

Elettronica 2000

MISTER KIT

ELETTRONICA APPLICATA, SCIENZA E TECNICA

N. 102 - GENNAIO 1988 - L. 4.000

Sped. in abb. post. gruppo III

Buon Anno!

007 SPY DETECTOR
FABULOUS LIGHT MIXER
SUPER TAPE SCRAMBLER
AUTO SPIA ACUSTICA
RADIO VOX BOX
MODEM ABC
EXP 32K PER COM 64

TANDY PARIS

Dysan[®]

*Somebody has to be better than
everybody else.

* Qualcuno deve essere migliore di chiunque altro





SOMMARIO

Direzione
Mario Magrone

Consulenza Editoriale
Silvia Maier
Alberto Magrone
Arsenio Spadoni
Franco Tagliabue

Redattore Capo
Syrá Rocchi

Grafica
Nadia Marini

Data Bank Ass.
Marco Campanelli

Collaborano a Elettronica 2000

Alessandro Bottonelli, Marco Campanelli, Luigi Colacicco, Beniamino Coldani, Emanuele Dassi, Aldo Del Favero, Corrado Ermacora, Giampiero Filella, Luis Miguel Gava, Marco Locatelli, Fabrizio Lorito, Maurizio Marchetta, Giancarlo Marzocchi, Dario Mella, Piero Monteleone, Alessandro Mossa, Tullio Policastro, Alberto Pullia, Davide Scullino, Margherita Tornabuoni, Cristiano Vergani.

Redazione
C.so Vitt. Emanuele 15
20122 Milano


Copyright 1988 by Arcadia s.r.l. Direzione, Amministrazione, Abbonamenti, Redazione: Elettronica 2000, C.so Vitt. Emanuele 15, 20122 Milano. Una copia costa Lire 4.000. Arretrati il doppio. Abbonamento per 12 fascicoli L. 35.000, estero L. 45.000. Fotocomposizione: Composit, selezioni colore e fotolito: Eurofotolit. Stampa: Garzanti Editore S.p.A. Cernusco S/N (MI). Distribuzione: SO.DI.P. Angelo Patuzzi spa, via Zuretti 25, Milano. Elettronica 2000 è un periodico mensile registrato presso il Tribunale di Milano con il n. 143/79 il giorno 31-3-79. Pubblicità inferiore al 70%. Tutti i diritti sono riservati per tutti i paesi. Manoscritti, disegni, fotografie, programmi inviati non si restituiscono anche se non pubblicati. Dir. Resp. Mario Magrone. Rights reserved everywhere.

8
ZERO ZERO SETTE
DETECTOR

38
SUPER TAPE
SCRAMBLER

13
AUTO SPIA
ACUSTICA

49
EXP 32K
COMMODORE

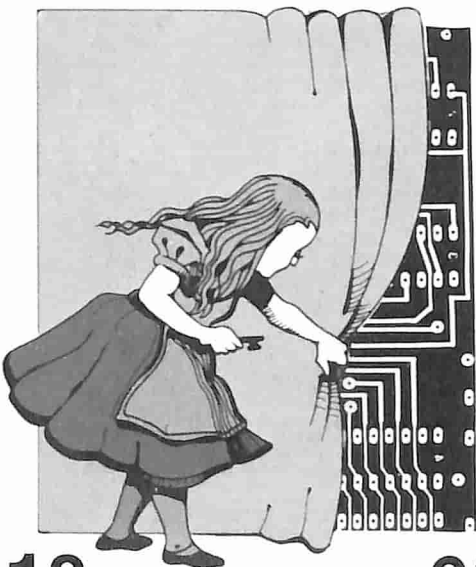

***Buon
Anno!***

18
MIXER
DISCO LUCI


65
RADIO
VOX BOX

Rubriche: Lettere 3, Modem Data 31, Hard & Soft News 46, Annunci 69.
Copertina: Tandy Paris, il piacere dell'elettronica.

kits elettronici



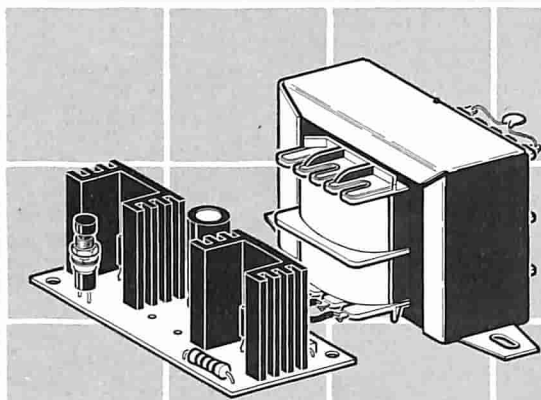ultime novità dicembre 1967
inviemo a richiesta catalogo generale.



L. 75.000

RS 204 INVERTER 12 Vcc - 220 Vca 50 Hz 100 W

Serve a trasformare la tensione di 12 V di una normale batteria per auto in 220 Vca. Il massimo carico applicabile non deve superare i 100 W. Senza carico la tensione di uscita è di circa 250 V mentre a pieno carico scende a circa 200 V. La frequenza è di circa 50 Hz con forma d'onda trapezoidale.

Il KIT è completo di circuito stampato, componenti e trasformatore. Il montaggio è di estrema facilità.


RS 205 MINI STAZIONE TRASMETTENTE F.M.

Con questo KIT si realizza una piccola stazione trasmittente a modulazione di frequenza che può operare in una gamma di frequenza compresa tra 70 e 125 MHz con una potenza massima di circa 300 mW.

È composta da sei stadi: 1° MIXER a due ingressi regolabili con SLIDERS a corsa lunga. 2° GENERATORE DI NOTA, inseribile e disinseribile per mandare in onda una nota acuta (stazione operante in assenza di trasmissioni). 3° MODULATORE - 4° OSCILLATORE - 5° AMPLIFICATORE - 6° ADATTATORE.

La sua realizzazione non presenta difficoltà in quanto i componenti e gli interventi critici sono stati ridotti al minimo (una sola bobina).

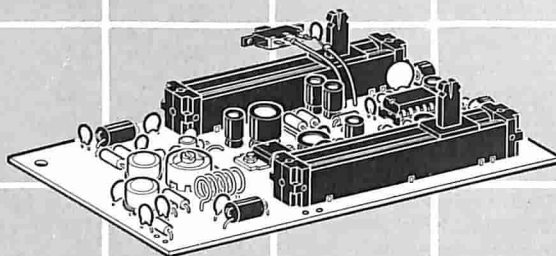La tensione di alimentazione può essere compresa tra 12 e 15 Vcc stabilizzata e il massimo assorbimento è di circa 70 mA.



L. 50.000

RS 206 CLESSIDRA ELETTRONICA - MISURATORE DI TEMPO

È un simpatico dispositivo che può trovare svariate applicazioni quando si ha la necessità di avere una indicazione visiva del tempo trascorso e un'indicazione acustica di fine tempo, specialmente in occasione di giochi di società. Premendo un apposito pulsante si accendono e spengono in successione 10 Led. Trascorso il tempo che precedentemente era stato impostato con un apposito TRIMMER, un Led verde lampeggia e contemporaneamente si udrà un breve suono emesso da un Buzzer indicando così che il tempo è interamente trascorso. Per l'alimentazione occorre una tensione stabilizzata di 9 Vcc. L'assorbimento è di circa 30 mA. I tempi che si possono impostare variano da un minimo di due secondi a un massimo di oltre due minuti.



L. 35.000

RS 207 SIRENA AMERICANA

È una sirena elettronica di concetto modernissimo il cui cuore è costituito da un circuito integrato che ha il compito di generare un segnale di frequenza acustica modulata (variabile in frequenza). Grazie a questa particolarità la sua efficacia è notevole.

Per l'alimentazione è prevista una tensione di 12 Vcc e il massimo assorbimento è di circa 800 mA. Per il suo funzionamento occorre applicare all'uscita un altoparlante o tweeter con impedenza di 8 Ohm in grado di sopportare una potenza di almeno 15 W.

Grazie al basso consumo ed alto rendimento, può essere impiegata in tutti i sistemi di allarme o antifurti per richiamare l'attenzione di chi si trova nei dintorni.



L. 15.000

RS 208 RICEVITORE PER TELECOMANDO A RAGGIO LUMINOSO


È un dispositivo sensibile alla luce che riceve da un'apposita fotoresistenza ed elaborata eccita o diseccita un relé. Può essere predisposto per due diversi modi di funzionamento.

1° il relé si eccita quando la fotoresistenza riceve un raggio di luce e si diseccita quando la luce cessa.

2° il relé si eccita quando la fotoresistenza riceve un raggio di luce e anche quando la luce cessa il relé resta eccitato. Per diseccitarlo occorre un altro raggio di luce, funzionando così da vero e proprio interruttore.

La tensione di alimentazione, grazie ad un particolare circuito, può essere compresa tra 9 e 24 Vcc ed il massimo assorbimento è di circa 100 mA. La corrente massima sopportabile dai contatti del relé è di 2 A. Può trovare svariate applicazioni: telecomando nei due diversi modi di funzionamento, rivelatore per conta persone o contagezi, antifurto a barriera luminosa ecc.

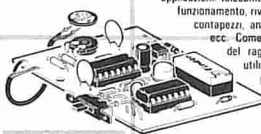Come trasmettitore (generatore del raggio luminoso) può essere utilizzata una normale torcia portatile alimentata a pile o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un raggio luminoso.



L. 33.000

ELETTRONICA SESTRESE s.r.l.

Via L. CALDA 33/2 - 16153 SESTRI P. (GE) - TEL. (010) 60 36 79 - 60 22 62

DATA SECURITY: GRUPPO DI CONTINUITÀ

Nella zona in cui abito capitano spesso interruzioni di corrente e più volte mi è accaduto di perdere dati dal computer. Fin tanto che questo capita al commodore durante i miei esperimenti non ci sono problemi, ma vorrei evitare che la perdita dei dati accadesse anche col PC che mio padre usa per la gestione del magazzino. Ho letto di particolari gruppi di continuità che assicurano l'alimentazione tramite batterie. Spiegate mi bene in che cosa consistono questi apparati, così potrò consigliare mio padre.

Ennio Salvetti - Trento

I gruppi di continuità sono sistemi di alimentazione che provvedono a prelevare la tensione da una o più batterie e a portare il livello della tensione a 220 volt. Ossia si tratta di inverter che trasformano la tensione continua in alternata elevandone il valore. Anche noi abbiamo pubblicato apparecchi di questo genere, (sett. '87) ma nel caso dei computer è necessario che i gruppi di continuità abbiano caratteristiche molto particolari. In pratica, essi devono intervenire con una rapidità incredibile nell'istante stesso in cui viene a mancare la tensione ed inoltre debbono poter erogare una potenza sufficiente a mantenere attivo il sistema di elaborazione dati. Fra i prodotti in commercio puoi trovare tantissime soluzioni; studia bene i dati tecnici dei modelli che potresti eventualmente reperire nella tua zona. Noi, come piccolo consiglio, ti suggeriamo una soluzione made in Italy che ha già soddisfatto molti utenti: Digitek. Telefona allo 0522/61626 e chiedi la documentazione completa sui gruppi di continuità.




Tutti possono corrispondere con la redazione scrivendo a Elettrotecnica 2000, Vitt. Emanuele 15, Milano 20122. Saranno pubblicate le lettere di interesse generale. Nei limiti del possibile si risponderà privatamente a quei lettori che accluderanno un francobollo da lire 600.

L'ALIMENTATORE DEL TX TV

Sto realizzando il trasmettitore televisivo da voi pubblicato. Purtroppo non riesco a reperire l'integrato $\mu A78G$: tutti i negozianti ai quali mi sono rivolto mi hanno detto che si tratta di un componente ormai obsoleto. Vorrei sapere se al posto dello stadio che fa capo a tale componente posso utilizzare uno stadio simile a quello che fa capo al regolatore L200.

Marco Zonni - Trento

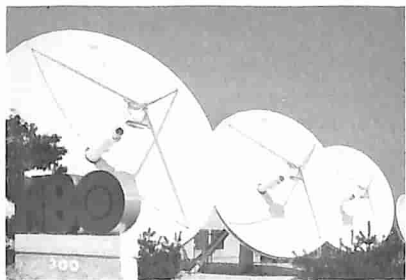Nessun problema: ricordati solamente di munire l'integrato di una adeguata aletta di raffreddamento.



SCRAMBLER A CODICE

Vorrei sapere se è possibile, modificando la frequenza del quarzo, variare il tipo di codifica dello scrambler pubblicato sul fascicolo di ottobre.

Francesco Guarna - Torino

Variando la frequenza del quarzo si ottiene una leggera variazione nella banda audio non sufficiente però a rendere incomprensibile il segnale audio. Per realizzare uno scrambler a codice è necessario utilizzare sofisticate tecniche digitali che prevedono la conversione del segnale da analogico a digitale, la codifica dei bit d'uscita e la successiva riconversione del segnale da digitale ad analogico.

IL TRIAC DEL FLAME SIMULATOR

Ho realizzato il progetto del Flame simulator pubblicato a settembre ma il circuito non funziona. Nonostante all'uscita dell'integrato U3 sia presente il treno d'impulsi, il TRIAC non ne vuole sapere di innescare. Cosa posso fare?

Gianni Roversi - Brescia

Come spiegato nell'articolo, in questo circuito deve essere utilizzato un TRIAC ad alta sensibilità di gate: se il tuo TRIAC funziona con una corrente di gate di 5/10 mA difficilmente il circuito potrà funzionare. Se non vuoi sostituire il TRIAC potrai inserire un transistor nella configurazione a collettore comune (va bene un comune BC108) tra l'uscita dell'integrato U3 ed il TRIAC. In questo modo il segnale sarà sufficiente per ottenere (tramite il transistor) l'innescio del TRIAC.



CHIAMA 02-706329



il tecnico risponde il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18
RISERVATO AI LETTORI DI ELETTRONICA 2000

PC 128 & S

PER IL TUO OLIVETTI PRODEST

GIOCHI E UTILITY

- BLACK JACK
- MORTAIO
- AGENDA
- PC SIMON

CON IL
SOFTWARE
SU CASSETTA


*in tutte
le edicole!*

**CON I PIÙ
DIVERTENTI
LISTATI
PER IL 128S**



I.S.T. Il vostro futuro per corrispondenza

Publissystem

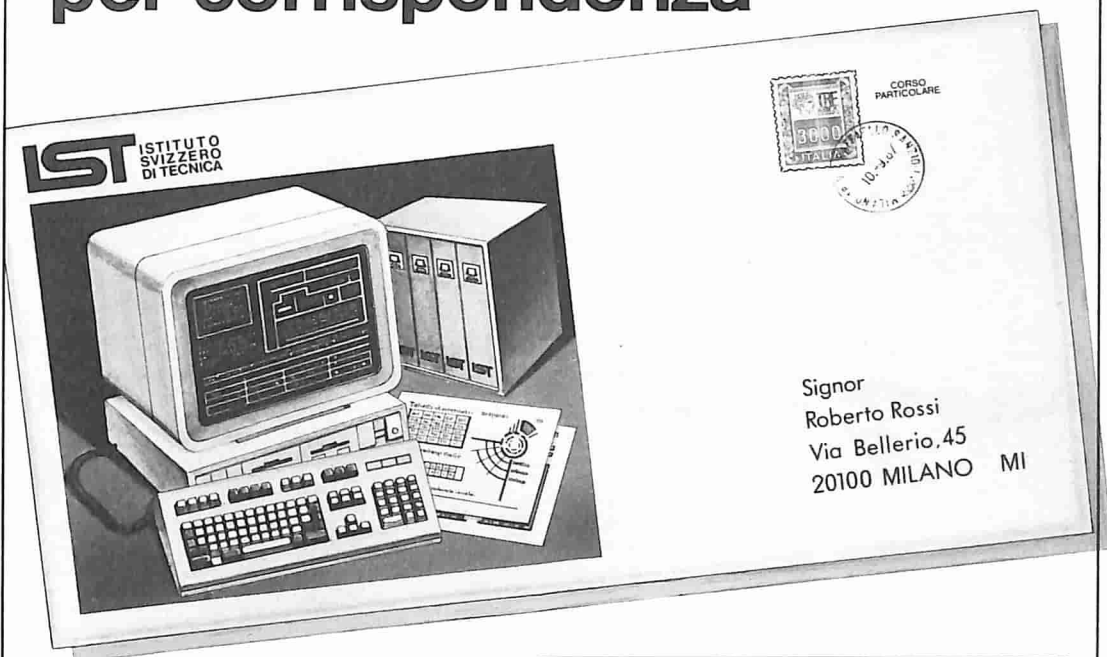

Non aspettate che un lavoro più qualificato entri nel vostro futuro: preparatevi e cercatelo. L'I.S.T. vi aiuta, perché l'Istituto Svizzero di Tecnica in tutta Europa prepara migliaia di persone ad affrontare da protagonisti le professioni di domani: l'elettronica, l'elettrotecnica, l'informatica, il basic...

I.S.T. è la più qualificata scuola europea per corrispondenza che vi diploma con corsi facili e programmabili secondo i vostri impegni quotidiani.


Scegliete il Corso I.S.T. che più vi interessa fra i seguenti:

- ELETTRONICA ■ TELERADIO
- ELETTROTECNICA ■ BASIC
- INFORMATICA ■ DISEGNO TECNICO

I.S.T. ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA

il futuro a casa vostra

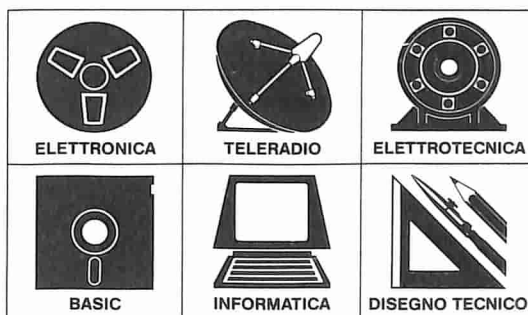VIA S. PIETRO 49 - 21016 LUINO (VA) - TEL. 0332/530469



Sì, GRATIS e.. assolutamente senza impegno, desidero ricevere con invio postale **RACCOMANDATO**, a vostre spese, informazioni più precise sul vostro ISTITUTO e (indicare con una crocetta) ☐ **una dispensa in prova** del corso che indico ☐ **la documentazione completa** del corso che indico. (Sceglia un solo corso)

- ☐ **ELETTRONICA** (24 dispense con materiale sperimentale)
- ☐ **TELERADIO** (18 dispense con materiale sperimentale)
- ☐ **ELETTROTECNICA** (26 dispense)

- ☐ **BASIC** (14 dispense)
- ☐ **INFORMATICA** (14 dispense)
- ☐ **DISEGNO TECNICO** (18 dispense)

COGNOME E NOME _____ ETÀ _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ PROV. _____ TEL. _____

Da ritagliare e spedire a: **ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA**
VIA S. PIETRO 49 - 21016 LUINO (VA) - TEL. 0332/530469


43 h

1988


MISTER KIT
E 2000




MUSICA

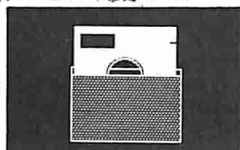


COMPUTER

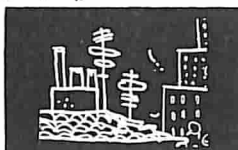

RADIO

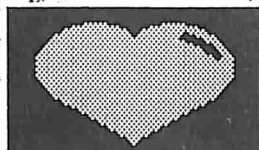

MEDICAL

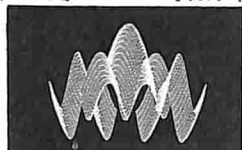

HI-FI



LUCI



GADGET



TELEMATICA

UN ANNO DI PROGETTI

ABBONATI! SOLO LIRE 35 MILA



OFFERTA VALIDA SINO AL 31 GENNAIO 1988

UN' OCCASIONE CHE DURA UN ANNO!

MISTER KIT
Elettronica 2000

Per abbonarsi (ed avere diritto a 12 fascicoli)
basta inviare vaglia postale ordinario
di lire 35 mila ad Arcadia srl, c.so Vitt. Emanuele 15,
20122 Milano. Fallo subito!

RICHIEDETE IL CATALOGO

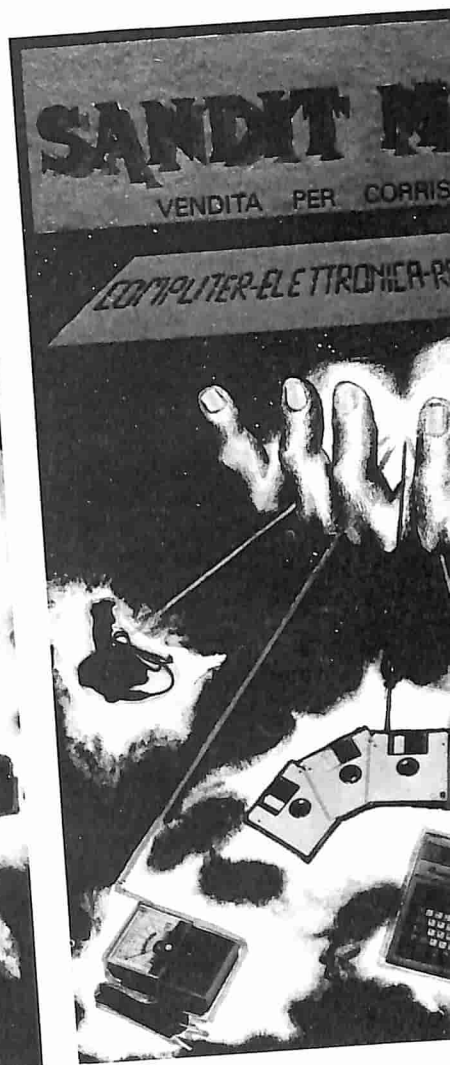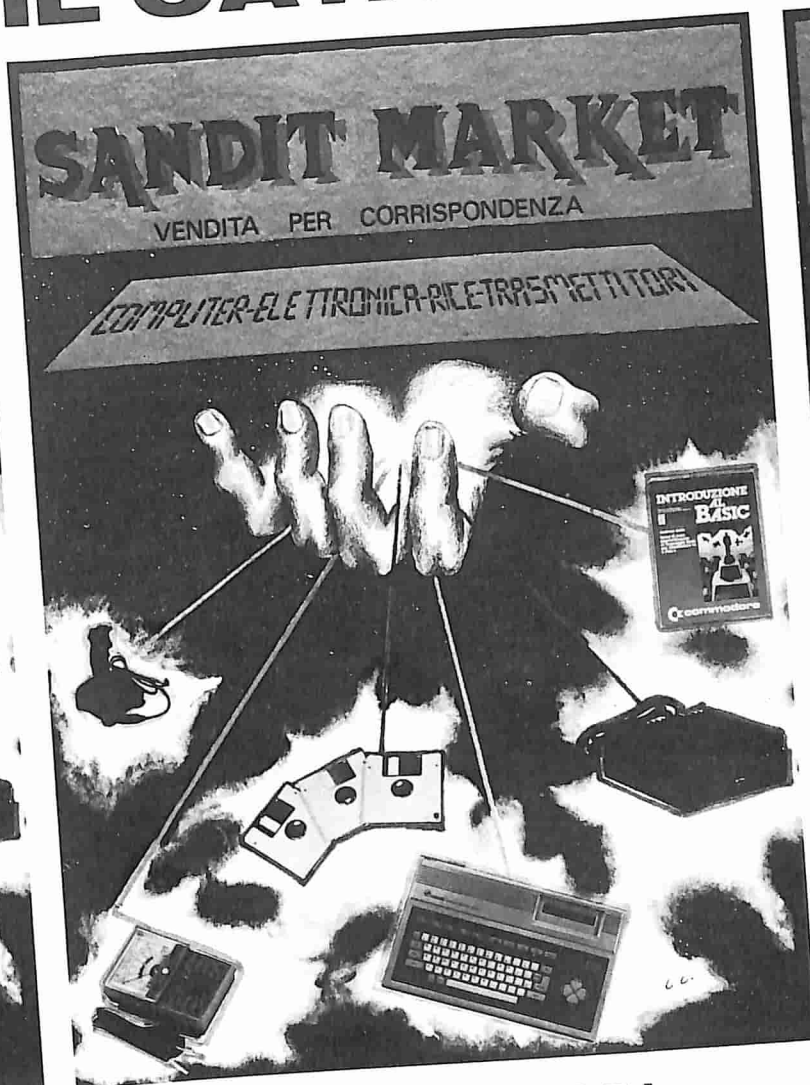

- RICETRASMETTITORI
- ELETTRONICA
- COMPUTERS
- HOBBYSTICA

SANDIT srl
VIA S.F. D'ASSISI 5 - 24100 BERGAMO - TEL. (035) 224130

COMPUTERLAND srl
VIA S. ROBERTELLI N. 17b - 84100 SALERNO - TEL. (089) 324525

INVIARE L. 7.000 IN
FRANCOBOLLI PER COSTO
CATALOGO E CONTRIBUTO
SPESE SPEDIZIONE

VOGLIATE INVIARMI COPIA DEL VOSTRO
CATALOGO, ALLEGATO L. 7.000

NOME
COGNOME
VIA CITTA'
CAP






ANTISPIONAGGIO

007

DETECTOR


SIETE IN UFFICIO O COMUNQUE AL LAVORO E QUALCUNO MAGARI ABBASTANZA AFFASCINANTE PROVVEDE A PIAZZARE O AD UTILIZZARE UNA MICROSPIA PER CAPTARE LE VOSTRE INFORMAZIONI...

di ARSENIO SPADONI

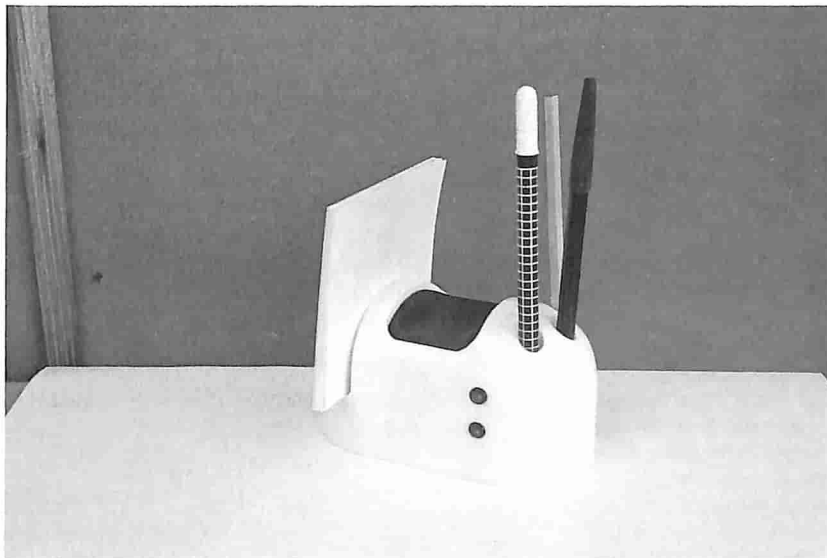

Temete di essere spiati? Volete difendere la vostra privacy ed i vostri affari da nemici e concorrenti senza scrupoli? Sospettate che qualcuno abbia messo una «pulce» nel vostro ufficio? In tutti questi casi la prima cosa da fare è la cosiddetta «bonifica» dei locali in cui lavorate o vivete. Un lavoro del genere va affidato ad una delle (poche) imprese specializzate in questo genere di operazioni e per maggior sicurezza la «bonifica» va ripetuta con una certa frequenza. In alternativa a tale costosa scelta (la «bonifica» di un appartamento viene a costare non meno di 500 mila lire) è possibile fare ricorso al semplice (ed economico) circuito elettronico qui descritto. L'apparecchio è in sostanza un comune misuratore di campo di dimensioni ridotte in grado di rilevare la presenza di emissioni RF di frequenza compresa tra 5 e 150 MHz circa. La sensibilità del dispositivo è più che sufficiente a rilevare la presenza di

schema elettrico generale

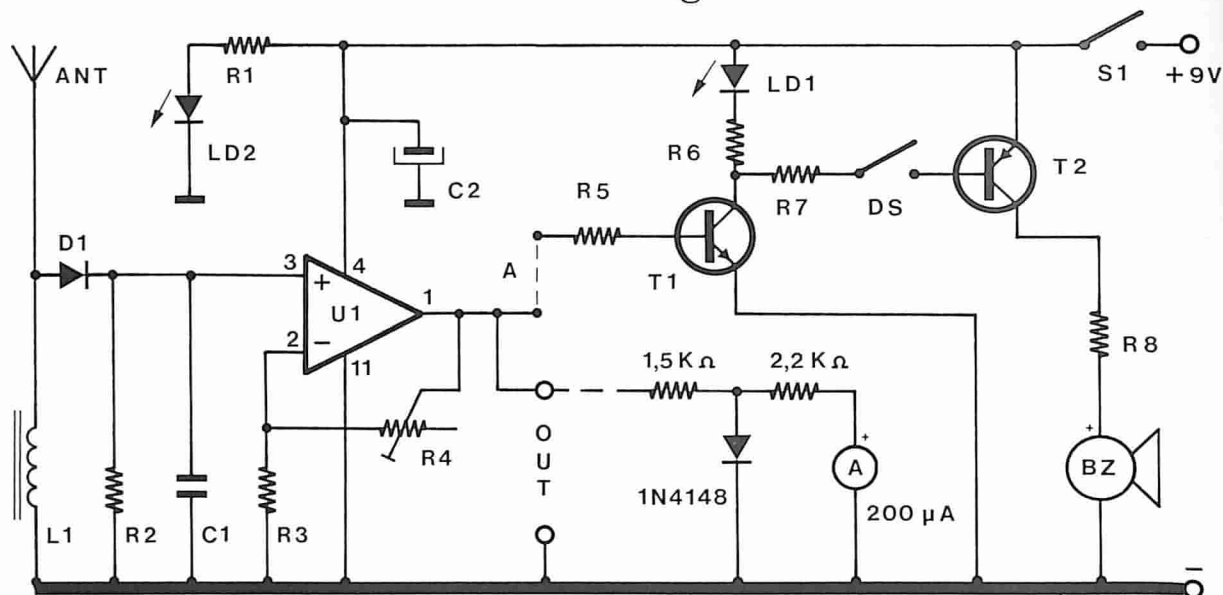

una microspia da 1 mW alla distanza di 5/10 metri. L'apparecchio potrà essere facilmente occultato all'interno di un portapenne o di un qualsiasi altro oggetto plastico. In caso di allarme il circuito è in grado di fornire sia un'indicazione luminosa (tramite un led) sia un'indicazione acustica (tramite un buzzer); quest'ultimo stadio può essere escluso mediante un piccolo deviatore da stampato. Il nostro circuito potrà ovviamente essere utilizzato anche come un comune misuratore di campo per valutare la potenza effettivamente erogata da un qualsiasi trasmettitore operante nella gamma di lavoro del dispositivo.


La realizzazione dell'apparecchio non presenta alcuna difficoltà ed i componenti sono facilmente reperibili; il circuito è anche disponibile in scatola di montaggio. Diamo ora un'occhiata più da vicino allo schema elettrico. Per poter rivelare una gamma di frequenza così ampia (5-150 MHz), lo stadio d'ingresso non deve essere accordato.

Per questo motivo la presa di antenna è collegata direttamente al circuito raddrizzatore e ad una impedenza (collegata verso massa) del valore di 1 μ H. Il segnale

radio captato dall'antenna viene raddrizzato dal circuito formato dal diodo D1, dal condensatore C1 e dalla resistenza R2. Ai capi di C1 risulta pertanto presente (in caso di emissioni RF) una tensione continua la cui ampiezza è direttamente proporzionale all'intensità del campo prodotto dal trasmettitore. È consigliabile utilizzare per D1 un diodo al germanio in quanto la caduta di ten-

sione di questo tipo di diodi è inferiore (circa la metà) rispetto a quella dei diodi al silicio. La tensione continua così ottenuta viene applicata ad un amplificatore in continua che fa capo all'operazione U1. Il guadagno di questo stadio può essere regolato a piacere agendo sul trimmer di reazione R4. Il massimo guadagno è di circa 20 decibel. La tensione presente sul pin di uscita dell'o-

il montaggio

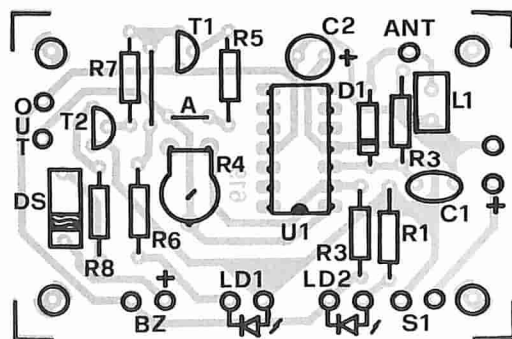


La basetta (cod. 619) costa 5 mila lire mentre la scatola di montaggio completa (cod. FE12) costa 26 mila lire. Entrambi i prodotti possono essere richiesti alla ditta Futura Elettronica, C.P. 11, 20025 Legnano (MI), tel. 0331/593209.


perazionale viene utilizzata per controllare il transistor T1 ma può essere anche sfruttata per pilotare uno strumentino realizzando così un tradizionale misuratore di campo. Questa parte dello schema (non prevista sulla basetta stampata) è riportata tratteggiata. Quando la tensione continua di uscita dell'operazionale supera il livello di 1 volt circa, il transistor T1 entra in conduzione provocando l'accensione del led e, se il microinterruttore da stampato DS risulta chiuso, anche quella del ronzatore pilotato dal transistor T2. L'interruttore da stampato consente un uso «discreto» del cercamicrospie, indispensabile in alcune circostanze. Se, ad esempio, si sospetta che l'interlocutore o l'interlocutrice seduti di fronte alla nostra scrivania nascondono sotto gli abiti una microspia, è perfettamente inutile metterli sull'avviso facendo suonare il buzzer. Completano il nostro circuito l'interruttore di accensione S1 ed il relativo led spia LD2. L'apparecchio necessita di una tensione di alimentazione di 9 volt ed assorbe a riposo una corrente di circa 5 mA; il dispositivo può pertanto essere alimentato con una pila miniatura da 9 volt. Occupiamoci ora dell'aspetto pratico del progetto. Come si vede nelle immagini, tutti i componenti sono stati

IL CIRCUITO ACCORDATO

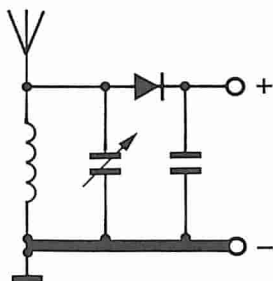Quasi tutti i misuratori di campo utilizzano nello stadio di alta frequenza un circuito accordato per migliorare la sensibilità e la selettività del dispositivo. Tale circuito (vedi schema) è composto da una bobina e da un condensatore varia-




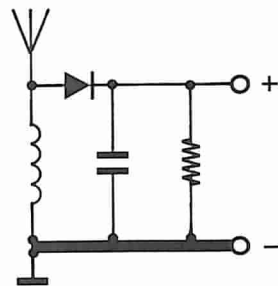bile ed è seguito da uno stadio raddrizzatore composto da un diodo al germanio e da un compensatore. Nel nostro caso, non essendo nota la frequenza del microtrasmettitore, non è possibile fare uso di un




tale circuito; in altre parole è necessario utilizzare uno stadio non accordato. Tale circuito è formato da una induttanza di valore opportuno e dal solito stadio raddrizzatore. Per ovviare alla minore sensibilità, è indispensabile fare uso di uno stadio amplificatore che introduca un guadagno di almeno una ventina di decibel. Nel nostro caso, quale amplificatore in continua, viene utilizzato un operazionale provvisto di controllo del guadagno.

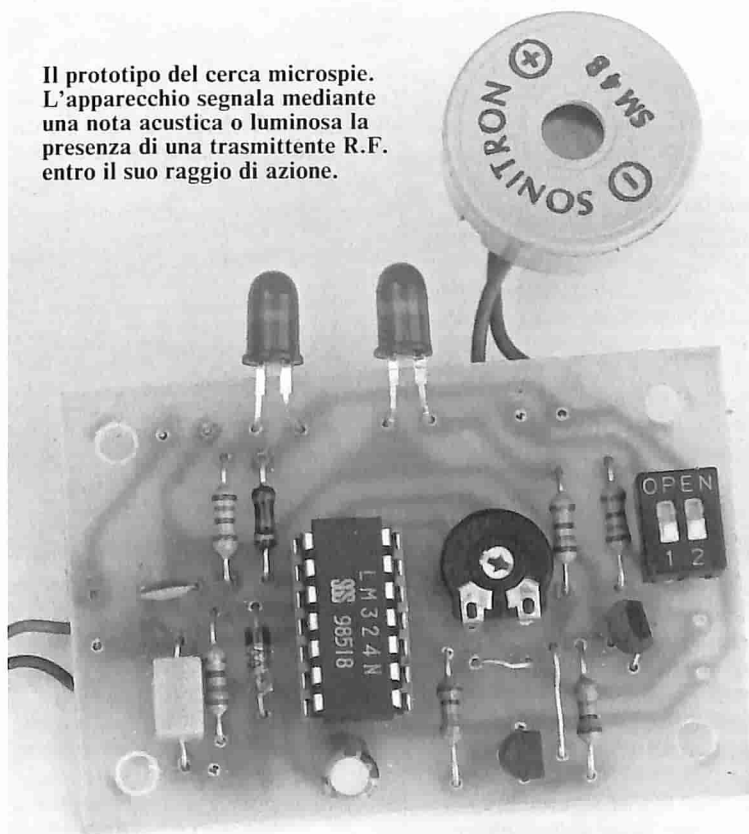Il prototipo del cerca microspie. L'apparecchio segnala mediante una nota acustica o luminosa la presenza di una trasmittente R.F. entro il suo raggio di azione.



COMPONENTI

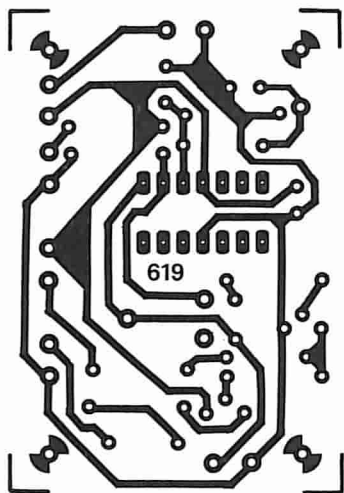- R1, R6, R8 = 560 Ohm
- R2 = 6,8 Kohm
- R3, R5, R7 = 1 Kohm
- R4 = 1 Mohm trimmer
- C1 = 10 nF
- C2 = 10 µF 16 VL
- L1 = 1 µH
- T1 = BC237B
- T2 = BC327B
- U1 = LM324
- D1 = OA91 o eq.
- LD1, 2 = Led rossi
- BZ = Buzzer 6/12 volt
- DS = Interruttore da stampato
- S1 = deviatore
- Val = 9 volt




Traccia rame al vero e, a destra, il portapenne all'interno del quale è stato inserito il circuito.

montati su un circuito stampato di dimensioni particolarmente ridotte. Nello stampato sono previste anche due piazzuole per il collegamento ad un eventuale strumentino esterno. L'inserimento dei componenti non presenta alcuna particolarità degna di nota; è sufficiente prestare attenzione all'esatto orientamento dei componenti polarizzati per essere certi che in seguito tutto funzionerà regolarmente. Per il montaggio dell'integrato utilizzate uno zoccolo dual-in line a 14 pin e con uno spezzone di filo realizzate il ponticello contrassegnato con la lettera «A». Come antenna utilizzate sempre uno spezzone di filo ma questa volta munito di guaina isolante e della lunghezza di una cinquantina di centimetri. Per provare il dispositivo è necessario avere a disposizione una microspia o un trasmettitore di qualsiasi tipo (va bene anche un CB). Con il trasmettitore spento regolate il trimmer R4 sino ad ottenere l'accensione del led e l'attivazione del buzzer. L'entrata in funzione del circuito è dovuta ai campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni commerciali ed al rumore di fondo. Ruotate ora lentamente il trimmer in senso inverso sino ad ottenere lo spegnimento del led e del buzzer. Provate ora ad attivare il trasmettitore: se tutto funziona regolarmente il circuito segnalerà



la presenza dell'emissione RF. Il nostro circuito può essere facilmente inserito all'interno di un portapenne o di un qualsiasi altro oggetto che normalmente si trova

in un ufficio. L'importante è che l'alloggiamento non sia metallico. Per ottenere la massima sensibilità è necessario dispiegare completamente l'antenna; tuttavia, anche attorcigliando il filo il buon funzionamento del dispositivo è garantito. Dopo aver alloggiato il circuito nel portapenne e sistemato nel miglior modo possibile l'antenna, ritoccate il trimmer R4 in modo da predisporre l'apparecchio per la massima sensibilità.

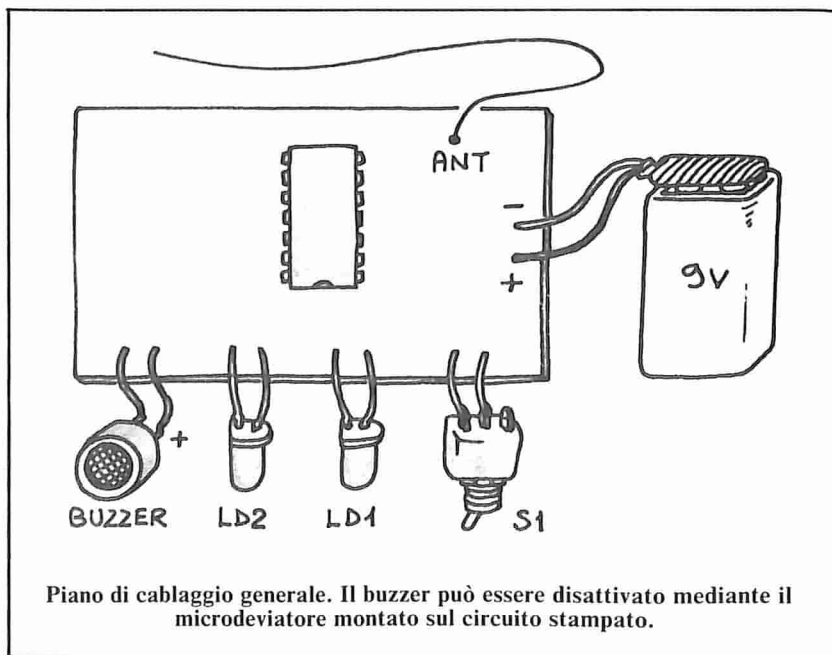


SERVO

LA SPIA SA ANCHE SUONARE

SI ESCE DALLA DISCOTECA E SI PARTE SGOMMANDO MA... CON IL FRENO A MANO INSERITO OPPURE CON LA LUCETTA DELL'OLIO... ROSSA. VOGLIAMO OBBLIGARCI A STARE PIÙ ATTENTI?!

di GIANCARLO MARZOCCHI

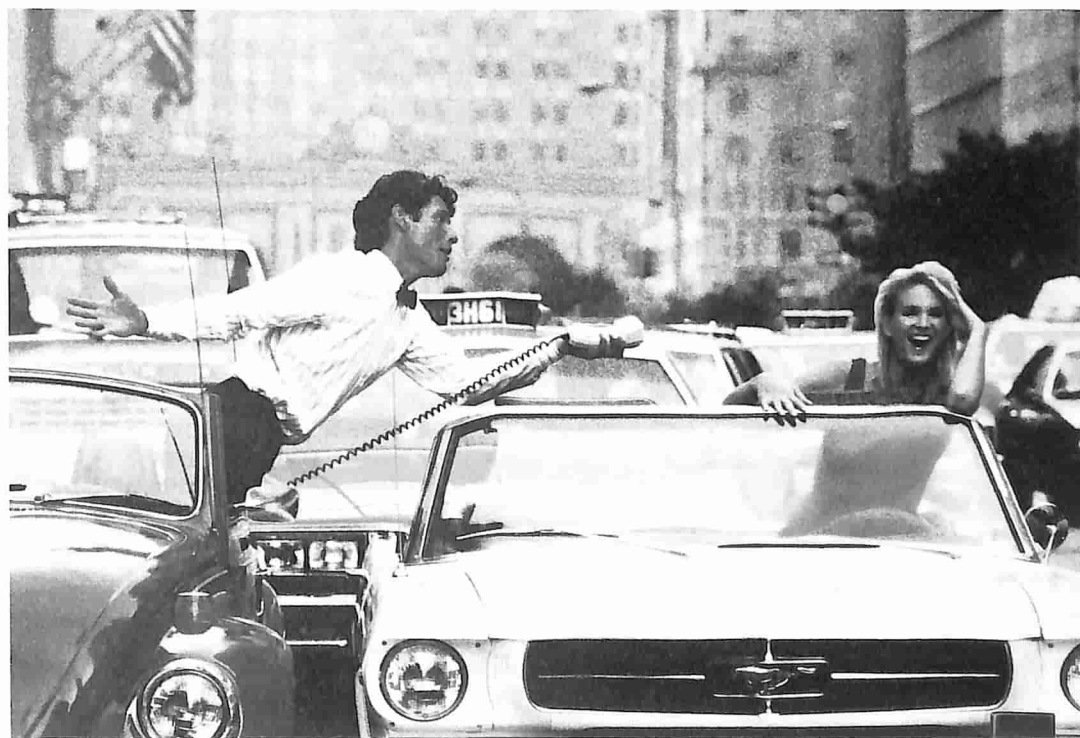


Crediamo che almeno una volta sia capitato a tutti di partire alla guida della propria automobile con il freno a mano inserito e di rendersi poi conto di tale situazione solamente dopo alcune centinaia di metri quando l'automobile già cominciava a manifestare i primi, «fumosi», segni di insofferenza dovuti all'e-

levato attrito sviluppato dal contatto forzato dei ferodi con i tamburi delle ruote.

Qualcuno potrebbe però obiettare che, sul cruscotto di ogni automobile, quasi sempre, oltre alle normali spie luminose previste per segnalare eventuali anomalie nel funzionamento del motore, ne esiste una che indica lo

stato generale di efficienza dei freni (insufficiente pressione dell'olio nel circuito idraulico, usura eccessiva delle pastiglie frenanti o semplicemente, come nel nostro caso, il freno a mano inserito); quindi: chi è causa del suo male pianga se stesso. Il rilievo è ineccepibile, ma bisogna pur dire che spesso per la fretta o perché si è

schema elettrico

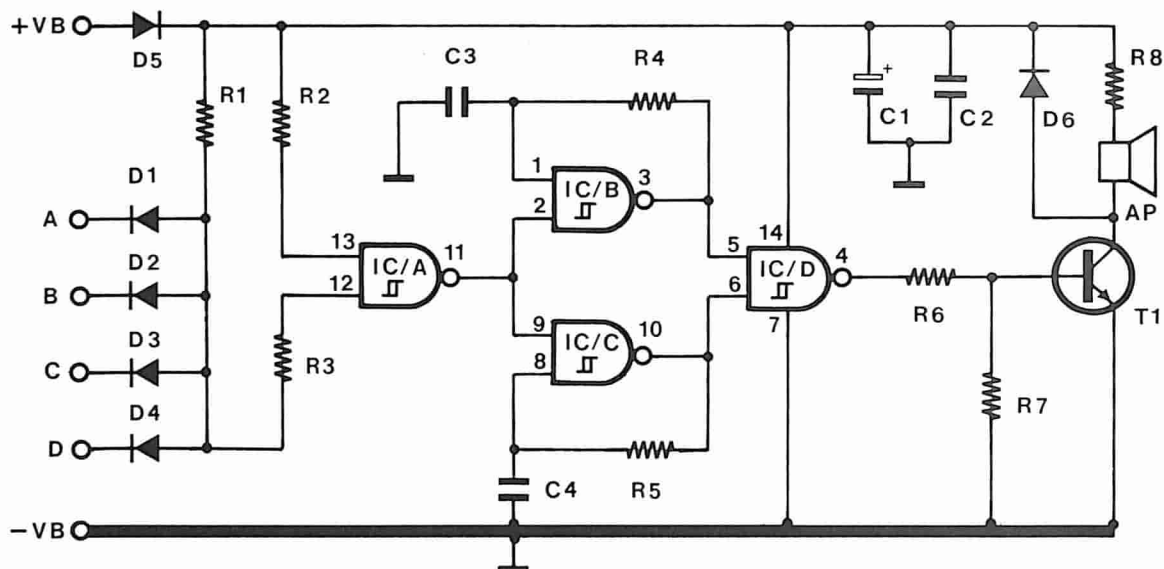

soprapensiero ci si dimentica di guardare attentamente il quadro comandi del cruscotto e così si prosegue imperturbati alla guida dell'automobile fino alle immaginabili conseguenze, più o meno gravi.

A volte, invece, anche se si ha l'accortezza di tenere sempre sottocchio le spie di segnalazione può capitare che il riflesso del sole, oppure l'accumulo di polvere sul vetro del quadro comandi, possano tirarci qualche brutto scherzo impedendoci di scorgere immediatamente l'illuminazione delle spie.

Pensate anche ai trattori agricoli, od a qualsiasi altro automezzo destinato a lavorare all'aperto e vi convincerete maggiormente dell'estrema utilità del dispositivo che stiamo per presentarvi.


Si tratta di un avvisatore acustico atto a rilevare tempestivamente la presenza di qualche irregolarità nel funzionamento di un automezzo, attirando l'attenzione del conducente sul pannello delle spie di controllo in modo da consentire l'esatta e rapida individuazione del segnale di allarme emesso da una delle lampadine.

LO SCHEMA ELETTRICO

Analizzando lo schema elettrico di questo efficace dispositivo si può vedere come esso sia basato su un unico circuito integrato CMOS del tipo 4093 nel cui interno sono racchiusi 4 gates NAND a 2 ingressi a trigger di Schmitt.

Il primo NAND IC/A viene impiegato per rilevare le condizioni di allarme che potranno essere presenti sui terminali A, B, C, e D collegati rispettivamente, tramite i diodi D1, D2, D3 e D4, alle lampadine spia dell'olio mo-


il montaggio

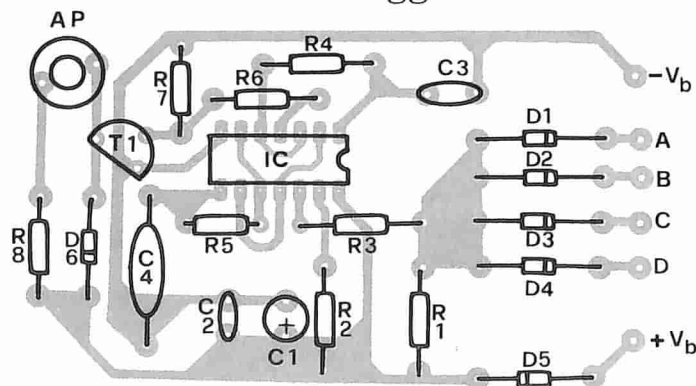

Disposizione dei vari componenti sul circuito stampato.

COMPONENTI

R1	= 4,7 Kohm
R2	= 22 Kohm
R3	= 22 Kohm
R4	= 1 Mohm
R5	= 47 Kohm
R6	= 4,7 Kohm
R7	= 47 Kohm
R8	= 150 Ohm
C1	= 100 μ F 16 VL

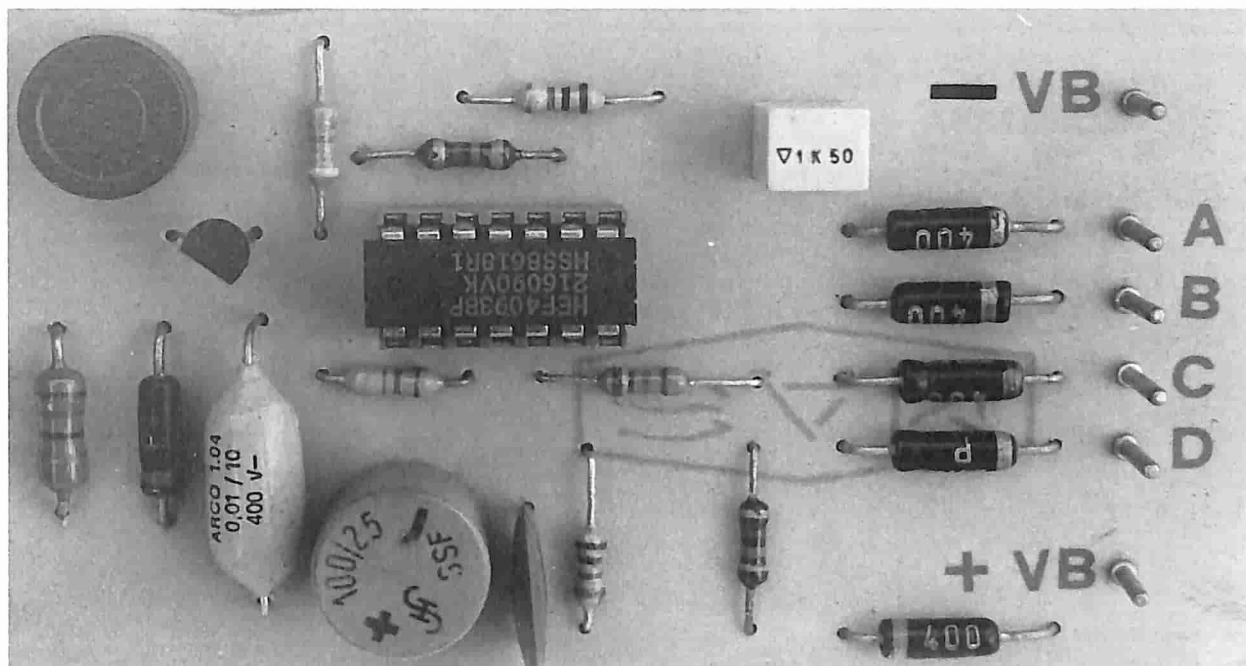

tore, dell'alternatore o della dinamo, del carburante e dell'impianto dei freni della vostra automobile.

Tuttavia, se si vorranno tenere sotto controllo anche eventuali altre spie montate sulla vostra automobile, basterà aggiungere in parallelo a D₄ degli altri diodi supplementari, da collegare poi direttamente, come terminali E, F, ..., Z, al resto del circuito elettrico.

Accendendosi una delle spie poste sotto controllo, il pin 12 del NAND IC/A si porterà al livello logico 0, in quanto la tensione

positiva che normalmente è presente su tale ingresso, attraverso uno dei quattro diodi D₁₋₄, verrà cortocircuitata a massa dall'interruttore che sulla vostra automobile è connesso a quella specifica lampadina.

Poiché il livello logico del secondo ingresso del NAND IC/A (pin 13) è 1, l'uscita del gate (pin 11) commuterà dallo stato logico 0 (low) a quello logico 1 (high).

Questa condizione logica si ripercuoterà sugli ingressi 2 e 9 rispettivamente dei NAND IC/B e IC/C rendendoli attivi.

Il NAND IC/B viene utilizzato

come oscillatore a bassissima frequenza, circa 1 Hertz, per modulare il segnale ad onda quadra generato dall'oscillatore di nota IC/C.


Il segnale di bassa frequenza così composto si ritroverà ora sull'uscita (pin 4) dell'ultimo NAND IC/D, impiegato come miscelatore, dove verrà finalmente riprodotto in suono attraverso un piccolo altoparlantino magnetico «souducer» pilotato dal transistor Tr₁ di polarità NPN.

La realizzazione pratica di questo dispositivo è abbastanza semplice: una volta in possesso

- C2 = 100 nF cer.
- C3 = 1 μ F pol.
- C4 = 10 nF pol.
- D1-D6 = 1N4007
- T1 = BC237B
- IC = 4093
- AP = Altoparlante 8/32 ohm

I componenti sono tutti facilmente reperibili. In caso di difficoltà telefonate il giovedì (ore 15/18) in redazione.

la basetta

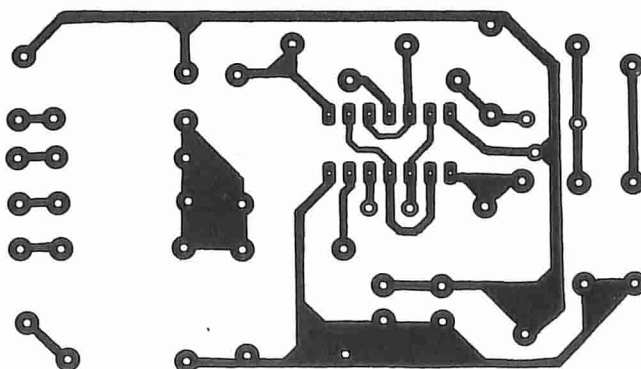

Traccia dello stampato, lato rame. Le dimensioni sono al vero!

NEL DISCO: OTTO SUPER PROGRAMMI!

5.31 *Loving* **L. 12.999**
Dopo il
più gran
successo

DISK
PROGRAMMI SU DISCO D44 A 128

FASTER: MEGA MOGEN II 4 CIRCO SCANNER SLOW
BALL: HORROR DECOMPILE



ARMANDO TESTA

**NON PERDERE
IL FASCICOLO
N. 11**

DI SK

16

Fai vedere chi sei!

DIVENTA UN TECNICO IN ELETTROTECNICA



SCUOLA RADIOELETTRA TI APRE LE STRADE DEL FUTURO

Se desideri assicurarti anche tu un ruolo da esperto in un modernissimo campo di attività, Scuola Radioelettra ha pronto per te il Corso-Novità ELETTRONICA.

"IL FUTURO" PER LA TUA AFFERMAZIONE.

ELETTROTECNICA, un completo ed aggiornato ciclo di studio, che si estende dai concetti fondamentali dell'elettrotecnica, fino ai suoi più moderni sviluppi nell'industria: esame dei circuiti, delle macchine elettriche, dei componenti, dei circuiti elettronici applicati all'elettrotecnica, delle apparecchiature e dei sistemi di protezione antifurto e antincendio. 58 Gruppi di Lezioni, 19 Serie di materiali. Oltre 1200 componenti e accessori. Tutto è preordinato perché tu possa, a casa tua, partendo dalle nozioni fondamentali, impadronirti gradualmente e con sicurezza delle più svariate applicazioni dell'elettrotecnica.

UNA GRANDE OCCASIONE PER TE.

Grazie ai materiali tecnici compresi nel Corso, fin dalle prime lezioni potrai mettere in pratica ciò che hai imparato. Inoltre costruirai interessanti apparecchiature che resteranno tue e ti serviranno sempre: Minilab (laboratorio di elettronica sperimentale) Tester da 20.000 OHM Power Center, Lighting System Board, Impianto citofonico, Touch Dimmer Termoventilatore, Trapano con regolatore elettronico di velocità, Labotest, Centralina allarme antifurto.

UNA SCUOLA SU MISURA A CASA TUA

Comodità assoluta di studio, senza rinun-

ciare alle tue attuali attività. Con Scuola Radioelettra impari come e quando vuoi tu, con tutta l'assistenza che ti serve.

UN METODO COLLAUDATO DAL SUCCESSO

Scuola Radioelettra mette a tua disposizione un piano di studio avanzatissimo, corredato dai materiali più aggiornati che resteranno di tua proprietà. Tutta la teoria e la pratica che serve per imparare davvero.

UNA REFERENZA INDISPENSABILE



Il tuo Attestato di studio, che a fine corso, testimonierà il tuo livello di apprendimento.

I VANTAGGI "ELETTROCARD"

Un Club esclusivo, riservato a tutti gli Allievi Scuola Radioelettra, che ti dà diritto a tante sorprese uniche e sempre molto vantaggiose.

500.000 GIOVANI COME TE HANNO TROVATO LA VIA DEL SUCCESSO CON SCUOLA RADIOELETTRA. ORA TOCCA A TE QUESTA GRANDE OPPORTUNITÀ.

SPEDISCI SUBITO, IL TAGLIANDO RIPRODOTTO A FONDO PAGINA, RICEVERAI GRATIS E SENZA IMPEGNO TUTTE LE INFORMAZIONI CHE DESIDERI.



Scuola Radioelettra

VIA STELLONE 5, 10126 TORINO, TEL. (011) 674432

Con Scuola Radioelettra puoi scegliere fra tante opportunità professionali:

- | | | |
|--|---|--|
| Elettronica
— Elettronica e televisione
— Televisione bin e colore
— Alta fedeltà Hi-Fi
— Elettronica industriale
— Elettronica sperimentale | Artigianato
— Elettrauto
— Motorista autoriparatore | Formazione Artistica
— Disegno e pittura
— Fotografia bin e colore |
| Computer e Informatica
— Elettronica digitale e microcomputer
— Programmazione Basic
— Programmazione COB O.L. e PL/I | Impiegatizi
— Lingue straniere
— Interprete
— Dattilografia
— Impiegata d'azienda
— Esperto commerciale
— Paghe e contributi
— Tecniche di gestione aziendale | Tecniche della comunicazione
— Giornalismo
— Tecnico e grafico pubblicitario |
| Impianti elettrici
— Elettrotecnica
— Impianti di refrigerazione, riscaldamento e condizionamento
— Sistemi d'allarme antifurto | Formazione Professionale
— Disegnatore meccanico progettista
— Tecnico d'officina
— Assistente e disegnatore edile | Audioregistrazione
— Videoregistrazione
— Operatore, presentatore, giornalista radiotelevisivo
— Disc-jockey |
| Impiantistica
— Impianti idraulici e sanitari
— Impianti ad energia solare | Arti applicate
— Arredamento
— Estetica
— Vetrinista
— Stilista di moda | Diplomi
— Scuola media
— Liceo scientifico
— Magistrale
— Commerciale
— Geometra
— Maestra d'asilo
— Integrazioni da diploma a diploma |

Preso d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1391

Scuola Radioelettra è associata alla A.I.S.CO. (Associazione Italiana Scuole per Corrispondenza per la tutela dell'allievo).

Compila, ritaglia, e spedisce solo per informazioni a:

SCUOLA RADIOELETTRA - 10100 TORINO

☐ **Sì,**

Vi prego di farmi avere, gratis e senza impegno, il materiale informativo relativo al:

Corso di: _____
Corso di: _____

COGNOME _____

NOME _____

VIA _____ N° _____

LOCALITÀ _____

CAP _____ PROV. _____ TEL. _____

ETA' _____ PROFESSIONE _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA: PER LAVORO ☐ PER HOBBY ☐

XF92

CON NOI PUOI

NOVITÀ!



DISCO


MIXER LUCI

PER CONTROLLARE LA LUMINOSITÀ DI PIÙ GRUPPI DI
LAMPADINE. 4+4 CANALI D'USCITA, POSSIBILITÀ DI
DISSOLVENZA INCROCIATA, REGOLAZIONE A SLIDER.
POTENZA DI USCITA DI OLTRE MILLE WATT PER CANALE.

di SYRA ROCCHI

Dopo la pubblicazione dei progetti della rampa luci e del generatore sequenziale, un numero crescente di lettori ci ha scritto sollecitando la pubblicazione di un circuito che fosse in grado di controllare la luminosità di più lampade o gruppi di lampade. Ecco dunque il progetto di un completo mixer luci facilmente realizzabile da chiunque. Ci preme sottolineare subito questo fatto in quanto, ne siamo certi, non pochi lettori saranno rimasti colpiti dalle dimensioni di questo progetto. In effetti i componenti sono numerosi e le piastre piuttosto estese; tuttavia la maggior parte dei componenti è costituita da elementi passivi (resistenze e condensatori) o da componenti attivi (transistor e IC) di bassissimo costo. Inoltre il circuito non richiede alcuna operazione di taratura o di messa a punto. Il mixer dispone di otto canali d'uscita che in realtà si riducono a quattro se non viene utilizzata la dissolvenza incrociata. Ogni uscita è in grado di pilotare un carico massimo di 1.000 watt. Ognuno dei quattro circuiti di regolazione di cui si compone la sezione di controllo del mixer è in grado di pilotare due canali. L'unico potenziometro di controllo utilizzato (di tipo slider) consente di effettuare la dis-

1-2 3-4 5-6 7-8

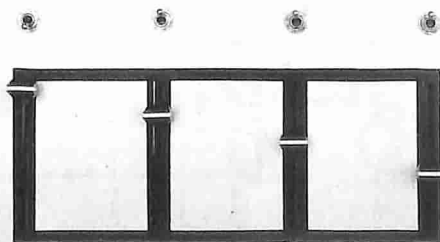



LIGHT
MIXER




sezione di controllo


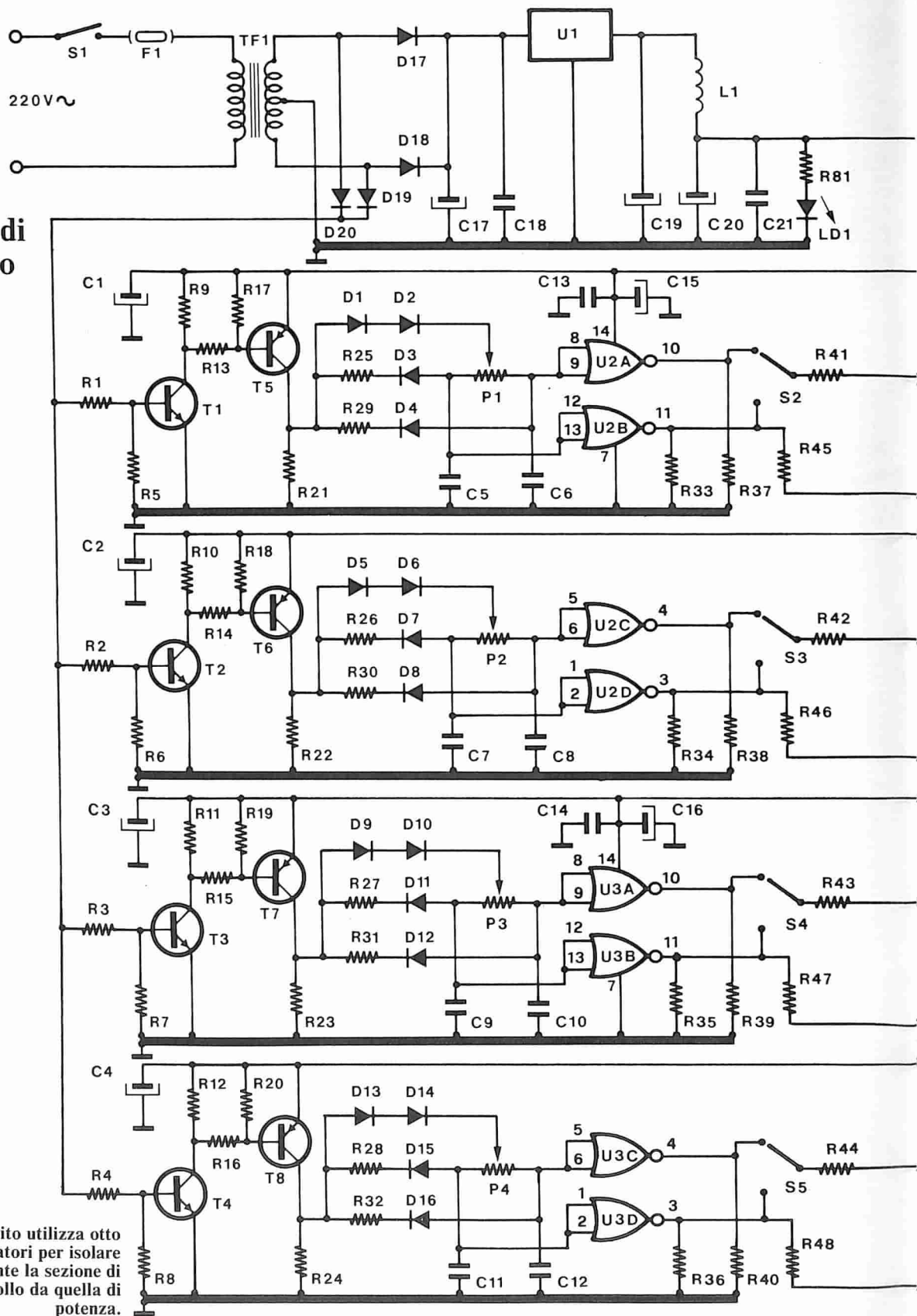
Il circuito utilizza otto fotoaccoppiatori per isolare elettricamente la sezione di controllo da quella di potenza.



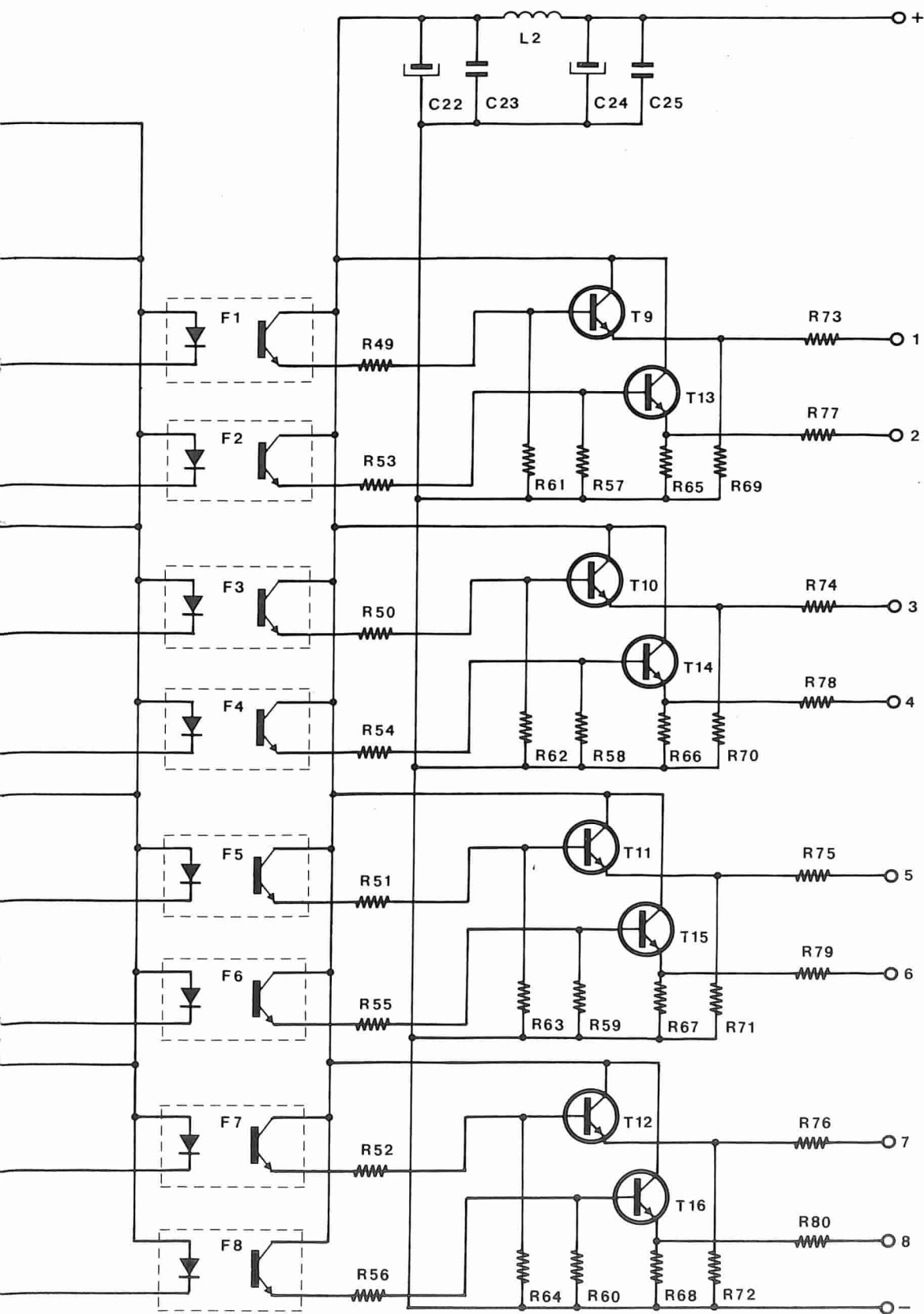

il montaggio della sezione di controllo

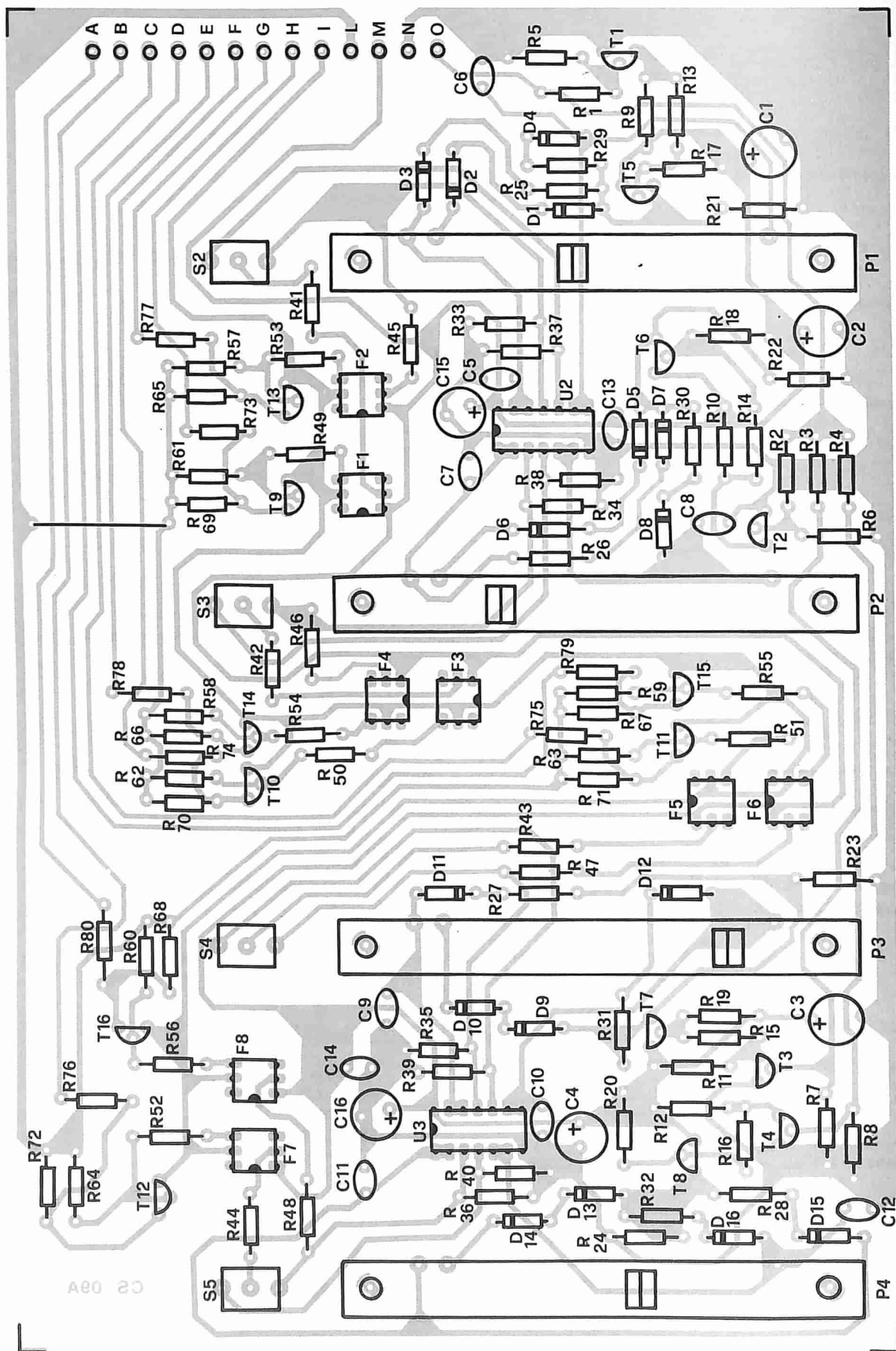

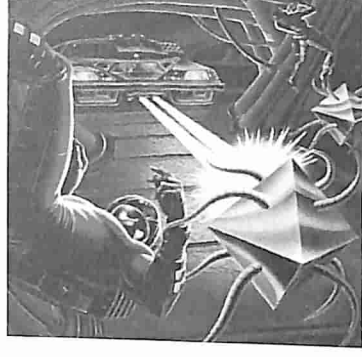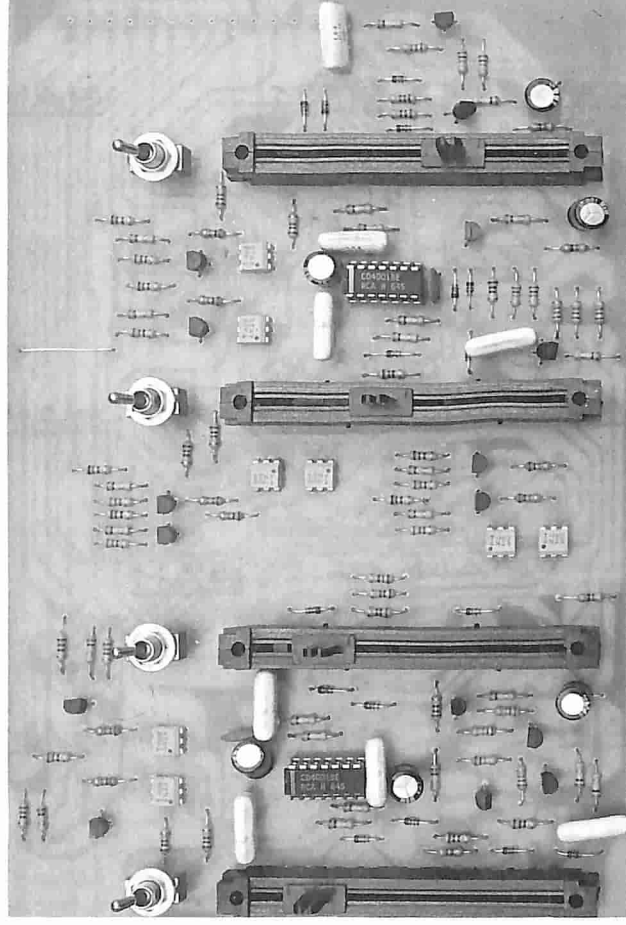

COMPONENTI


R1,R2,R3,R4 = 22 Kohm
 R5,R6,R7,R8 = 100 Kohm
 R9,R10,R11,R12 = 10 Kohm
 R13,R14,R15,R16 = 10 Kohm
 R17,R18,R19,R20 = 100 Kohm
 R21,R22,R23,R24 = 470 Ohm
 R25,R26,R27,R28 = 10 Ohm
 R29,R30,R31,R32 = 10 Ohm
 R33,R34,R35,R36 = 100 Kohm
 R37,R38,R39,R40 = 100 Kohm
 R41,R42,R43,R44 = 1 Kohm
 R45,R46,R47,R48 = 1 Kohm
 R49,R50,R51,R52 = 10 Kohm
 R53,R54,R55,R56 = 10 Kohm

R57,R58,R59,R60 = 100 Kohm
 R61,R62,R63,R64 = 100 Kohm
 R65,R66,R67,R68 = 470 Ohm
 R69,R70,R71,R72 = 470 Ohm
 R73,R74,R75,R76 = 22 Ohm
 R77,R78,R79,R80 = 22 Ohm
 R81 = 1 Kohm
 P1,P2,P3,P4 = 47 Kohm
 slider lin.
 C1,C2,C3,C4 = 100 μ F
 16 VL
 C5,C6,C7,C8 = 220 nF pol.
 C9,C10,C11,C12 = 220 nF pol.
 C13,C14 = 10 nF
 C15,C16 = 100 μ F 16 VL

C17 = 1.000 μ F 25 VL
 C18 = 100 nF
 C19 = 100 μ F 16 VL
 C20 = 100 μ F 16 VL
 C21 = 100 nF
 C22 = 100 μ F 16 VL
 C23 = 100 nF
 C24 = 100 μ F 16 VL
 C25 = 100 nF
 D1-D16 = 1N4148
 D17-D18 = 1N4002
 D19-D20 = 1N4148
 T1,T2,T3,T4 = BC237B
 T5,T6,T7,T8 = BC327B
 T9,T10,T11,T12 = BC237B


T13,T14,T15,T16 = BC237B
 F1-F8 = 4N25
 U1 = 7812
 U2,U3 = 4001
 Ld1 = led rosso
 L1,L2 = 1 μ H
 S1-S5 = deviatori
 TF1 = 220/12 V 6VA
 F1 = Fusibile 1A
 Varie: 1 cs 09A/1 cs 09C, 1 contenitore RA4, 2 connettori 13 poli, 1 connettore 10 poli, 4 manopole, 1 cavo alimentazione, 1 gommino passacavo, 2 zoccoli 7+7, 1 porta-led.

sezione di controllo, traccia rame

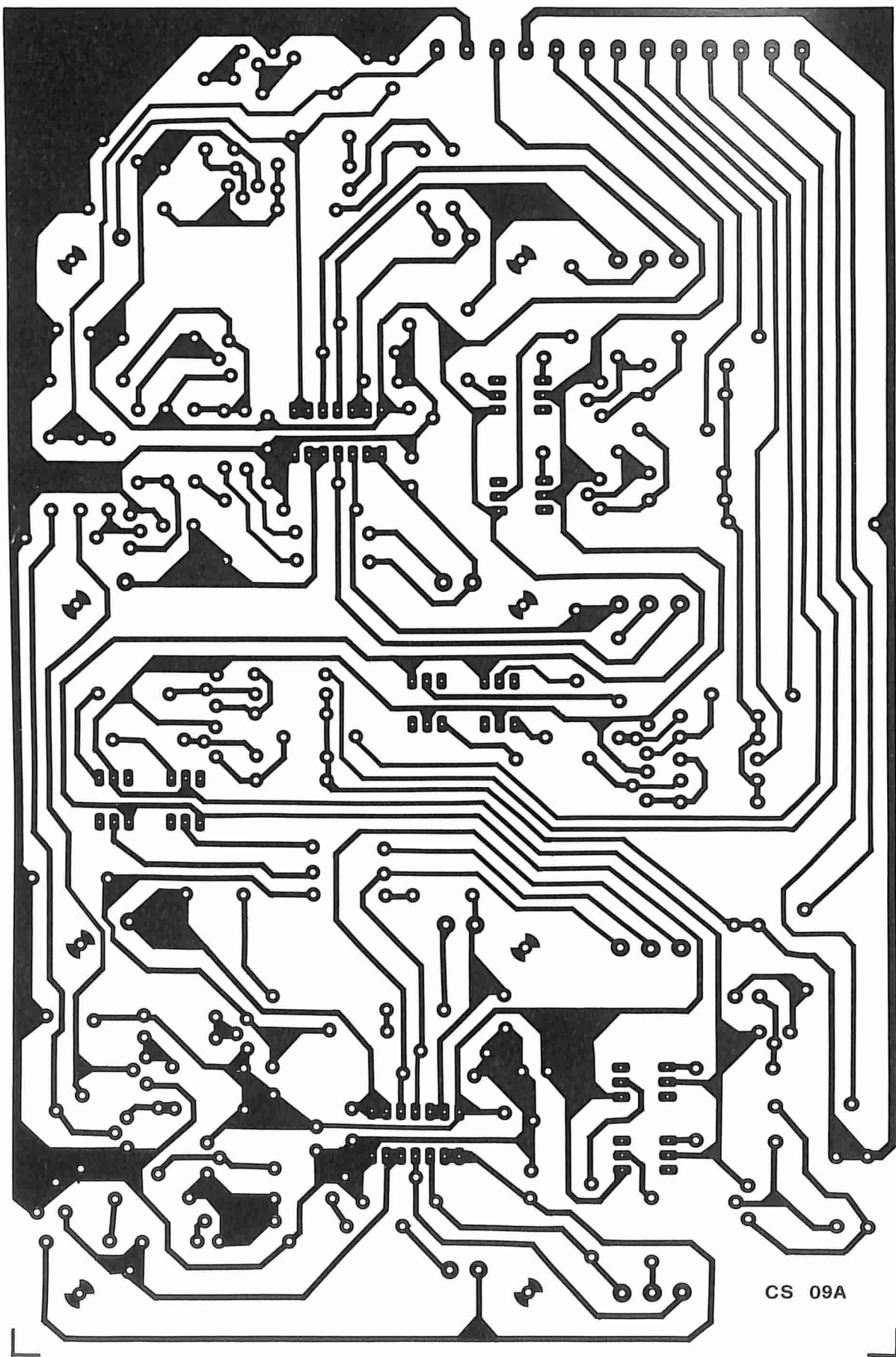

CS 09A



solvenza incrociata tra i due canali oppure di controllare contemporaneamente la luminosità degli stessi. La sezione di controllo è elettricamente separata dalla sezione di potenza tramite otto fotoaccoppiatori. Dal punto di vista pratico, la sezione di potenza è montata su una basetta separata mentre la sezione di controllo (comprendente due basette) è stata alloggiata all'interno di un elegante contenitore plastico con frontale in alluminio. Analizziamo ora il funzionamento del circuito. La sezione di controllo comprende un alimentatore, quattro stadi di regolazione e otto buffer d'uscita. La sezione di potenza è costituita essenzialmente dagli otto TRIAC che pilotano le lampade. L'alimentatore

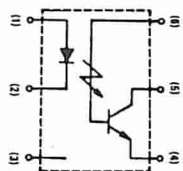


Schema elettrico interno e pinatura del fotoaccoppiatore 4N25.

re della sezione di controllo fornisce una tensione di 12 volt esclusivamente ai quattro circuiti di regolazione facenti capo agli integrati U2 e U3. La restante parte del circuito, ovvero i buffer d'uscita, viene alimentata con la tensione continua proveniente dallo stadio di potenza. Il negativo di tale tensione è connesso ad un capo della rete e pertanto le due masse (quella dello stadio di controllo e quella dello stadio di potenza) non debbono assolutamente essere collegate tra loro. L'alimentatore della sezione di controllo utilizza un trasformatore con secondario di 12+12 volt, i soliti condensatori elettrolitici di filtro ed uno stabilizzatore a tre pin del tipo 7812. La tensione alternata presente sul secondario del trasformatore viene utilizzata anche per ottenere gli impulsi di sincronismo a 100 Hz necessari al corretto funzionamento dei quattro circuiti di regolazione. La tensione alternata viene prelevata mediante i diodi

per l'alimentazione

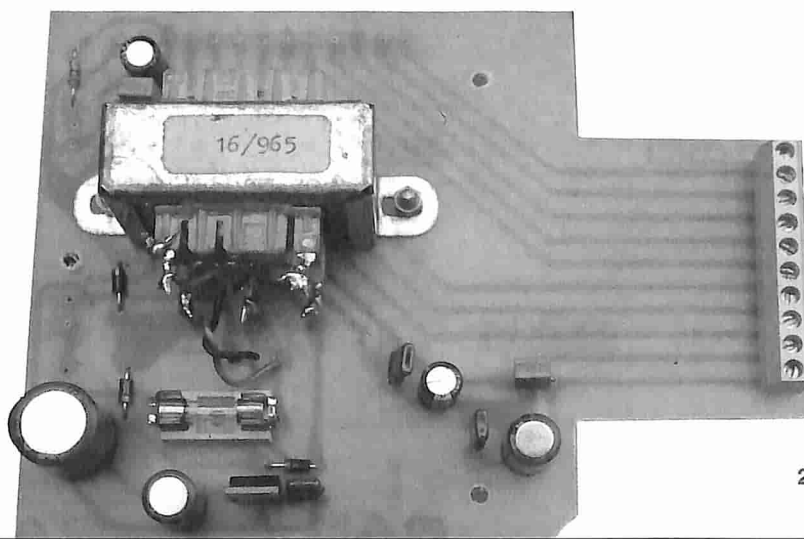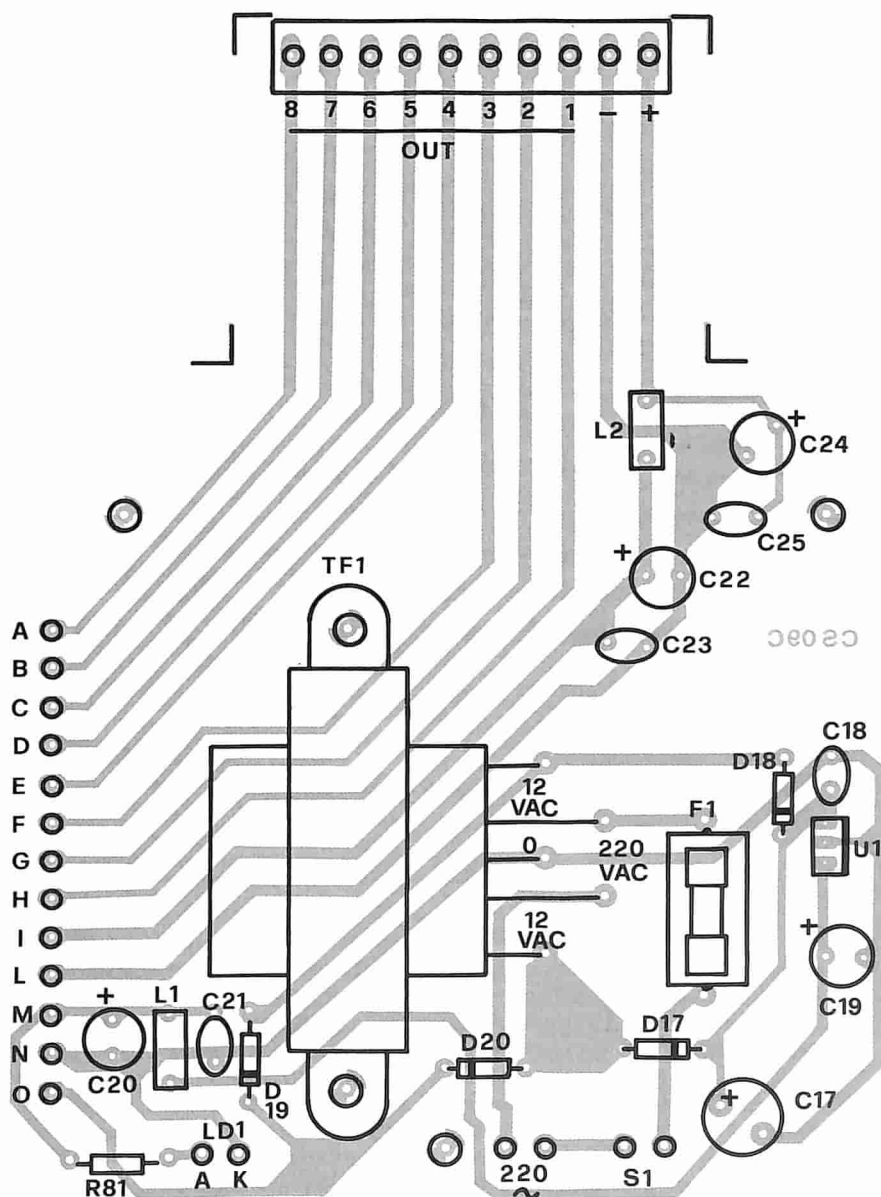

alimentatore, traccia rame

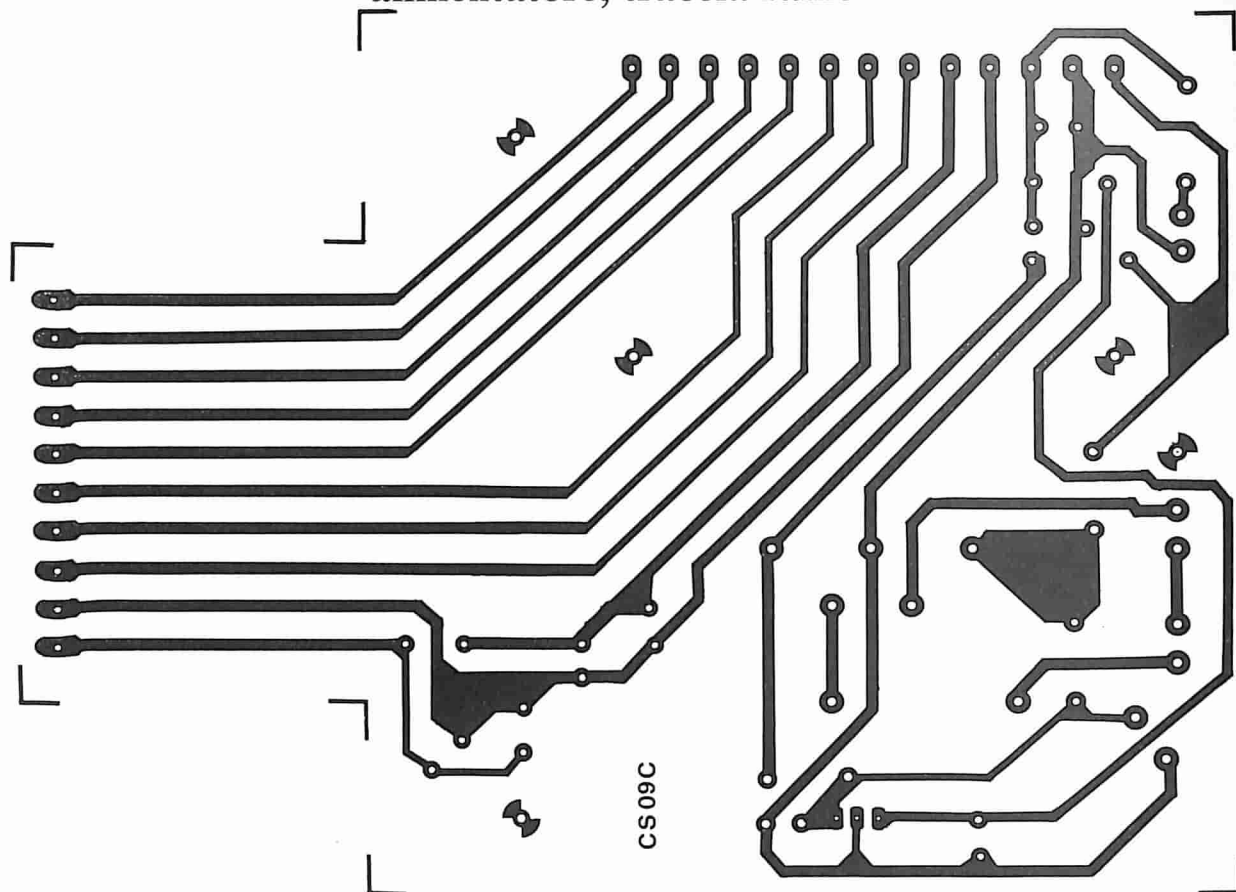


D19 e D20 a valle dei quali è presente una serie continua di semionde sinusoidali; questo segnale viene applicato all'ingresso dei quattro circuiti di regolazione di cui si compone la sezione di controllo. I quattro circuiti sono del tutto uguali tra loro per cui le considerazioni che faremo per il primo valgono ovviamente anche


per gli altri tre. I transistor T1 e T2 hanno il compito di squadrare le semionde in modo da ottenere una serie di onde quadre molto ravvicinate. In pratica, in corrispondenza del passaggio per lo zero della sinusoide di rete, la tensione continua presente sul collettore di T5 va a zero per un brevissimo istante per poi tornare

nuovamente a livello di +12 volt. Tale tensione resta costante durante tutta la semionda. La tensione presente sul collettore di T5 viene utilizzata per controllare la rete di temporizzazione che fa capo al potenziometro P1, ai condensatori C5 e C6 ed alle porte dell'integrato U2. Quando il cursore dello slider è completa-

la sezione di potenza

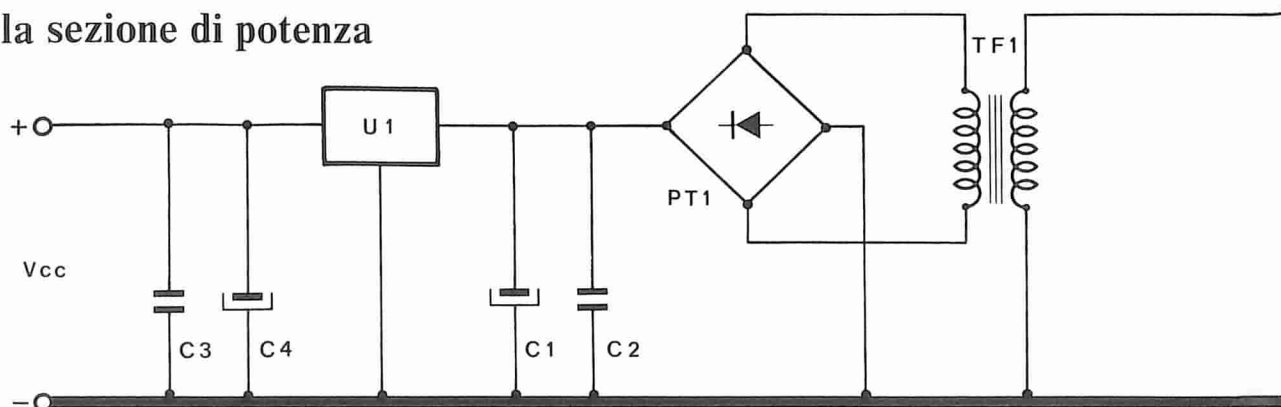

il prototipo

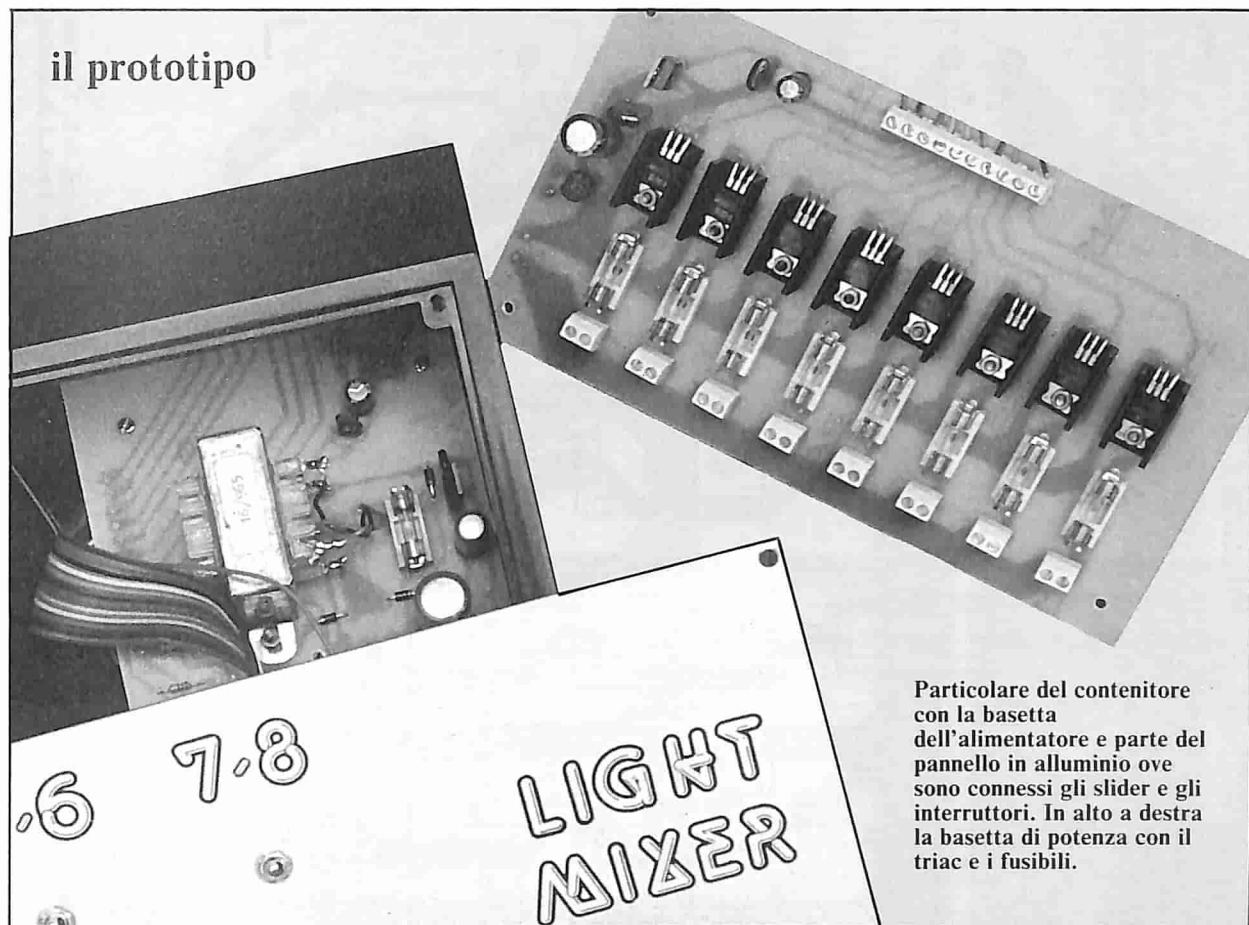


Particolare del contenitore con la basetta dell'alimentatore e parte del pannello in alluminio ove sono connessi gli slider e gli interruttori. In alto a destra la basetta di potenza con il triac e i fusibili.


mente ruotato verso gli ingressi 8 e 9 di U2A, il ritardo introdotto dalla rete RC è nullo in quanto la resistenza di P1 è praticamente di zero ohm. L'uscita di U2A passerà da 1 a 0 quasi istantaneamente. Tale impulso, tramite F1 e T9, viene applicato anche al gate del TRIAC della sezione di potenza. Quest'ultimo inizierà pertanto a

condurre immediatamente dopo il passaggio per lo zero della sinusoide di rete e la lampada risulterà completamente accesa. Vediamo ora, con lo slider sempre nella stessa posizione, cosa accade all'ingresso della porta U2B. In questo caso la rete RC formata da P1 e C5 introduce un ritardo di 10 mS esatti; dopo tale intervallo

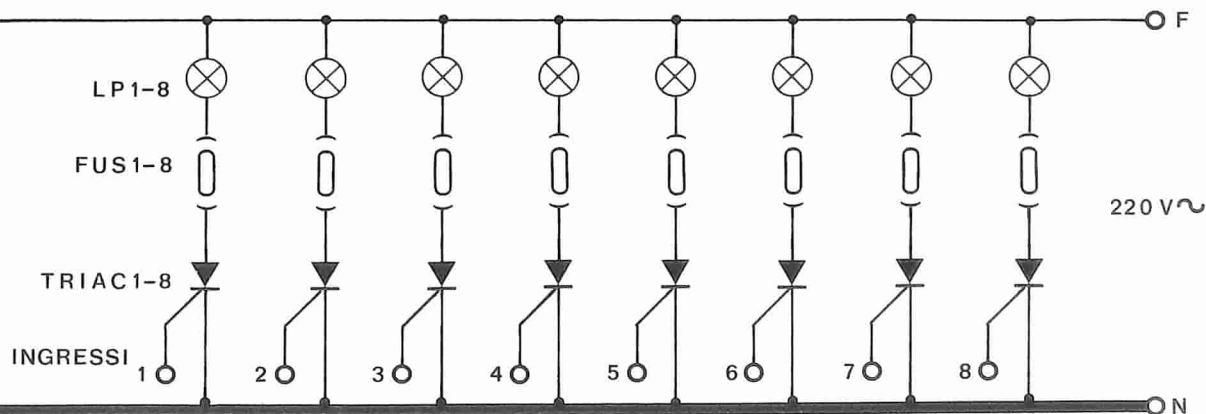U2B dovrebbe commutare. Abbiamo usato il condizionale in quanto dopo tale intervallo anche il collettore di T5 presenta, per un brevissimo istante, un potenziale di zero volt. Il condensatore C5 pertanto si scarica immediatamente a massa attraverso la rete formata da D3, R25 e R21. Pertanto all'uscita di U2B non ri-




il montaggio della sezione di potenza

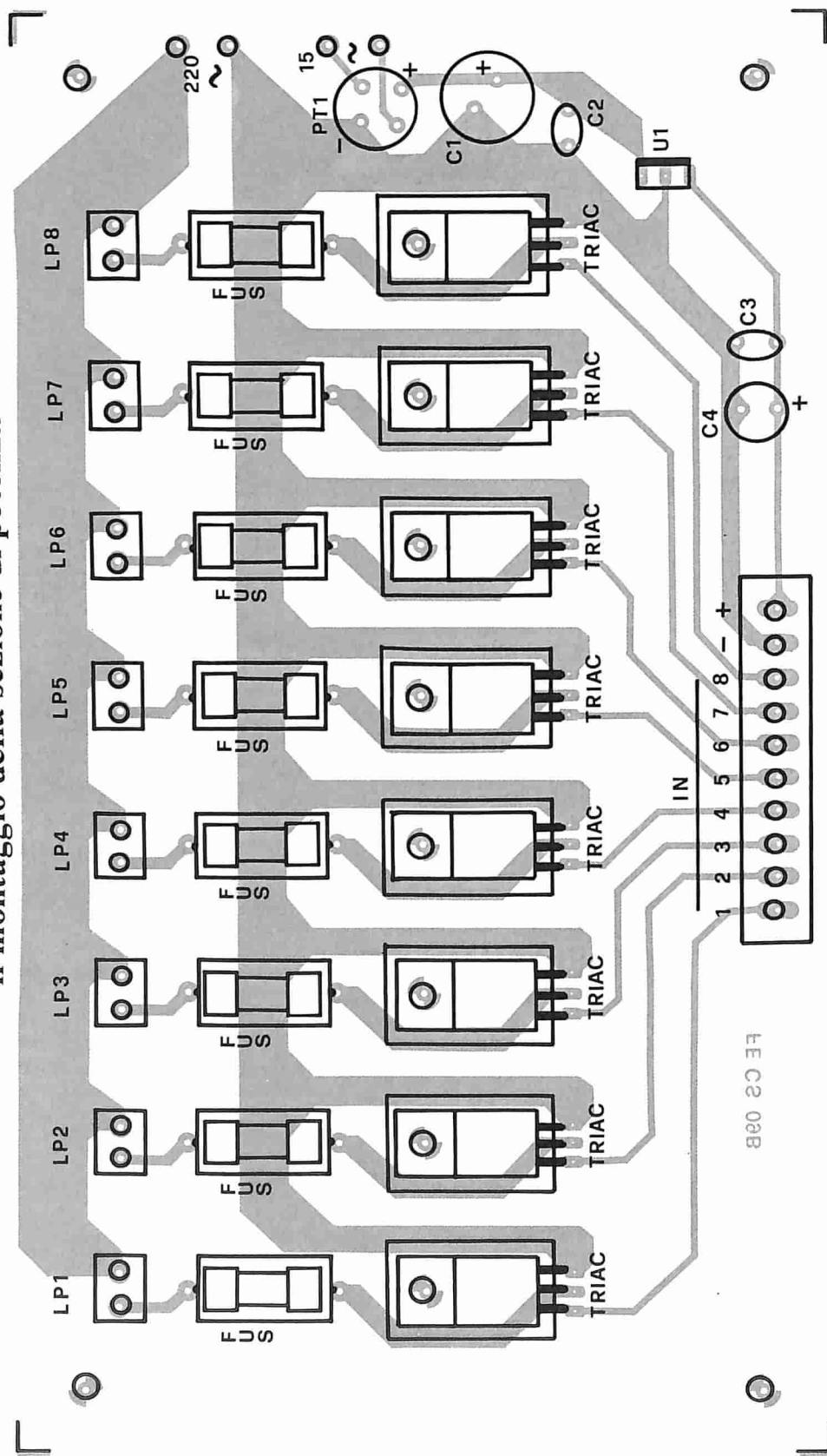

COMPONENTI

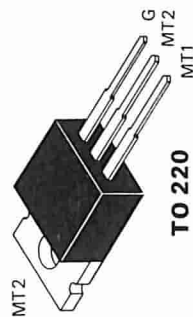C1 = 1.000 μ F 25 VL
 C2 = 100 nF
 C3 = 100 nF
 C4 = 100 μ F 16 VL
 PT1 = Ponte 100V-1A



TRIAC
TIC216M


U1 = 7812
 TF1 = 220/15V - 6VA
 TRIAC 1-8 = TIC216M
 FUS1-8 = 20A
 Varie: 1 circuito stampato cod. 09B, 1 morset-
 tiera 10 poli, 8 morsettiere, 2 poli, 8 dissipatori,
 8 portafusibili.

FE CS 09B



I Triac utilizzati nella sezione di potenza debbono essere muniti di adeguato dissipatore di calore in quanto nelle condizioni di lavoro più gravose ogni elemento dissipa circa 3 watt.

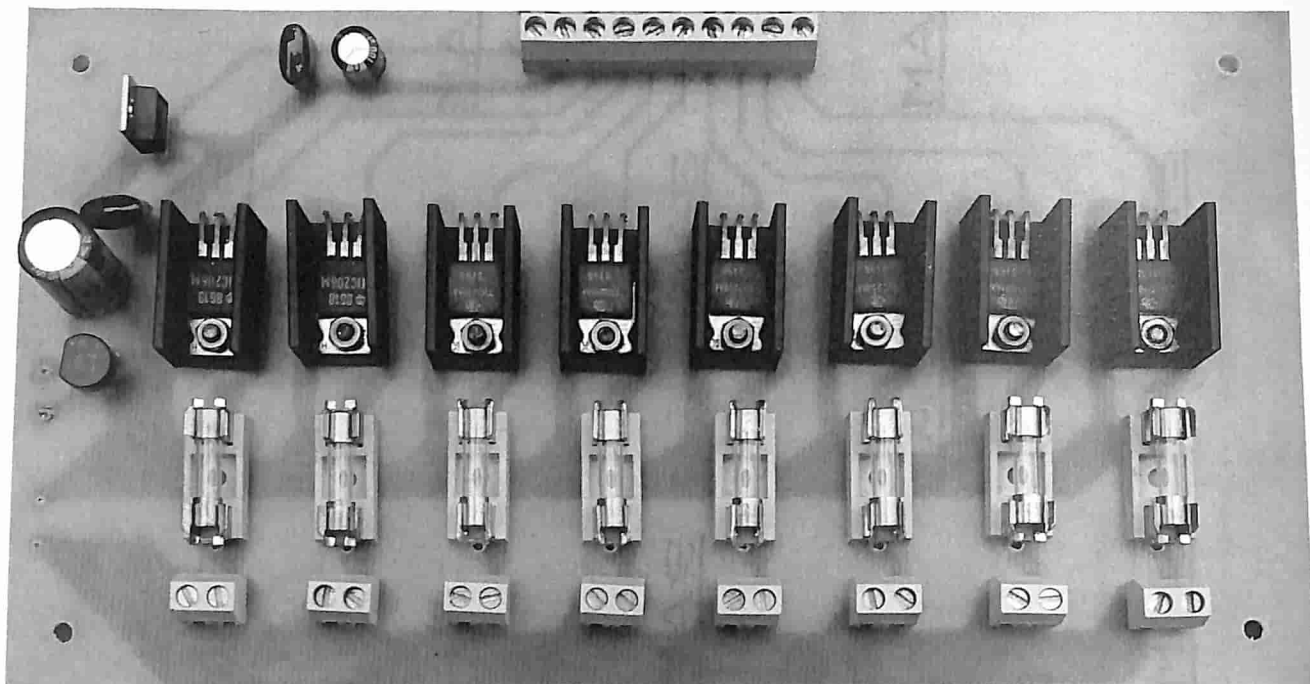
Tutti i componenti utilizzati nel mixer luci presentano un costo limitato e sono facilmente reperibili. Per gli slider ci si può rivolgere alla catena Melchioni (02/57941).



sulta presente alcun impulso e il TRIAC e la relativa lampada risultano spenti. Spostando il cursore di P1 verso C5 otteniamo un impulso il cui ritardo nei confronti dello zero si riduce progressivamente. Otteniamo perciò (tramite il TRIAC) una parziale regolazione proporzionale della sinusoide di rete che consente di aumentare la luminosità della lampada. Lo spostamento del

cursore verso C5 provoca anche un ritardo nell'impulso di uscita di U2A. La luminosità della relativa lampada pertanto si riduce progressivamente. In ultima analisi, quindi, spostando il cursore dello slider otteniamo una sorta di dissolvenza incrociata tra le lampade. Il deviatore S2 consente di regolare contemporaneamente la luminosità delle due lampade. Occupiamoci ora dell'aspetto pra-

tico del progetto. Come detto in precedenza abbiamo fatto uso di tre basette separate; le prime due, sulle quali abbiamo montato tutti i componenti relativi alla sezione di controllo, sono state alloggiate all'interno di un contenitore plastico con frontale in alluminio. Per facilitare il montaggio, gli slider e i quattro interruttori sono stati fissati direttamente sulla piastra. A sua volta quest'ultima è stata fissata al pannello in alluminio tramite i quattro dadi degli interruttori ed una vite ancorata ad uno degli slider. La seconda basetta è stata invece fissata al fondo del contenitore tramite due viti autofilettanti. Sul pannello in alluminio dovranno essere realizzate (con infinita pazienza ed una lima tagliente) le quattro cave per gli slider nonché i fori per i quattro interruttori. Inoltre andranno realizzati anche i fori per l'interruttore di accensione ed il led spia. Sul retro del contenitore dovrà essere realizzato la cava dalla quale fare uscire il connettore di collegamento alla basetta di potenza ed il foro per il cavo di alimentazione. Per la piastra della sezione di potenza non abbiamo previsto alcun contenitore. Tale circuito dovrà essere collegato alla sezione di controllo mediante una piastrina a 10 conduttori.

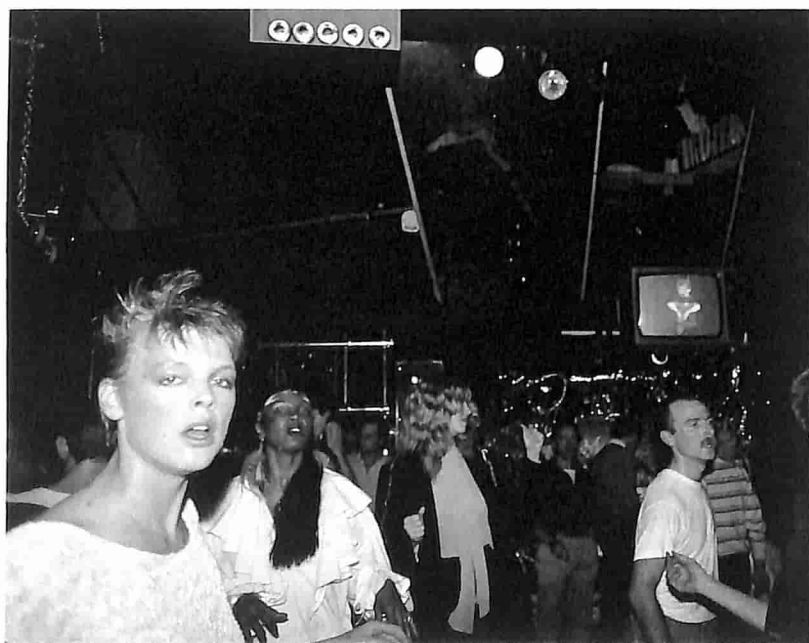


DATA COMM

MODEM ABC

FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE VIA COMPUTER.
LE PORTE SERIALI, IL CONTROLLO DEI DATI E
LE APPARECCHIATURE DA USARE.

a cura della Redazione

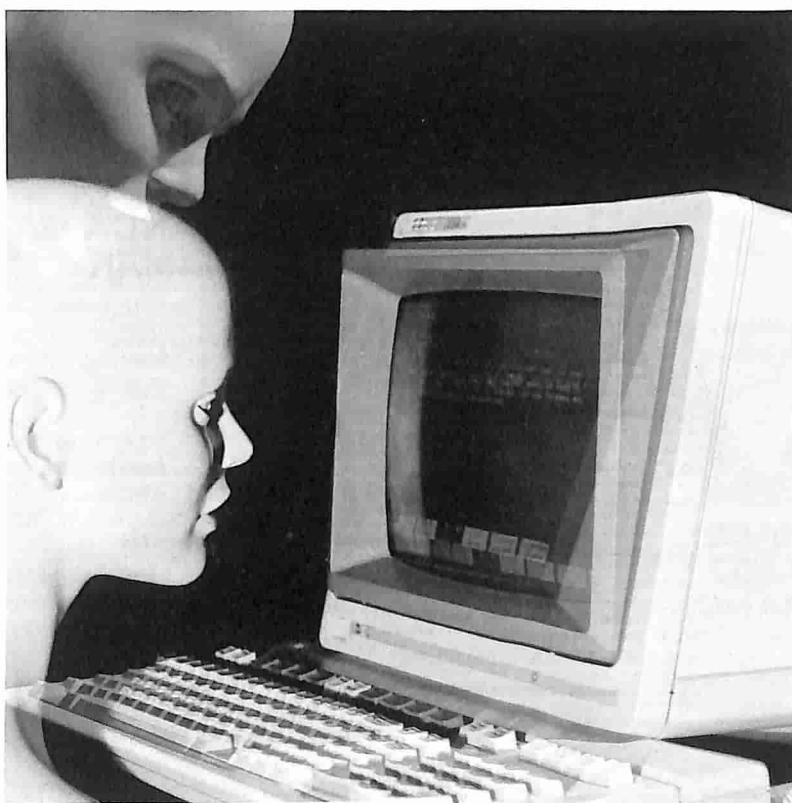

A tutti sarà capitato di leggere, poco tempo fa sui più importanti quotidiani a tiratura nazionale, la storia di quei cinque ragazzi parigini neanche maggiorenni che, nell'arco di una notte, nella redazione di un giornale francese, sotto l'occhio sbalordito di giornalisti ed esperti, hanno letteralmente «scassinato» le banche dati sui calcolatori dei più svariati ministeri, industrie, banche disseminati in ogni parte del

globo. La cosa che più sbalordì la gente fu il fatto che i cinque ragazzi utilizzarono, per compiere tutto quel pandemonio, nient'altro che dei semplicissimi computer micro-elaboratori distribuiti addirittura gratuitamente, a titolo promozionale, dall'equivalente francese della nostra SIP. In verità tutti potrebbero compiere questi atti di pirateria elettronica avendo a disposizione semplicemente un qualunque micro-com-

puter in grado di comunicare con l'esterno attraverso una porta seriale e un modem.

Quello che ci ripromettiamo di analizzare qui è come sia possibile, nel campo delle comunicazioni via computer, che fatti del genere possano accadere. Cominceremo con il descrivere le varie possibili attrezzature utilizzate da questi veri e propri genii del calcolatore. Prenderemo in considerazione solo i prodotti hard-

ware e software alla portata di tutti sia per quanto riguarda la reperibilità che il portafogli, tanto da far ben capire quanto questo «sport» sia pericolosamente alla portata di tutti.

Descriviamo dunque un sistema base, che sia capace di chiamare da un qualunque punto e collegarsi attraverso la rete telefonica tramite semplici comunicazioni asincrone ASCII.

Vengono generalmente utilizzati allo scopo dei componenti di uso legittimo e quotidiano ai quali però possono essere trovati altri usi «interessanti». Per averne un panorama il più vasto possibile, i più curiosi possono cominciare col procurarsi e consultare quanto più materiale pubblicitario e documentazione sia da loro reperibile, senza dimenticare che molte apparecchiature sono

reperibili sul mercato dell'usato o addirittura self-made (fatte in casa da hobbisti). Abbiamo già presentato e stiamo presentando diversi circuiti pratici molto belli.

Praticamente si può usare la maggior parte dei calcolatori disponibili: quasi sicuramente il computer che avete già potrebbe servire benissimo allo scopo, tanto più che problemi legati a eventuali incompatibilità di grafica non sussistono, in quanto tutte le comunicazioni avvengono in forma alfanumerica. Va rimarcato però che calcolatori troppo semplici (ad esempio lo ZX-81 che non usa internamente il formato ASCII, ma una sua variante sviluppata dalla Sinclair) richiedono un maggior impegno e bravura da parte dell'operatore nel superarne i limiti con un software più spinto.

Dato che la maggior parte dei servizi di informazione presume che la controparte stia utilizzando uno schermo dal formato di 80 colonne per 24 righe, la macchina usata per accedervi dovrà idealmente essere dotata di un formato video analogo, pena l'apparizione sullo schermo di fastidiose linee spezzettate, anche se alcuni programmi ovviano a tale inconveniente.

Dunque vanno bene tutti i computer: in particolare Spectrum, Commodore 64, MSX, IBM, Apple, Olivetti (nomina- mo questi perché più diffusi e perché è semplice e comodo il software già disponibile).

La necessità di archiviare la grande quantità di dati che viene generalmente ricevuta, implica l'impiego di una qualche forma di memoria di massa. La stampa



IL TERMINALE... NEL PALMO DELLA MANO


Piccolo, funzionale e completo: queste le caratteristiche più importanti del Casio DT-6000. I 64K Ram disponibili, il video display, la stampante e l'interfaccia RS-232 permettono di utilizzare il maneggevole terminale Casio in ogni situazione. L'uscita RS-232 consente il collegamento sia a modem di linea che ad accoppiatori acustici. Questi dispositivi sono naturalmente disponibili nella vasta gamma di accessori che completano il terminale. Casio DT-6000 è distribuito da Di-tron, 02/3085645.

Il trinomio vincente del futuro prossimo venturo è ormai: l'uomo, il computer, la comunicazione.

QUALCHE BANCA DATI DA CHIAMARE

BBS 2000	02-706857
S.I.C. (Fido BBS)	0971-35447
Videonet 1	0543-721220
Italdata Service	055-474680
PC Express	055-287156
I.C.O. Data Bank	02-5249940
N.C.C.	091-266021
Spider Club	011-519505
Hardcore Pirates	011-9101404
Niwa Data Bank	02-2476523
Michele Piscopo	0871-582283
Mini Centro Servizi	02-2130825
Tymnet	02-4677
Citybank	02-867241
Peis	02-8832
Geis General Elec.	06-4778

	ITAPAC (NUA)
	02624589004004
	USER NAME GAST
	PASSWORD GAST
Unix	
	0234270500115
	USER NAME GUEST
	PASSWORD WELCOME
Nachbem	
	02620440820023
	U.N. CONF.
	P.W. CONF.
Chat	
	026245890010006
	U.N. GAST
	P.W. GAST
MTP	

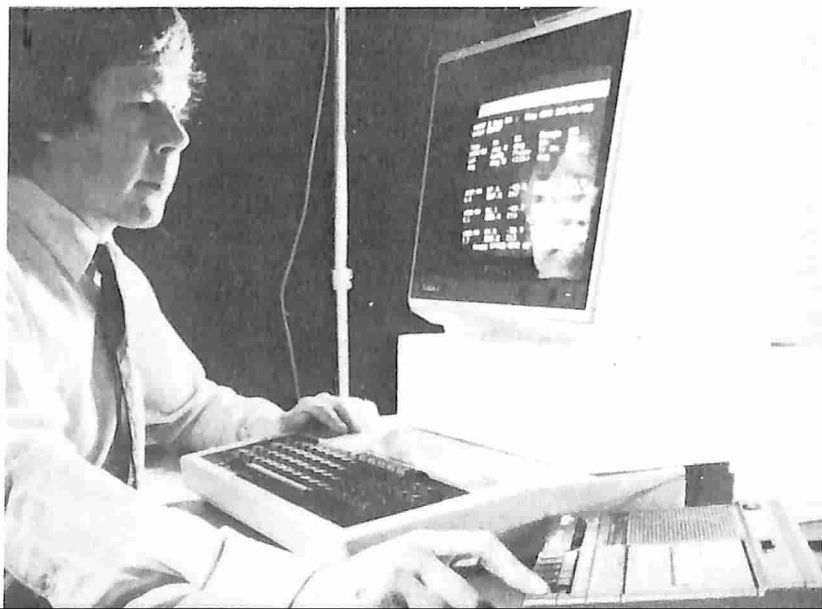

dei dati via via che vengono ricevuti è sconsigliabile per la sua lentezza, che porta alla perdita di caratteri trasmessi, e includerebbe tutti gli errori commessi nel collegamento, con grande spreco di carta. Anche l'uso di un registratore a cassette comporta gravi perdite di tempo e scarsa flessibilità; la soluzione migliore è rappresentata, come sempre, da uno o due disk-drives, che rendono il salvataggio dei dati veloce e affidabile e permettono una revisione degli stessi, a collegamento concluso, con programmi di editing.

LE PORTE SERIALI

Per poter dialogare tramite un modem, il calcolatore deve necessariamente possedere una interfaccia seriale.

Sebbene qualche piccola differenza sia sempre in agguato (ad esempio la forma e la dimensione dei connettori), tali interfacce seriali sono in genere conformi a uno dei due standard che regolano l'argomento, cioè gli standard RS232 e RS423. Noi in genere usiamo lo standard RS232C. Le considerazioni svolte sono però estensibili alle altre interfacce, basta sapere quali sono i contatti che svolgono le funzioni più avanti menzionate e collegarli nella maniera indicata. Da ultimo notiamo che alcuni dei calcolatori più piccoli, come tipicamente il VIC 20 e lo Spectrum, non sono dotati di serie di una interfaccia, anche se questa è raggiungibile a parte. Per lo Spectrum molto presto presenteremo un modem dedicato, tipo compatto.

Veniamo dunque alla descrizione e al funzionamento della nostra RS232. Questa porta è nata con lo scopo di coprire tutta la gamma delle comunicazioni seriali possibili, incluse quelle fra due computers o quelle tra un computer e una stampante. Lo standard comprende un connettore tipo D a 25 poli e specifica la disposizione su di esso delle varie connessioni. Solo alcuni dei poli vengono però generalmente utilizzati, fra questi ricordiamo i tre

ESEMPI PARZIALI DI ARCHIVI ESISTENTI

Riportiamo le indicazioni fondamentali di alcuni host e i codici di identificazione di alcuni dei data base raggiungibili via modem.

HOST: PERGAMON-INFOLINE
NUA: 0234219200190

CASEARCH
CHEMICAL ENGINEERING
ABSTRACS
COMPENDEX

scienze chimiche pure e applicate
aspetti teorici e pratici dell'ingegneria chimica
indice computerizzato su tutti i campi dell'ingegneria

HOST: BLAISE
NUA: 0234227900102

CONFERENCE PAPERS
INDEX
AVMARC
BEI

comunicazioni scientifiche presentate a congressi
materiale didattico audiovisivo
bibliografia in materia di istruzione in Inghilterra

HOST: CILEA
NUA: 2220208
: 02/2138851

ADIGE
ALICE

struttura geologica dell'Italia
catalogo libri italiani di tutti gli argomenti

HOST: DIMDI
NUA: 26245221040104

ABDA-ARZNEISTOFFE
ABDA-FERTIGARZNEILMITTEL
ABDA-INTERAKTIONEN
AGREP
AGRICOLA
AGRIS
ASFA

dati sugli elementi attivi e non delle medicine
notizie sui medicinali tedeschi
dati sulle interazioni delle medicine
progetti di ricerca agricola
aspetti scientifici dell'agricoltura
aspetti scientifici dell'agricoltura
l'acqua e la pesca: aspetti scientifici

***DIMDI-COLOGNE (DEUTSCHES INSTITUT FUER MEDIZINISCHE

DOKUMENTATION UND INFORMATION)

S.O.S. : MR. PAUL OR MR. KURZWELLY

WEISSHAUSSTRASSE 27

POSTFACH 420580

5000 KOLN 41 - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

TEL.: +49 221 4724252

TELEX: 8881364

NUA: N...-26245221040104

N...-26245221040006

CON BBS 2000 A CENA INSIEME

Non paghi di trovarsi quasi tutte le sere su BBS 2000 (02/706857), molti hacker hanno voluto conoscersi personalmente ed hanno organizzato una cena della quale ancora si parla. Un successone tale che alla prima ne è seguita una seconda, alla seconda la terza e già si parla di affittare interi ristoranti e bar di alberghi per cocktail ed abbuffate di password.

Così il modem sta diventando un utile mezzo mediante il quale farsi dei nuovi amici, scambiarsi informazioni utili, passare qualche ora simpatica. Si vociferava di folletti femmine che vogliono partecipare, che non partecipano, che ci vanno in incognito... insomma, un movimento umano incredibile!



All'ultimo minuto: aperta una nuova BBS a Pescara. Risponde al numero 085/386104 a 300 baud, 8N1, dalle 20 alle ore 8 di mattina.

fondamentali per la comunicazione fra computer e modem, e cioè quelli di ingresso e uscita dati (rispettivamente il 3 e il 2) e la massa (il 7). Le altre connessioni sono atte a svolgere funzioni di livello superiore, come accendere e spegnere le apparecchiature collegate all'altro capo. Alcuni calcolatori, le loro periferiche e alcuni loro package di software richiedono l'uso di alcune di queste linee, ad esempio l'IBM PC utilizza il contatto numero 5 (Clear to Send, abbreviato CTS), il contatto numero 6 (Data Set Ready) e il numero 20 (Data Terminal Ready). Se poi viene usato un modem auto-answer, cioè di quelli capaci di rispondere automaticamente a una chiamata, allora va utilizzato anche il numero 22. Va notato che alcuni calcolatori posseggono una RS232 semplicemente in previsione di una loro connessione con una stampante. Non è per niente difficile utilizzare queste interfacce per la comunicazione con un modem, basta infatti seguire le disposizioni seguenti:

- 1) per collegare un computer con un modem il contatto 2 del computer va connesso con il 2 del modem (lo stesso dicasi per il 3);
- 2) per collegare un computer con

una stampante (o un altro computer) il contatto 3 del computer va collegato al 2 della stampante e il contatto 3 della stampante col 2 del computer.

Può capitare anche, come già accennato, che qualche calcolatore non adotti connettori a D con 25 poli o anche che, pur possedendo un connettore di questo tipo, i poli siano ordinati in maniera diversa. Quello che si fa generalmente è di determinare, in ogni caso, gli equivalenti di:

- 1) polo di uscita dei caratteri (il 2);
- 2) polo di ingresso dei caratteri (il 3);
- 3) massa (il 7).

Ci sono diverse attrezzature che è possibile procurarsi per facilitare l'allestimento del collegamento tra un computer e il mondo esterno. La meno costosa (è possibile auto-costruirla) è la cosiddetta «break-out box», che consente di scambiare i contatti di un cavo seriale senza fisicamente dissaldare i fili ogni volta. Si rivelerà utile per collegare tra loro diverse periferiche e diversi calcolatori, visto che non tutti hanno porte seriali direttamente compatibili.

A costi appena maggiori ci sono analizzatori dello stato del-

l'interfaccia seriale, del protocollo, etc. (vedi Elettronica 2000 n. 89, novembre '86, progetto Data-scope).

IL MODEM

Questo è l'apparecchio che, collegato al computer attraverso la porta seriale, trasmette, i dati sulla linea telefonica. Il suo nome è un abbreviazione di modulatore-demodulatore, e questa è la sua funzione: converte i segnali elettrici ricevuti dal calcolatore attraverso il contatto n. 2 della porta seriale e li converte in segnali acustici (modem ad accoppiatore acustico) o direttamente nella linea telefonica (connessione diretta). In ricezione l'apparecchio compie il processo opposto fino a inviare i dati ricavati al proprio computer attraverso il contatto seriale n. 3. La procedura si complica ulteriormente per velocità di trasmissione superiori ai 1200 bit/secondo, raramente usate in campo hobbistico.


La velocità di trasmissione più utilizzata, 300 bit/secondo, permette l'utilizzo di modem decisamente poco costosi del tipo ad accoppiatore acustico. Questi, che possono essere costruiti in casa senza troppi problemi, non necessitano dell'approvazione tecnica della compagnia telefonica poiché non sono collegati direttamente alla linea.

La maggior parte di questi modem può operare in due modi, detti convenzionalmente «originate» e «answer», che non fanno altro che scegliere diverse frequenze alle quali avvengono trasmissione e ricezione; l'importante è che, durante una comunicazione, le due parti scelgano modi differenti: solitamente, per collegarsi ad un grosso sistema, si sceglierà il modo «originate».

Questi fondamentalmente sono i prodotti hardware impiegati nelle comunicazioni fra calcolatori. Per quanto riguarda il software (ce n'è molto in giro a prezzi molto bassi) invitiamo il lettore a procurarsi in edicola il fascicolo MODEM da noi preparato con una cassetta per Spectrum e C64.

RETEXBOX

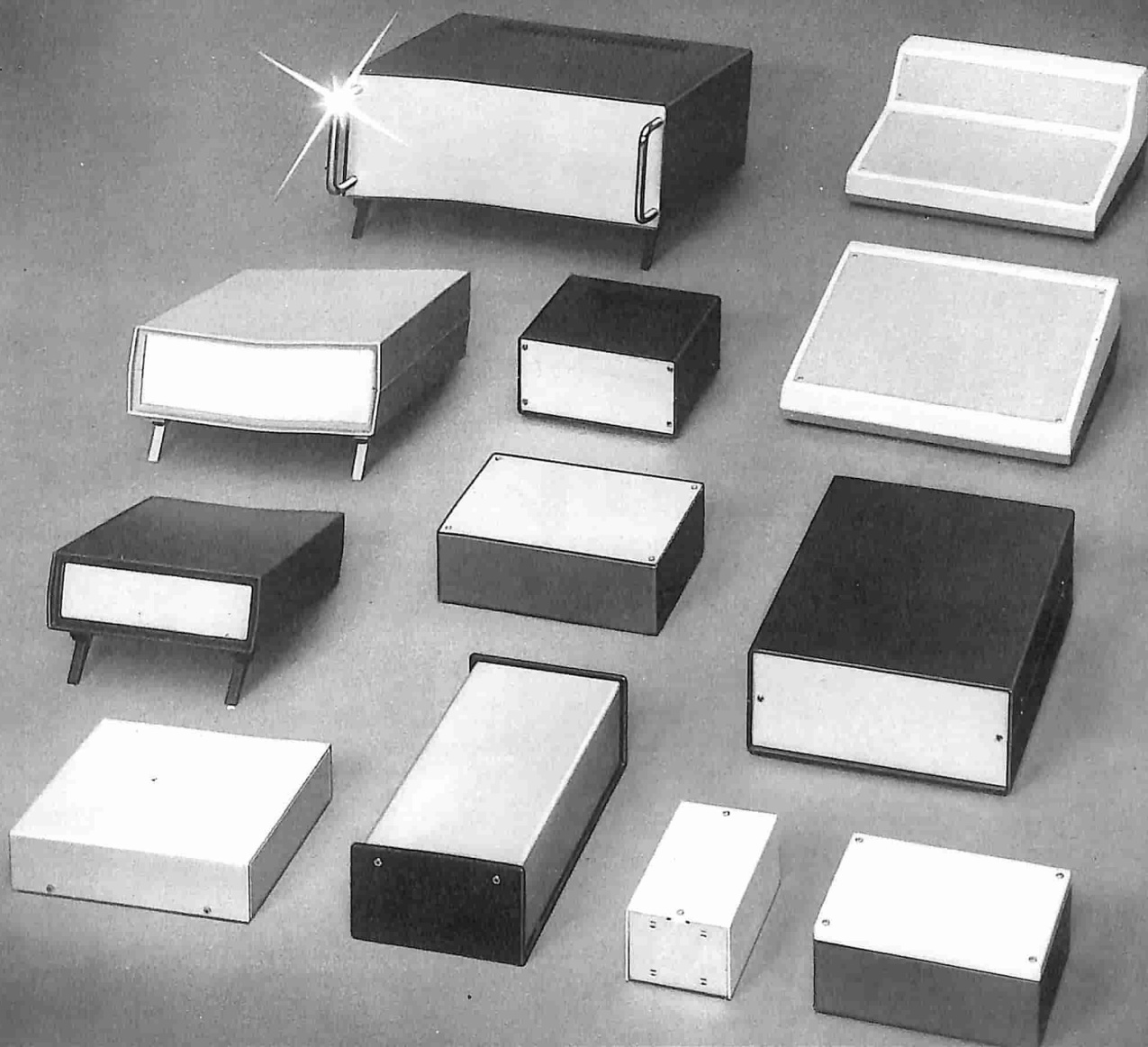E il problema dei contenitori non esiste più.



Retex vi offre infatti una gamma di contenitori in grado di accogliere con razionalità e con ottimi risultati estetici tutti i dispositivi elettronici realizzati a livello professionale e hobbistico. La gamma dei RetexBox comprende contenitori semplici e razionali come i MURBOX, MINIBOX, VISEBOX, POLIBOX, GIBOX, CABINBOX; contenitori dotati di alloggiamenti per schede Eurocard e di feritoie di raffreddamento come i SOLBOX e gli ELBOX; contenitori molto sofisticati come gli ABOX. A seconda delle vostre esigenze potrete scegliere tra RetexBox in lamiera trattata con vernici antigraffio, in ABS, in alluminio e ABS o interamente in alluminio. Tutti i RetexBox sono naturalmente prodotti in una completa gamma

dimensionale secondo gli standard più diffusi.

RETEX: una risposta definitiva al problema dei contenitori.

Per ricevere una completa documentazione sui contenitori Retex compilate il tagliando e inviatelo a:

MELCHIONI
Casella Postale 1670
20101 MILANO

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

MELCHIONI ELETTRONICA

Presso i punti di vendita **Melchioni Elettronica** e in tutti i migliori rivenditori specializzati

MODEM COMPUTER MAGAZINE

la prima rivista per computer via telefono

LE IDEE, I PROGRAMMI,
I NUMERI DELLE BBS AGGIORNATI,
LA COMUNICAZIONE VIA MODEM,
LE APPLICAZIONI, I CLUB,
GLI AMICI, IL FUTURO PROSSIMO...




Puoi richiedere direttamente in redazione questo fascicolo
con un vaglia postale di lire 11mila (spese comprese)!


IN EDICOLA NOVITÀ

È PROPRIO VERO I MIGLIORI PROGRAMMI, PER TE UTILITY, GIOCHI, AVVENTURE, DIDATTICA

in
edicola,
scegli...

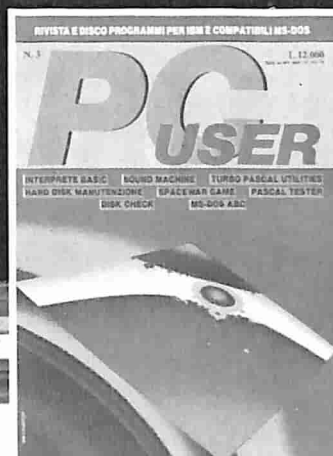

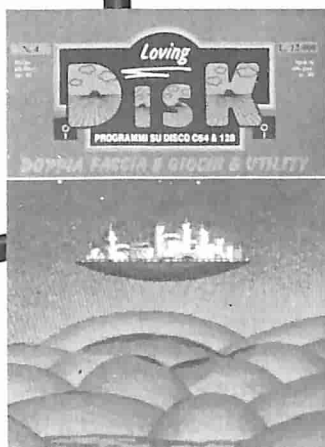rivista
e disco
programmi
per PC Ibm
e com-
patibili



un disco zeppo di super
programmi e un giornale

PER COMMODORE 64 e 128

rivista e cassetta:
dodici giochi e utility.



IL TOP PER IL TUO MSX

Dieci super programmi
e una rivista sempre
aggiornata e completa.



PER IL TUO SPECTRUM


una rivista con mappe
e poke e una cassetta
con sedici programmi.

SICUREZZA

TAPE

SCRAMBLER

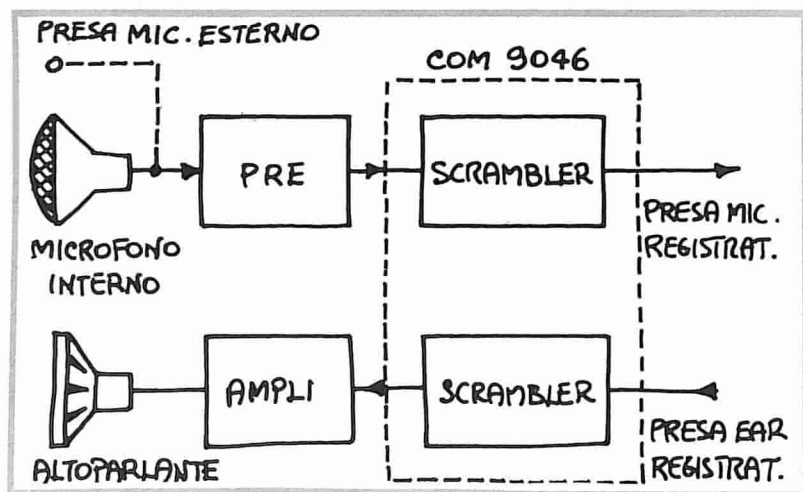UN'ALTRA INTERESSANTE APPLICAZIONE DELL'INTEGRATO COM9046: LO SCRAMBLER PER INCIDERE SU NASTRO MESSAGGI RISERVATI. UN'IDEA ORIGINALE PER COMUNICARE CON LA VOSTRA RAGAZZA O PER PROTEGGERE I VOSTRI AFFARI DA ORECCHIE INDISCRETE.



Dopo i progetti dello scrambler per uso telefonico e di quello radio, ecco una nuova ed interessante applicazione dell'integrato COM9046: lo scrambler per incidere su nastro messaggi riservati. Volete comunicare con la vostra bella senza il pericolo che i suoi genitori leggano le vostre ardenti missive? Oppure volete lasciare importanti disposizioni per i vostri collaboratori evitando che qualche orecchio indiscreto ascolti le vostre parole? In un caso e nell'altro questo apparecchio potrà esservi molto

utile. Vediamo dunque, con l'aiuto dello schema a blocchi, come funziona il dispositivo.

Diciamo subito che lo scrambler può essere utilizzato con qualsiasi registratore ma i più adatti allo scopo sono i portatili a cassetta del tipo di quelli utilizzati per registrare i dati da computer. Questi registratori dispongono di una presa d'ingresso (MIC) e di una presa d'uscita (EAR) che normalmente fanno capo a due jack da 3,5 millimetri. Il nostro «tape scrambler» va collegato proprio a queste due prese. In fa-

se di registrazione il segnale captato dal piccolo microfono interno dello scrambler viene amplificato, «scramblerizzato» e quindi inviato alla presa MIC del registratore. Il nastro così ottenuto, se ascoltato tramite lo stesso registratore, risulta del tutto incomprensibile. Se invece il segnale d'uscita (presente sulla presa EAR) viene applicato all'ingresso della seconda sezione dello scrambler, il messaggio risulta perfettamente comprensibile. È lo stesso scrambler che provvede a diffondere quanto inciso su nastro





tramite il piccolo altoparlante interno.

L'apparecchio, nonostante contenga al suo interno l'alimentato-


re, l'altoparlante e il microfono (oltre ovviamente a tutti gli altri circuiti di controllo), presenta dimensioni particolarmente con-

tenute. Il tutto è stato alloggiato all'interno di un contenitore plastico della Teko contraddistinto dal numero di codice 10002. Questo circuito, così come tutti gli altri dispositivi scrambler per telefono e radio, è disponibile in scatola di montaggio (per eventuali ordinazioni rivolgersi alla ditta Futura Elettronica, tel. 0331/593209). L'apparecchio utilizza il circuito integrato COM9046 e pertanto la codifica del segnale audio viene fatta col sistema dell'inversione di banda. Nei precedenti articoli ci siamo soffermati

N/C	1	14	XTAL ₂
Scramble	2	13	N/C
Vss	3	12	XTAL ₁
Ref	4	11	In-A
In-B	5	10	Out-A
Out-B	6	9	Vdd
Vdd _A	7	8	Vss _A

l'integrato COM9046

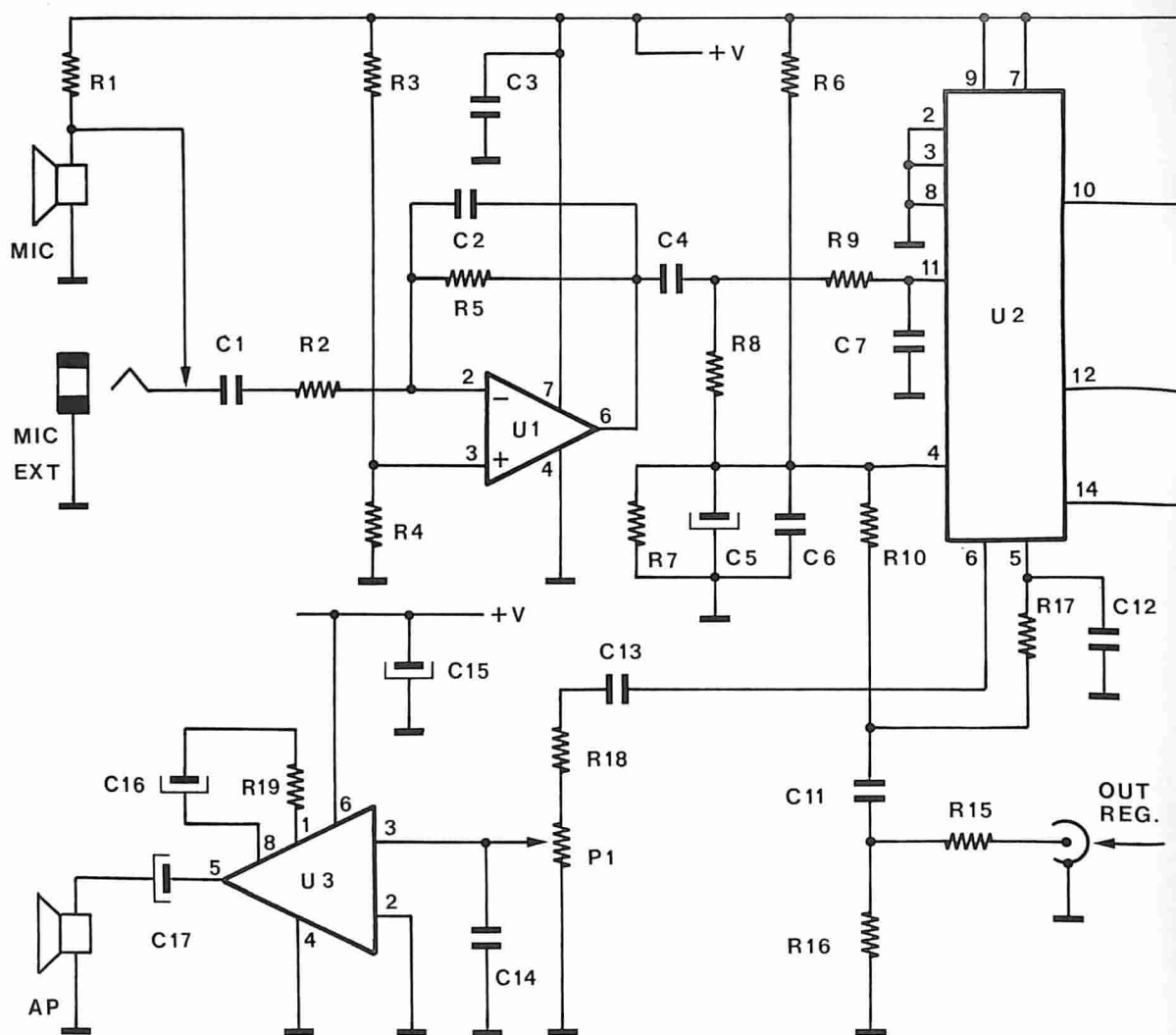Pin configuration dell'integrato
COM9046: il cuore del nostro
circuito.



a lungo su tale tecnica la quale, riassumendo brevemente, modifica le frequenze del segnale audio.


L'INVERSIONE DI BANDA

In pratica il dato, segnale d'ingresso, viene applicato ad un modulatore ad anello unitamente ad un segnale a frequenza costante (3.500 Hz). Il risultato che si ottiene è una inversione di banda dove, ad esempio, il segnale a 500 Hz presenta ora una frequenza di 3.000 Hz (3.500 - 500) e quello a 2000 Hz presenta una frequenza di 1.500 Hz (3.500 - 2.000). È evi-

dente che il segnale audio così manipolato risulta del tutto incomprensibile. In fase di decodifica il segnale audio viene sottoposto allo stesso trattamento e subisce pertanto una nuova inversione di frequenza che, per così dire, rimette le cose a posto: il segnale audio risulta pertanto del tutto comprensibile. Essendo le due sezioni (quella di codifica e quella di decodifica) esattamente uguali tra loro, è possibile utilizzare indifferentemente i due stadi per la prima o per la seconda funzione. Il circuito integrato da noi utilizzato per ottenere la funzione scrambler contiene al proprio interno due sezioni di codifi-

ca/decodifica del tutto uguali tra loro che fanno capo ai pin 11 e 10 (rispettivamente ingresso e uscita della prima sezione) e 5 e 6 (in/out della seconda sezione).


Dopo questa lunga introduzione, vediamo dunque di occuparci un po' più da vicino dello schema elettrico del nostro dispositivo. Il segnale captato dal piccolo microfono preamplificato contenuto all'interno del contenitore dello «tape scrambler» (o proveniente, tramite il jack d'ingresso da un qualsiasi microfono esterno) viene amplificato dall'operazionale U1, un comunissimo 741. In questo caso il segnale viene applicato all'ingresso inver-

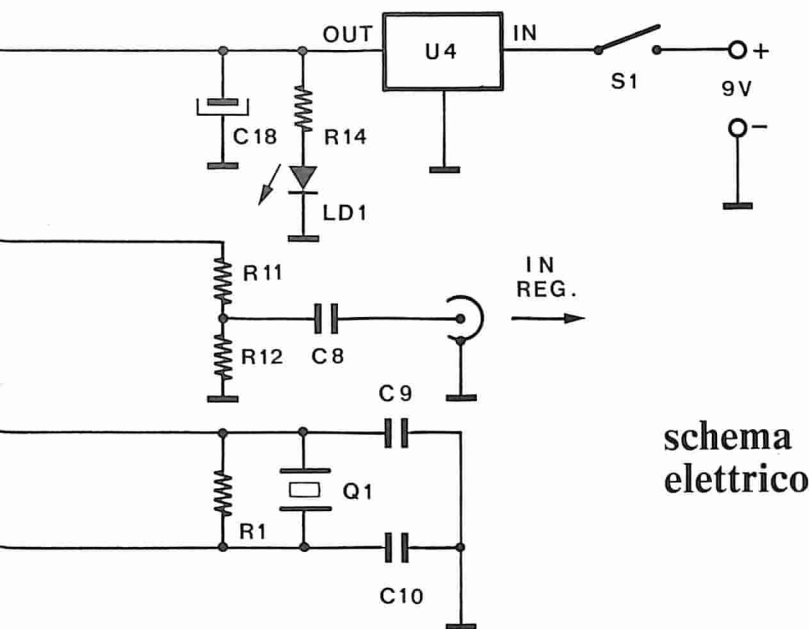


schema
elettrico




GLI ALTRI IC

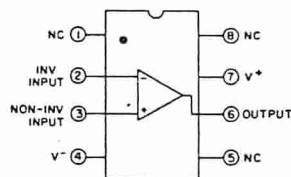

741

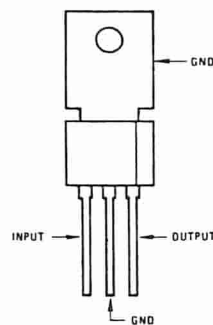

7805

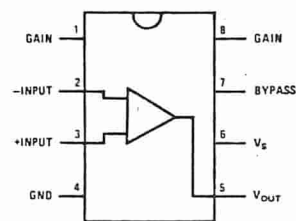

LM386

Oltre al COM9046 il circuito utilizza altri tre integrati la cui piedinatura è indicata nei seguenti disegni. Tutti questi IC sono facilmente reperibili e di basso costo.

tente mentre per ottenere una corretta polarizzazione dello stadio, all'ingresso non invertente viene applicata, tramite il partitore R3 e R4, una tensione di 2,5 volt pari cioè a metà tensione di alimentazione. Il guadagno dello stadio è di circa 5 volte. Tale valore può essere aumentato o ridotto in funzione della sensibilità della capsula microfonica utilizzata. Per aumentare il guadagno è sufficiente aumentare il valore di R5; ovviamente l'effetto opposto si ottiene diminuendo il valore del componente. Il segnale audio così amplificato viene applicato, tramite R9, alla prima sezione dello scrambler contenu-


to all'interno di U2 e più precisamente alla sezione che ha come ingresso il terminale n. 11. L'uscita relativa corrisponde al pin n. 10, terminale sul quale è presente il segnale «scramblerizzato».

IN FASE DI RIPRODUZIONE

Il segnale è applicato, tramite il partitore R11/R12, all'ingresso microfonico del registratore. Compito del partitore è quello di ridurre l'ampiezza del segnale per renderla compatibile con la sensibilità d'ingresso del registratore. Vediamo ora cosa succede in

fase di riproduzione del segnale registrato. Il segnale audio viene prelevato dalla presa EAR del registratore, dalla presa cioè per altoparlante o cuffia esterna. L'ampiezza del segnale in questo punto è piuttosto elevata e perciò è necessario l'impiego di un partitore resistivo il quale, tra l'altro, carica in continua l'uscita del registratore. Inserendo il jack all'interno della presa EAR, l'altoparlante interno del registratore viene escluso esattamente come accade in fase di registrazione con l'eventuale microfono interno. Il segnale proveniente dal registratore viene inviato alla seconda sezione di scrambler corri-

il montaggio

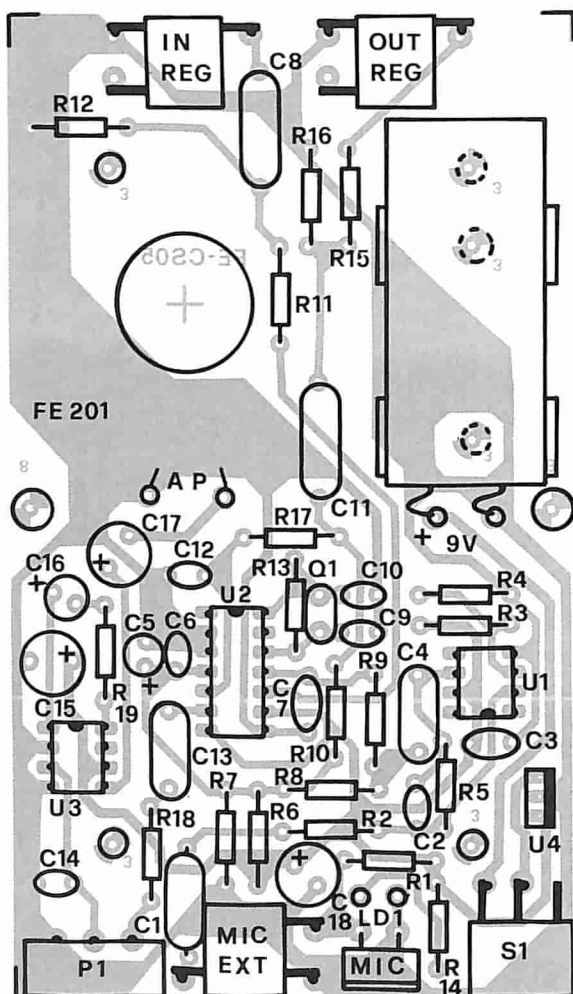

COMPONENTI

R1	= 1 Kohm
R2,R3,R4,R13	= 10 Kohm
R5,R11,R18	= 47 Kohm
R6,R7	= 2,2 Kohm
R8,R10	= 100 Kohm
R9,R17	= 3,9 Kohm
R12	= 4,7 Kohm
R14	= 470 Ohm
R15	= 33 Ohm
R16	= 10 Ohm
R19	= 1,2 Kohm
P1	= 47 Kohm pot. log.
C1,C4,C8,C13	= 100 nF
C2	= 470 pF
C3,C6	= 10 nF
C5,C16	= 10 µF 16 VL
C7,C12	= 2.200 pF
C9,C10	= 15 pF
C11	= 220 nF
C14	= 1.000 pF
C15,C17,C18	= 100 µF 16 VL
U1	= 741
U2	= COM9046
U3	= LM386
U4	= 7805
Q1	= 3,58 MHz
LD1	= Led rosso 3 mm
AP	= 8 Ohm 0,5 W
MIC	= Microfono preamplificato
S1	= Deviatore
Val	= 9 volt

spondente al pin n. 5. L'uscita relativa è rappresentata dal pin n. 6. Su tale terminale è pertanto presente il segnale audio decodificato, segnale che viene inviato, tramite il potenziometro di volume P1, allo stadio amplificatore di bassa frequenza che fa capo all'integrato U3.


MA QUANTA POTENZA...

Questo circuito utilizza un LM386 che è in grado di erogare, con una tensione di alimentazione di 5 volt, una potenza di circa 250 mW. Il segnale audio viene

riprodotto tramite il piccolo altoparlante montato all'interno del «tape scrambler». L'integrato COM9046 necessita di una tensione di funzionamento duale che, nel nostro caso, viene surrogata dal semplice partitore di tensione formato dalle resistenze R6 e R7. Il partitore crea una massa fittizia alla quale viene collegato il terminale di riferimento del COM9046 (pin 4). L'oscillatore interno di U2 utilizza il quarzo da 3,58 MHz collegato tra i piedini 12 e 14. Per alimentare il circuito abbiamo utilizzato una pila miniatura da 9 volt che garantisce una discreta autonomia. La tensione fornita dalla pila viene ri-

Varie: 1 contenitore, 1 c.s., 2 zoccoli 4+4, 1 zoccolo 7+7, 3 prese jack 3,5 mm con interruttore, 4 viti autofilettanti, 2 clips, 2 viti 3Mx8 con dado, 1 presa polarizzata 9V, 1 manopola.

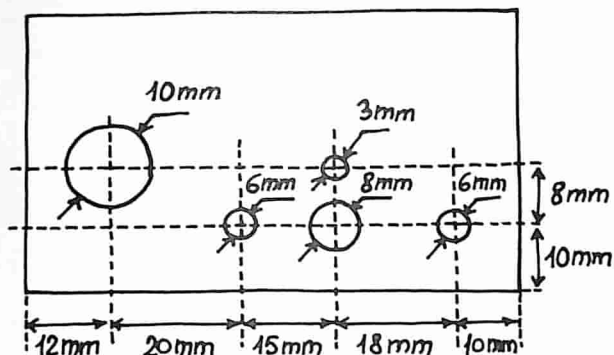La basetta (cod. FECS05) costa 12 mila lire mentre il kit completo di contenitore e di tutte le minuterie (cod. FE201) costa 76 mila lire. Basetta e kit vanno richiesti alla ditta Futura Elettronica, C.P. 11, 20025 Legnano (MI). Per ulteriori informazioni 0331/593209.



Piano di foratura del pannello anteriore. Il contenitore è un Teko mod. 10002.



dotta e stabilizzata ad opera del regolatore a tre pin U4, un comunissimo 78L05. Questo integrato è in grado di erogare una corrente massima di circa 100 mA, più che sufficiente per alimentare l'intero circuito il cui assorbimento complessivo (misurato sulla linea di alimentazione a 5 volt) è di 5 mA a riposo e di 60/70 mA con il volume d'uscita regolato per la massima potenza.


PER IL MONTAGGIO

Occupiamoci ora del montaggio.

Come detto in precedenza l'apparecchio presenta dimensioni particolarmente contenute nonostante la presenza di numerosi componenti. Il circuito stampato è stato studiato in funzione del suo inserimento all'interno del contenitore TEKOD mod. 10002. Per realizzare lo stampato consigliamo l'impiego del sistema della fotoincisione, l'unico che consente di realizzare un master del tutto simile al nostro. Iniziate il cablaggio dei componenti montando per primi quelli passivi e quelli a più basso profilo (resistenze, zoccoli, condensatori). Verificate attentamente il posizionamento degli elementi pola-

rizzati controllando, in caso di dubbio, anche lo schema elettrico. Particolare attenzione va posta alla saldatura del quarzo e dell'integrato U4. Quest'ultimo si presenta con un «case» simile a quelli dei transistor della serie BC ma in realtà è uno stabilizzatore di tensione. I terminali del potenziometro P1, dell'interruttore di accensione e quelli delle prese jack vanno saldati direttamente allo stampato. Per il fissaggio della pila utilizzate due clips metalliche (solitamente utilizzate per lo stilo) o un pezzetto di nastro biadesivo. L'altoparlante dovrà invece essere incollato con alcune gocce di attack nell'apposito spa-

traccia rame

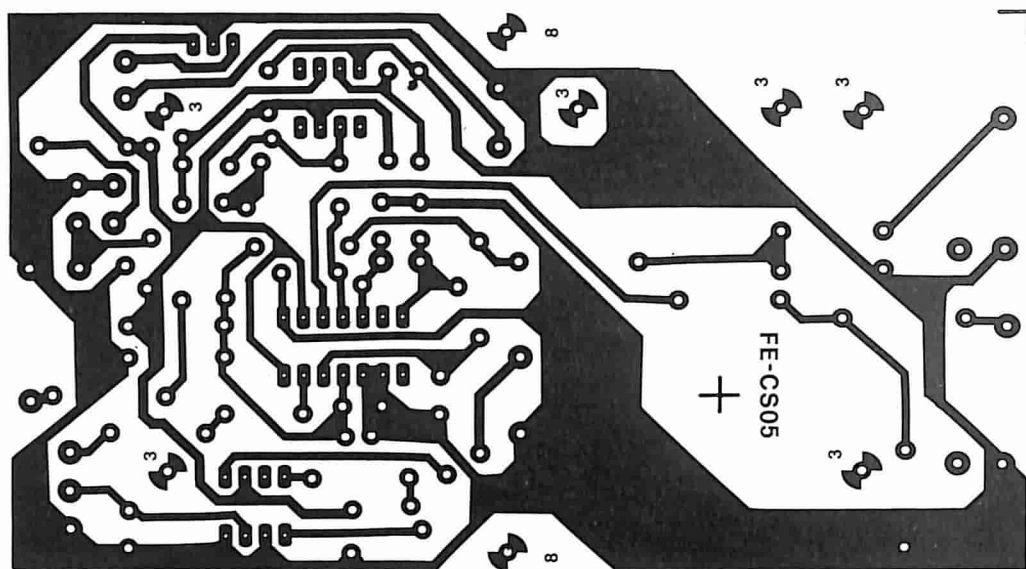


zio lasciato libero sulla piastra. Ultimate anche queste operazioni, potrete inserire gli integrati degli appositi zoccoli (attenzione al posizionamento) e verificare il funzionamento del tutto. A tale scopo procuratevi un registratore a cassetta e registrate un qualsiasi messaggio: l'ascolto del brano con lo stesso registratore deve essere assolutamente incomprensibile mentre lo «tape scrambler» deve ricondurre alla normalità quanto registrato. Non resta ora che approntare il contenitore all'interno del quale inserire la batteria. Come detto in precedenza

bisogna utilizzare un Teko mod. 10002: i due pannelli in alluminio dovranno essere forati come indicato nelle illustrazioni. Inoltre, in corrispondenza dell'altoparlante, dovrete realizzare una decina di fori in modo da poter udire correttamente il diffusore. Per rendere ancor più «professionale» il tutto potrete porre, in corrispondenza dei controlli e delle prese, delle scritte indicanti le varie funzioni.

Per il collegamento al registratore utilizzate uno spezzone di cavetto schermato della lunghezza di circa 50 centimetri; ad en-

trambe le estremità saldate due spine jack da 3,5 millimetri. Questo cavo andrà utilizzato per collegare tra loro le prese MIC del registratore e dello scrambler durante la registrazione del messaggio. Durante l'ascolto, invece, dovrete utilizzare lo stesso cavo per collegare la presa EAR del registratore con la corrispondente presa dello scrambler. Un'ultima annotazione per concludere. Qualora, in fase di registrazione, la sensibilità microfonica risultasse insufficiente, potrete aumentare il guadagno dello scrambler aumentando semplicemente il valore della resistenza R5.

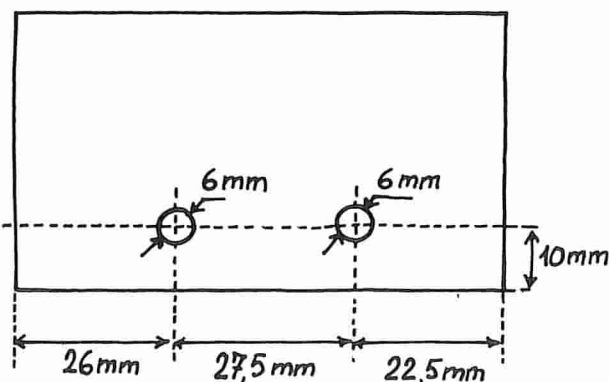

Piano di foratura del pannello posteriore sul quale è previsto il fissaggio di due prese jack da 3,5 mm.

ROCKTRON CORPORATION



MULTIPLEX - Unità Multi-Effetti per chitarristi con riduttore rumore Hush II completamente automatico - Effetti: Compressore + Distorsore + Chorus + Exciter + Loop Function - Può essere indifferente usato con qualsiasi amplificatore o mixer con risultati eccellenti sia in studio che dal vivo. - **RX1** - Exciter (eccitatore d'armoniche) + Imager (2 canali con controlli indipendenti di: Process - Fase - Face Switch - Exciter Control - Mix - In/Out. - **RX2** - 2 x Exciter (eccitatore d'armoniche) - 2 canali. - **Hush II C** - Noise Gate (riduttore rumore) - 2 canali. - **Hush II B** - Noise Gate (eccitatore d'armoniche) - 1 canale. - **Hush II C** - Noise Gate (riduttore rumore) - 2 canali. - **XDC** - Distorsione + Exciter (eccitatore d'armoniche) a 2 canali + Livello Preamplificazione - La porzione di Noise Reduction del circuito di distorsione riducendo, automaticamente, le frequenze medie ed alte della banda passante.

distribuzione esclusiva:

MEAZZI s.p.a. 20161 milano- via bellerio 44 - tel -02-6465151-telex-335476


Per ricevere maggiori informazioni ritaglia
e spediisci questo tagliando, allegando
L. 1.500 in francobolli a: MEAZZI S.p.a.
Via Bellerio 44 - 20161 MILANO

ROCKTRON

AMPLI ALTA POTENZA

In auto, naturalmente. È una proposta Gaudi (02/6684038).

L'SM-X500 ha una configurazione a Bilanciamento X allo stadio d'ingresso, dove i delicati segnali sonori sono più sensibili alla contaminazione. Il suono è chiaro, pulito e dinamico, essendo amplificati allo stadio d'uscita segnali più puri. Inoltre, esso è dotato di un trasformatore toroidale, un convertitore c.c./c.c. PWM (modulazione ad ampiezza d'impulsi) e di un circuito a regolazione in corrente continua, per una distorsione ultra bassa, un'ampia gamma di-

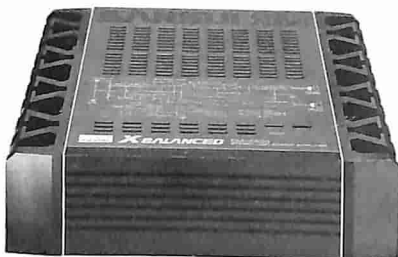

namica e un suono nitido. I dissipatori di calore in alluminio pressofuso «Twin-Z» provvedono ad una dissipazione efficiente del calore anche con l'uso continuo. Il controllo di regolazione della sensibilità d'ingresso e i terminali d'ingresso RCA sono presenti per assicurare la massima compatibilità con i riproduttori e i sintonizzatori di altre marche.

CALCOLO E STAMPA


La Texas ha introdotto una calcolatrice da tavolo con stampante integrata che per le sue caratteristiche può rivolgersi sia all'ambiente

aziendale o un piccolo negozio — in particolare per situazioni dove è sufficiente una piccola calcolatrice con quantità di stampa contenute — sia all'uso domestico, grazie a funzioni che per esempio permettono un facile aggiornamento dei conti correnti bancari o il calcolo delle aliquote e degli scaglioni fiscali.


La nuova TI-5034, come tutte le nuove calcolatrici da tavolo della Texas Instruments, è ispirata a una avanzata concezione ergonomica, con una tastiera lineare e tasti ben spaziati, e si collega direttamente a una presa di corrente senza necessità quindi di adattatori esterni o batterie, grazie alla presenza di un trasformatore integrato che permette di ridurre gli ingombri e i pesi complessivi, a tutto vantaggio quindi della praticità d'uso.

AUTO ALARM

È di Autosonik (via Cervi 79, Reggio Emilia) la proposta di un antifurto che non si limita a proteggere la vettura ma permette anche un più funzionale uso di molti degli optional che troviamo sugli ultimi modelli delle vetture. Si tratta infatti di una centralina antifurto con radiocomando che prevede la protezione volumetrica dell'abitacolo e che permette, tramite lo stesso radiocomando per l'attivazione del sistema di sicurezza, il

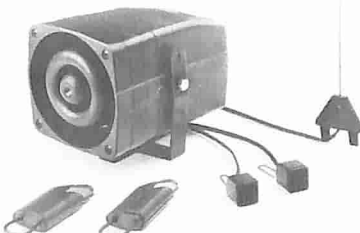

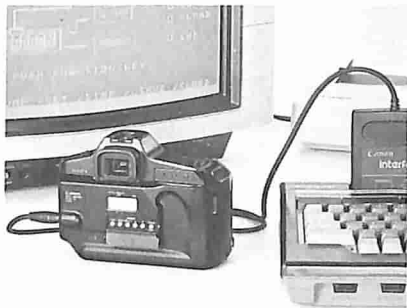
controllo di accessori come la chiusura centralizzata delle portiere e l'azionamento dei cristalli elettrici. Il prodotto è disponibile, con il codice TS/308 RX, presso gli installatori di impianti di sicurezza.



CANON COMPUTER

Alla Canon hanno realizzato, per la T90 che è una fotocamera di successo, un dorso memoria elettronico.

Con quest'accessorio è possibile registrare tutti i dati relativi ad un'esposizione all'atto stesso della ripresa. Esso può registrare fino a 16 tipi di dati e stampare automaticamente la data. Predisposto per il modo standard, quest'accessorio è in grado di memorizzare tutti e 16 i tipi di dati per un totale di 156 esposizioni (pari a 4 rullini da 36 pose), mentre col modo ridotto ne può memorizzare 6 per 338 esposizioni (ossia 9 rullini da 36 pose). Tra i dati registrabili figurano: tempo d'otturazione, diaframma, sistema di lettura, modo di ripresa, uso del flash, misurazione in stop-down, lettura spot, correzione H/S, blocco FE, grado di compensazione dell'esposizione, sensibilità del film, esposizione manuale, computo automatico dei fotogrammi e tipo d'obiettivo impiegato. C'è qualcosa che non fa?!

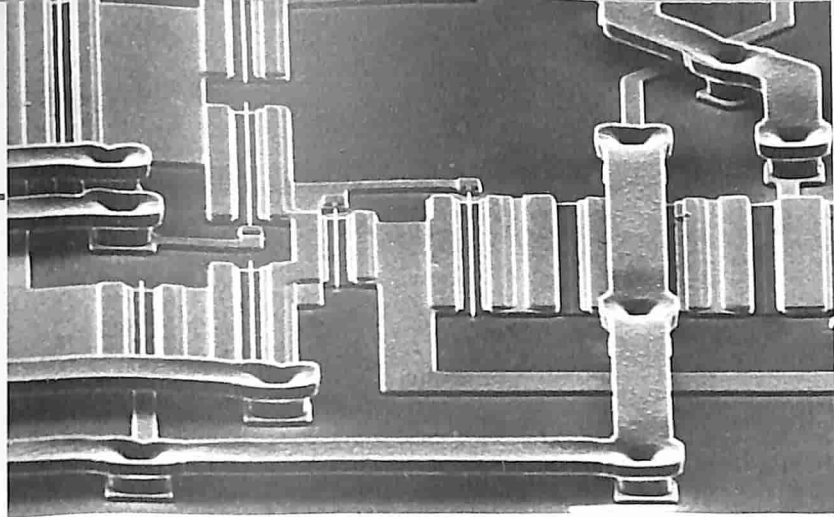

IL CHIP PIÙ VELOCE

Gli Hughes Research Laboratories di Malibu, California, hanno annunciato un record mondiale di velocità per i circuiti integrati, di 18 GHz. Il chip all'arseniuro di gallio può dividere per due, una funzione fondamentale di elaborazione, 18 miliardi di volte al secondo, ossia cinque volte più velocemente dei circuiti al GaAs disponibili sul mercato e dieci volte più velocemente dei chip al silicio commerciali.

Secondo gli scienziati della Hughes, il nuovo circuito digitale permetterà di incrementare la velocità di elaborazione e di ridurre il costo di manipolazione delle informazioni nella prossima generazione di apparecchiature per comunicazioni digitali e di elaborazione dei segnali. Tra le possibili applicazioni, le linee di comunicazione a fibre ottiche, i supercomputer, i radar avanzati ed i satelliti per comunicazioni.

DOMOTIQUE 1988

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche si moltiplicano individualmente all'interno del nostro ambiente, contribuendo ad un miglioramento dei comforts, della sicurezza o delle comunicazioni intra-familiari. Tutto può evidentemente essere collegato insieme... Questa visione «sistemistica» della casa, costituisce la base sulla quale si erige un nuovo settore di

attività, in netta espansione negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: «la domotique». Grazie a questo nuovo concetto la nostra casa diventerà intelligente ed interattiva. A Parigi, in gennaio, c'è sul tema una conferenza molto importante sotto l'alta autorità della Commissione della Comunità Economica Europea che integra l'attività «domotique» al suo programma ESPRIT II ed a EUREKA. L'esposizione (14 e 15 gennaio) è prevista alla Città delle Scienze. Per maggiori informazioni telefonare CITEF, 02/807478.

SIEMENS SCUOLA

Nelle aule di oggi i computer non sono ormai più una stranezza.

Calcolatori tascabili e lavagne non sono per questo tramontati, i personal computer rappresentano piuttosto una importante integrazione. Non solo in scuole professionali, ma anche in licei, scuole medie e scuole speciali, con i loro terminali le aule oggi assomigliano spesso a veri e propri uffici moderni.

Tramite pochi comandi possono essere, per esempio, richiamati vocaboli francesi, inglesi o latini.


Nelle lezioni di matematica è possibile archiviare formule, come ad esempio per la rappresentazione grafica del calcolo di una curva.

Fino a questo momento Siemens ha consegnato alle scuole un totale di 10.000 personal computer, a condizioni speciali, inoltre ha messo a disposizione di sei scuole in Germania, classi completamente computerizzate.

Da noi, in Italia, la sperimentazione purtroppo ancora langue.

CHI HA LA BARCA?!

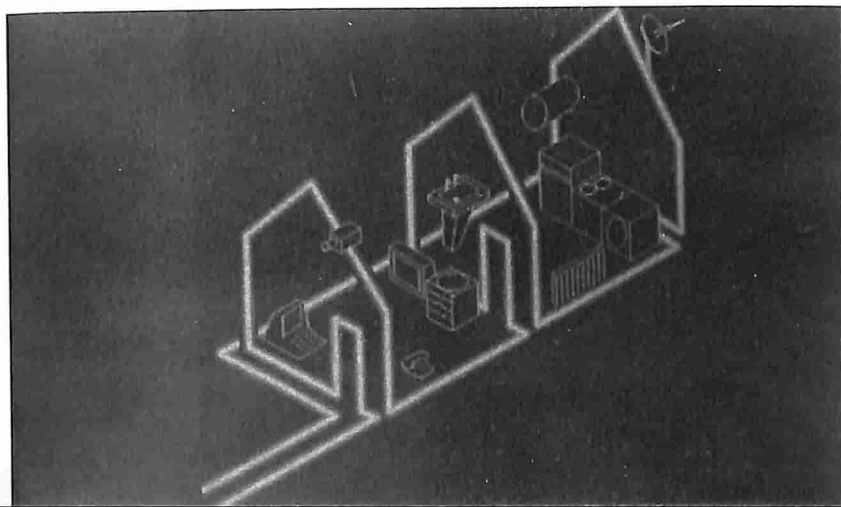Buona musica e notizie anche a bordo con la tecnologia europea Philips: autoradio DC 864 con autostore sulle barche Motomar Yachting. Una piccola notizia che vale più di un augurio per l'88!



- 
- HI-FI CAR
 - TV SATELLITI
 - VIDEOREGISTRAZIONE
 - RADIANTISMO CB E OM
 - COMPUTER
 - COMPONENTISTICA

ENTE FIERE SCANDIANO (RE)


9° MERCATO MOSTRA DELL'ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

SCANDIANO (RE)

27 - 28 FEBBRAIO 1988

TELEFONO 0522/857436

COMMODORE HOUSE

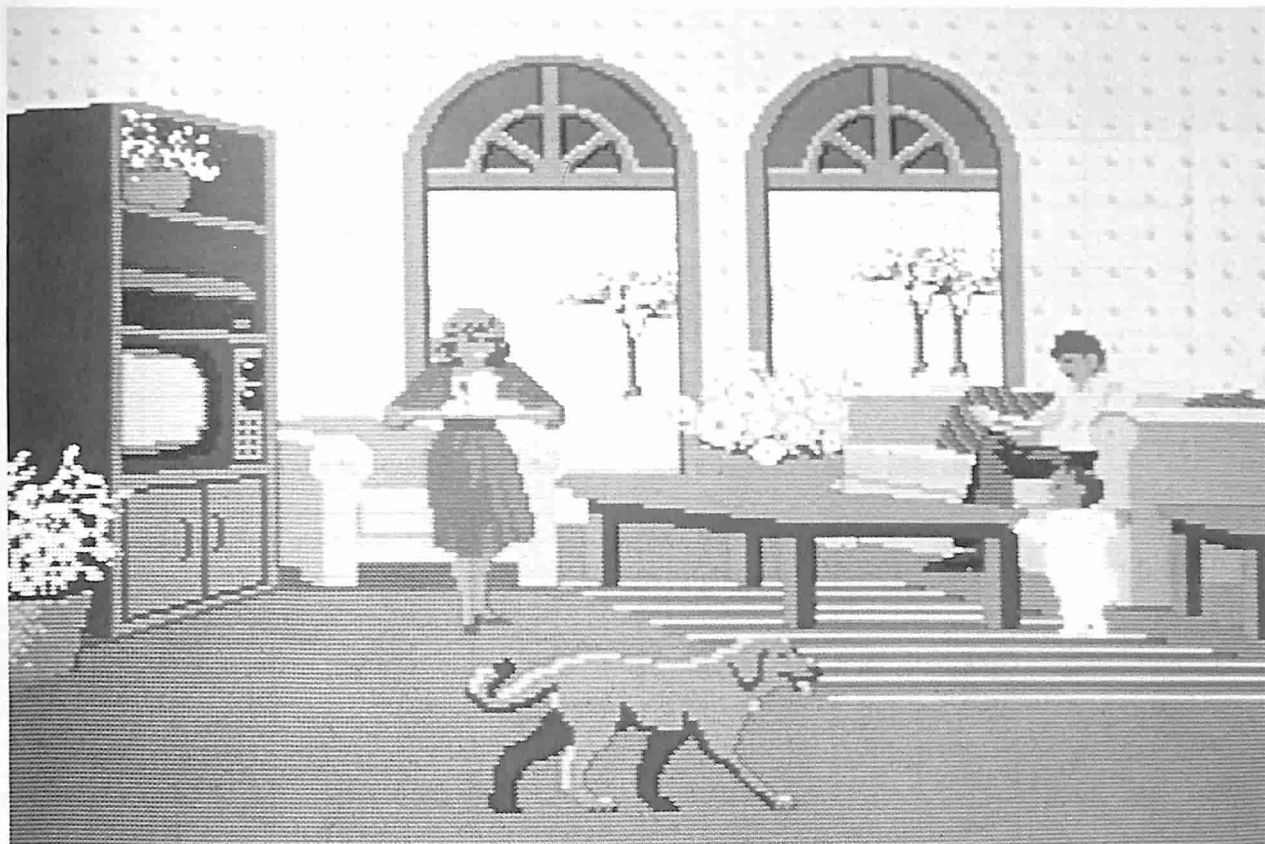

EXP 32K RAM

Riprendiamo il discorso già iniziato (vedi fascicolo di dicembre 87) per un progetto di espansione memoria per il Commodore 64 che tanti nostri lettori hanno imparato a conoscere bene anche a livello hardware. In questa seconda puntata ci occuperemo della sezione che riguarda le memorie. Naturalmente viene suggerito uno schema di costruzione della basetta e infine vengono presentati due programmini di test, uno in basic l'altro in linguaggio macchina.

Consideriamo dunque subito le quattro memorie che abbiamo

ESPANSIONE DI MEMORIA
PER C64. LA BASETTA E
IL SOFTWARE.


di LUCIANO COLOMBO

chiamato U7, U8, U9, U10 (è opportuno aver sott'occhi il fascicolo con la prima puntata). Si veda la figura 3: le quattro memorie hanno in comune gli 8 fili del bus dati D0-D7, i 13 fili del bus indirizzi A0-A12 e i criteri WR e OE. Il collegamento di tutte e quattro

le memorie ad un unico bus dati è possibile perché queste hanno le uscite a «3-state». Cosa significa uscita «3-state» o alta impedenza? Senza scendere troppo nel difficile possiamo dire che questa particolare uscita permette di collegare le uscite di diversi integrati (tutti 3-state) ad una linea comune detta «data-bus» senza caricare la linea stessa. Ciascuna memoria riceve poi separatamente il criterio di abilitazione CS. Come potete constatare, il bus indirizzi che entra è composto da solo otto fili A0-A7 mentre le memorie hanno bisogno di 13 fili A0-A12.

WR	CS1	CS2	OE	Modo	I/O Pin
H	L	H	H	Uscita disab.	3-state
H	L	H	L	Lettura	Dout
L	L	H	H	Scrittura	Din (1)
L	L	H	L	Scrittura	Din (2)
X	H	X	X	Non selezionata	3-state
X	X	L	X		

Fig. 1 - Tabella della verità (la lettera X indica stato indifferente) delle memorie 6264.

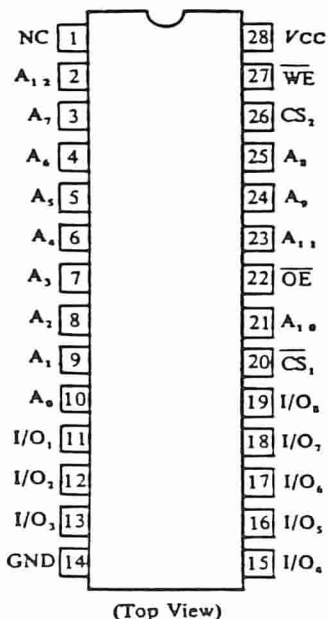

	Banco	Inizio	Fine
U7	1	0	8191
U8	2	8192	16383
U9	3	16384	24575
U10	4	24576	32767

Fig. 2 - Indirizzi di inizio e fine banco di ciascuna delle quattro memorie utilizzate nel progetto.

A sinistra, piedinatura delle memorie 6264. Il contenitore è un dual-in-line da 28 piedini.

Chi esegue questa espansione è l'integrato U6. È un latch di tipo 74LS374 che memorizza e fornisce alle memorie i primi 8 bit A0-A7 dei 13 bit d'indirizzamento necessari alle memorie. Il caricamento nel latch avviene sul fronte di salita (da basso ad alto) del criterio CLK proveniente dalla Porta B di U4 (vedi prima puntata). I restanti 5 bit degli indirizzi sono rappresentati dai primi 5 bit dello stesso bus indirizzi A0-A7 in ingresso. In fig. 1 viene indicata la tabella di funzionamento delle memorie (truth table) che sono di tipo 6264 e la loro piedinatura. Da questa tabella appare

evidente che se il criterio CS1 non è basso, ogni lettura o scrittura sulle memorie risulta interdetta. Tale criterio non è altro che l'abilitazione della memoria; OE invece è l'abilitazione che permette al dato presente in memoria di uscire da essa e presentarsi sul bus dati; WR è l'abilitazione che permette al dato presente in memoria di uscire da essa e presentarsi sul bus dati; WR è l'abilitazione a scrivere nella memoria se è basso, a leggere se è alto. Una particolarità che la fig. 1 mette in evidenza è che la fase di scrittura può avvenire in due modi differenti. Ciò che differenzia le due

operazioni è il criterio OE: nel caso (1) è alto mentre nel caso (2) è basso; per la nostra espansione le memorie vengono scritte con OE alto. Vediamo ora come si scrive un dato nella memoria. Dopo aver indirizzato la memoria come descritto sopra, si invia il criterio CS basso seguito da WR basso. A questo punto si presenta il dato da scrivere sul bus dati D0-D7, si mantiene il dato per un certo tempo e poi si toglie sia il WR che il CS; il criterio OE è mantenuto alto.

Per la lettura si procede come segue: nello stesso modo si indirizzano le memorie e poi si invia


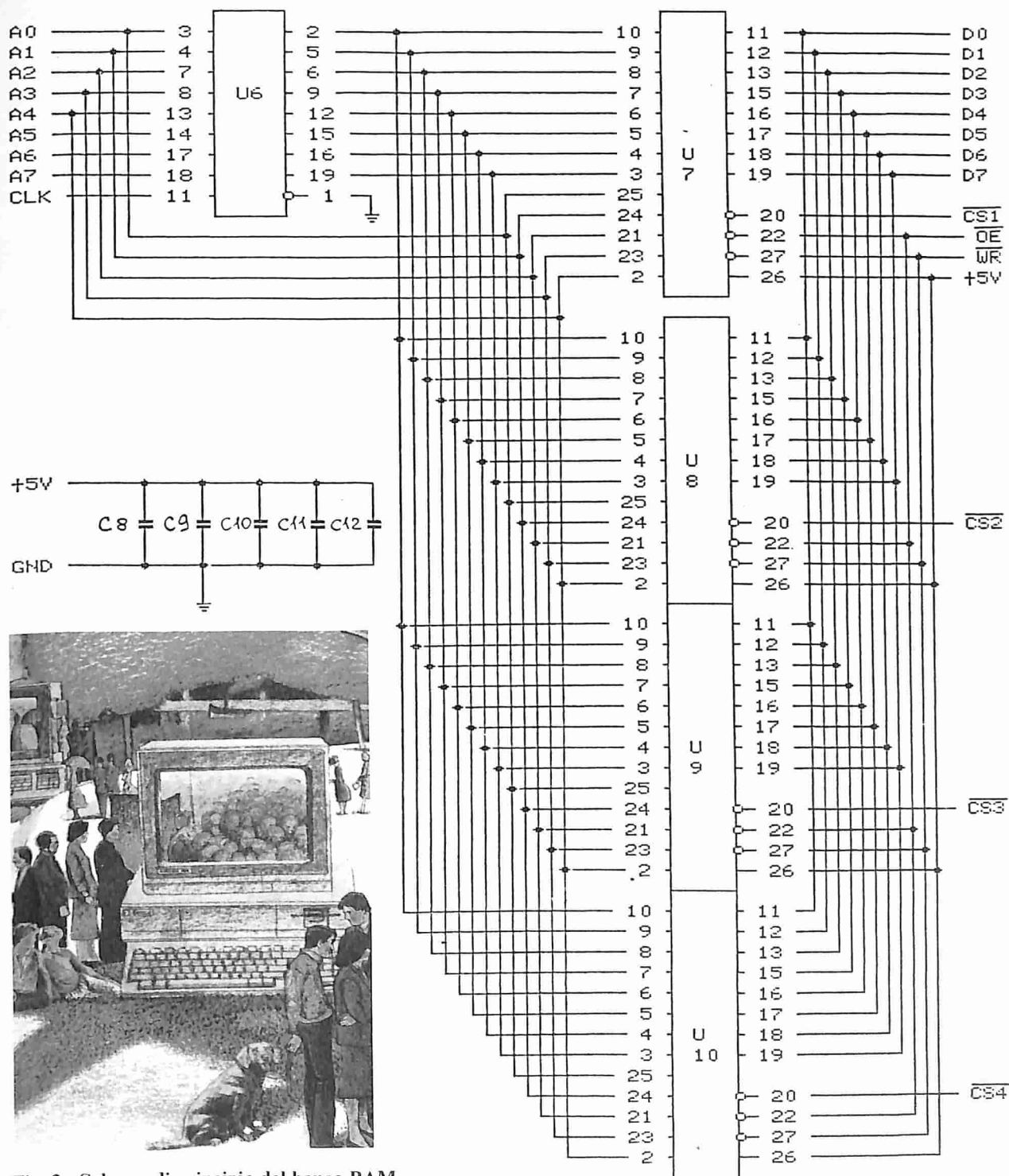
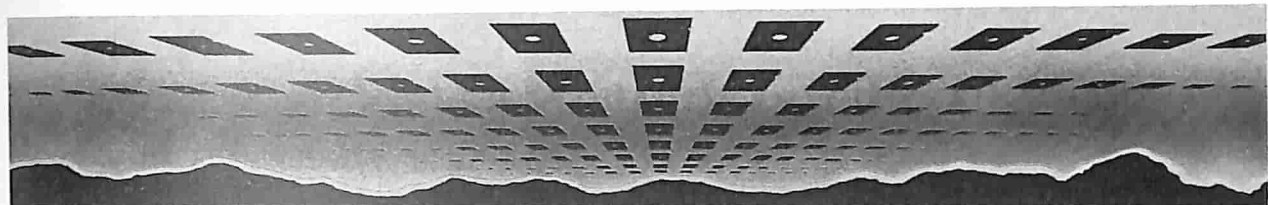


Fig. 3 - Schema di principio del banco RAM.

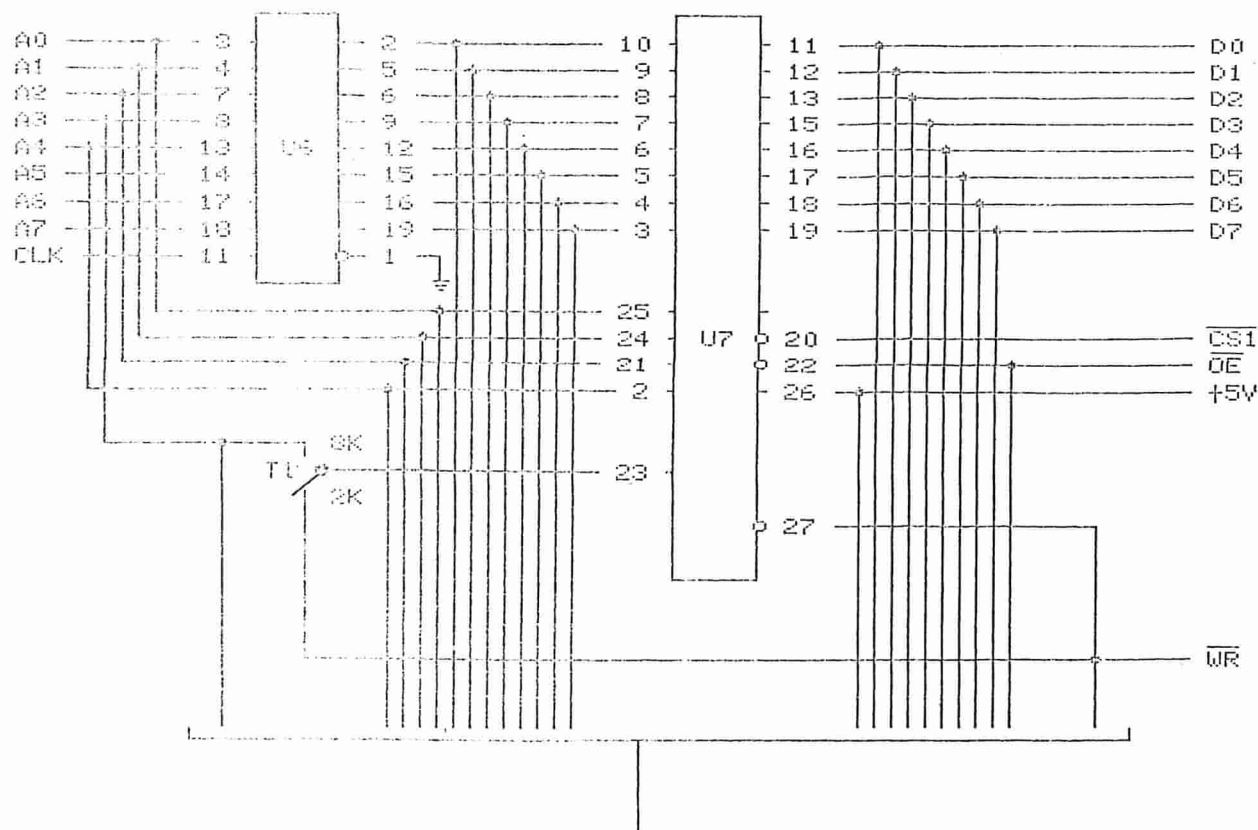

Alle altre memorie

Fig. 4 - Modifiche necessarie per l'impiego di memorie da 2 K.

Bus dati input	Indirizzo memoria (da U6)	Indirizzo memoria (da U4)
A0	A0	A8
A1	A1	A9
A2	A2	A10
A3	A3	A11
A4	A4	A12
A5	A5	
A6	A6	
A7	A7	

Fig. 5 - Corrispondenza tra bus dati e indirizzi di memoria.

il criterio CS basso seguito dal criterio OE basso; il criterio WR è mantenuto alto. A questo punto, sul bus dati D0-D7 è presente il dato della cella indirizzata in quel momento. Una volta letto il dato sia il criterio OE che CS. Entrambe le operazioni di scrittura e di lettura durano lo stesso tempo, e a secondo del tipo di memoria può variare da un minimo di 100 ad un massimo di 150 nano-secondi ($10 \cdot 10^{-9}$). Una caratteristica di queste memorie è la loro bassa potenza di dissipazione, solo 200 mW (0,2 watt). Nell'intero arco dei 32K ogni memoria occupa una certa zona di byte e precisamente ognuna vede 8000 byte. In pratica, tranne la prima, ogni memoria inizia la sua fetta dove ha terminato la memoria precedente. Quanto detto ora viene indicato in fig. 2 dove si vedono i rispettivi indirizzi di inizio e fine banco di ciascuna memoria. Se qualcuno fosse in possesso di memorie da 2K byte


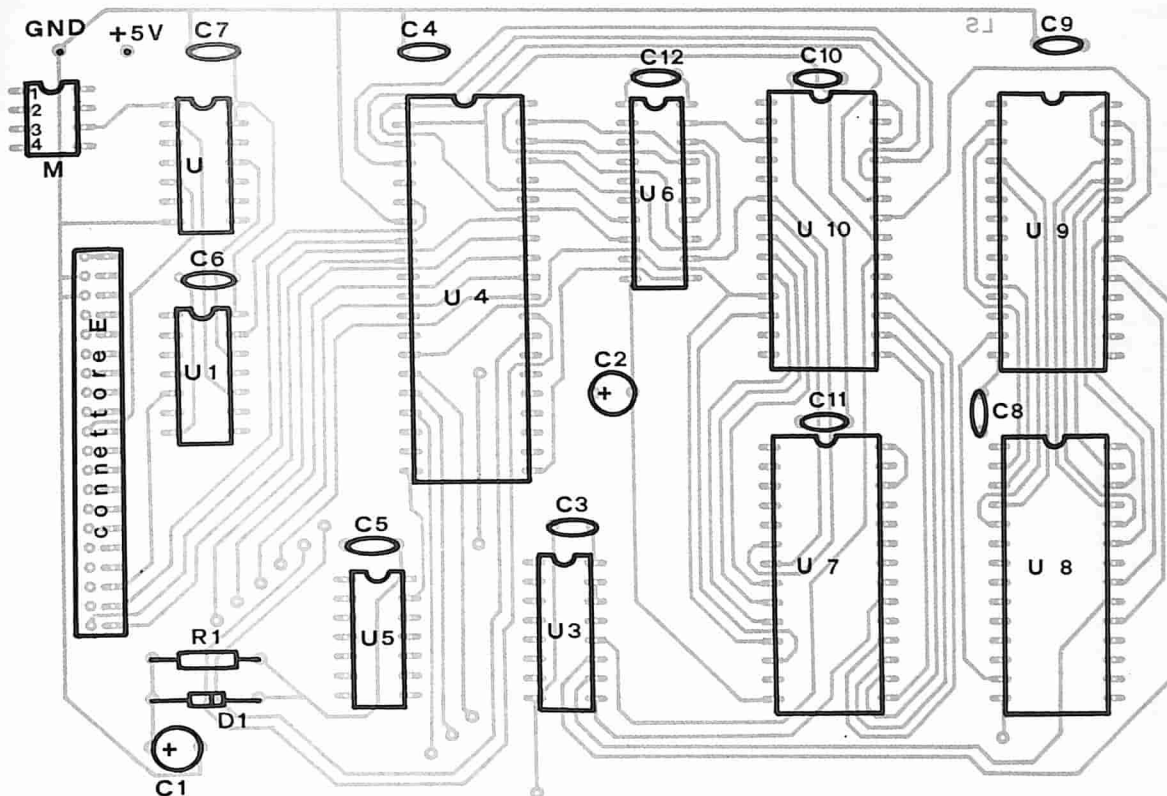


Fig. 6 - La basetta è a doppia traccia; in alto piano componenti e lato saldature.

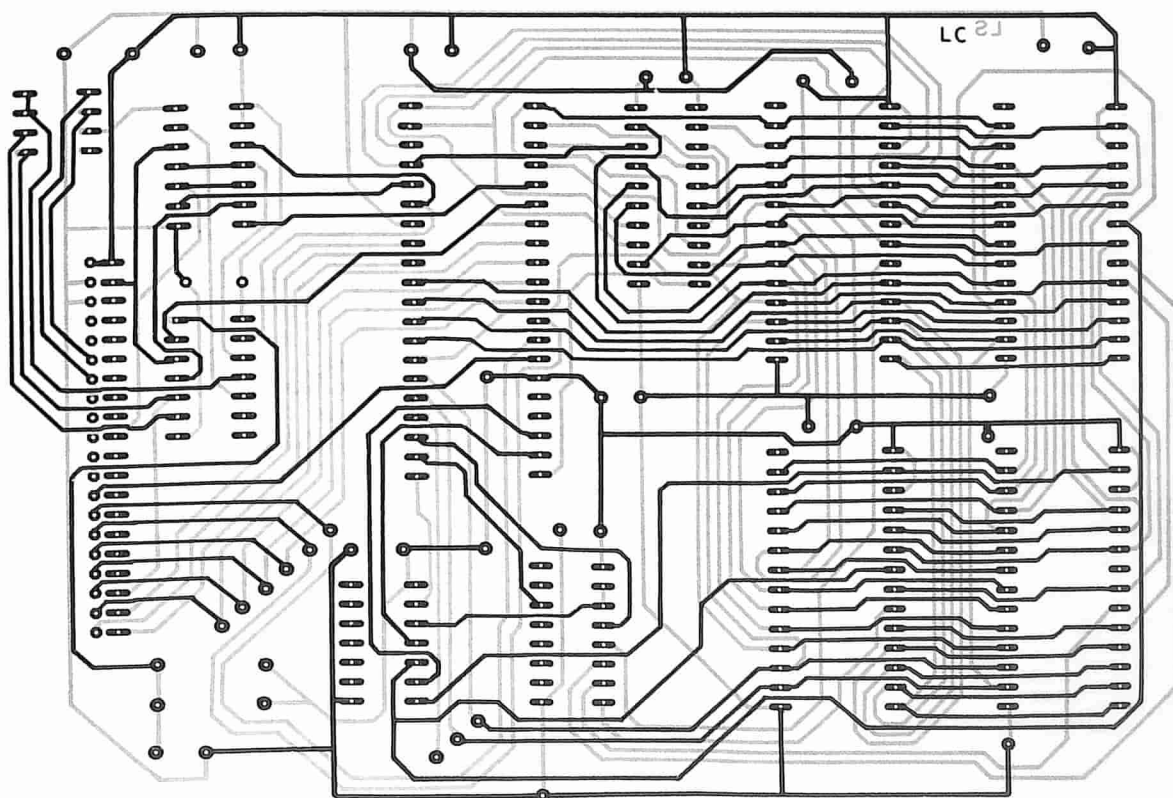

```

5 REM * RA= Abilitazione buffer I/O2 *
10 PRINT CHR$(147):RA=57088
20 A=0
25 PRINT"BANCO:"A+1
30 POKE RA+3,128: REM * Porte A,B,C come output *
40 FOR I=0 TO 31:FOR J=0 TO 255
50 BH=I*256+J
60 H=INT(BH/256):B=BH-H*256 : REM * H=Byte alto;B=Byte basso *
70 POKE RA+0,B
80 POKE RA+1,B:POKE RA+1,0
90 POKE RA+0,H
100 POKE RA+1,32
110 POKE RA+2,J
120 POKE RA+1,32+A+4
130 POKE RA+1,A+4
140 POKE RA+1,A
150 :
160 POKE RA+3,137: REM * Porte A e B come output;C come input *
170 POKE RA+0,B
180 POKE RA+1,B:POKE RA+1,0
190 POKE RA+0,H
200 POKE RA+1,16+A+4
210 BY=PEEK(RA+2) REM * Lettura dato dal buffer e da Ram *
220 IF BY = J THEN 240
230 PRINT STR$(BH);STR$(A);STR$(J);STR$(BY)
240 POKE RA+3,128
250 NEXT J,I
260 A=A+1:IF A > 4 THEN 25
270 END

```

Fig. 7 - Programma di test in basic.

non si perda d'animo; la fig. 4 indica la modifica d'apportare. Il lavoro da fare è minimo in quanto i due tipi di memorie sono compatibili pint-to-pin. Occorre solo aggiungere il tasto T1, uno per ogni memoria. Tale tasto ha la funzione di commutare il pin 23 della memoria o verso il criterio WR (se la memoria è da 2K) o verso il bit A11 degli indirizzi che rappresenta il bit A11 peso 2048 (se la memoria è da 8K). Il criterio WR giunge anche sulla punta 27 dello zoccolo, ma essendo la memoria da 2K formata solo da 24 piedini, questo pin non viene

interessato. Consigliamo comunque di montare zoccoli da 28 pin, anche se usate memorie da 2K; in futuro dovreste solo sostituire la memoria lasciando inalterato tutto il resto. Importante, quando inserite la memoria da 2K nello zoccolo da 28 pin, far coincidere il piedino 1 della memoria con il piedino 3 dello zoccolo. La fig. 4 si riferisce ad una sola memoria, per le altre le cose sono identiche.

A questo punto, è ovvio, bisognerà pur offrirvi del software. Per testare il corretto funzionamento della piastra vengono presentati due programmi: uno in

Basic e l'altro in L.M. La ragione è quella di evidenziare la differenza di esecuzione tra il Basic e il L.M.; infatti, se avrete la pazienza e la voglia di digitarli entrambi, quando darete il RUN vi accorgete quanto sia lento quello in BASIC e quanto sia veloce (velocissimo) quello in L.M. Si procede in questo modo: si scrive nel buffer un dato da 0 a 255 fino a riempire l'intero banco (8192 byte); ad ogni scrittura fa seguito la lettura dello stesso dato. Se si verifica un errore, sullo schermo viene stampato: l'indirizzo della cella del banco, il numero del

COMPONENTI

R1 = 10 Kohm
C1 = 0,1 μ F
C2 = 100 μ F 16 VL
C3 = 0,01 μ F
C4 = 0,01 μ F
C5 = 0,01 μ F
C6 = 0,01 μ F
C7 = 0,01 μ F
C8 = 0,01 μ F
C9 = 0,01 μ F
C10 = 0,01 μ F

C11 = 0,01 μ F
C12 = 0,01 μ F
D1 = 1N4148
U1 = 74LS04
U2 = 74LS10
U3 = 74LS155
U4 = 8255A
U5 = 74LS04
U6 = 74LS374
U7 = 6264 (8Kx8) 6116 (2Kx8)
U8 = 6264 (8Kx8) 6116 (2Kx8)
U9 = 6264 (8Kx8) 6116 (2Kx8)

U10 = 6264 (8Kx8) 6116 (2Kx8)
P1 = interruttore miniatura
P2 = interruttore miniatura
P3 = interruttore miniatura
P4 = interruttore miniatura
Conn. A = 20+20 pin per cavo piatto
3 zoccoli da 14 pin
1 zoccolo da 16 pin
1 zoccolo da 20 pin
4 zoccoli da 28 pin
1 zoccolo da 40 pin

```

10 PRINT CHR$(147):X=0
20 FOR I=0 TO 250:READ A:POKE 49152+I,A:X=X+A:NEXT I
30 IF X<>33035 THEN PRINT"ERRORE NEI DATA"
40 END
50 DATA 169,147,32,210,255,162,0,134,253,134
60 DATA 252,134,251,32,159,192,169,128,166,251
70 DATA 164,252,32,186,192,169,32,141,1,223
80 DATA 166,251,142,2,223,5,253,9,4,141
90 DATA 1,223,41,7,141,1,223,41,3,141
100 DATA 1,223,169,137,166,251,164,252,32,186
110 DATA 192,169,20,5,253,141,1,223,234,174
120 DATA 2,223,228,251,240,3,32,206,192,165
130 DATA 251,201,255,208,20,165,252,201,31,208
140 DATA 19,165,253,201,3,208,1,96,230,253
150 DATA 162,0,76,9,192,230,251,76,16,192
160 DATA 230,252,162,0,134,251,76,16,192,66
170 DATA 65,78,67,79,58,32,125,192,72,74
180 DATA 74,74,74,32,149,192,32,210,255,104
190 DATA 41,15,32,149,192,32,210,255,96,201
200 DATA 10,144,3,24,105,7,105,48,96,160
210 DATA 0,185,119,192,32,210,255,200,192,7
220 DATA 208,245,24,165,253,105,1,32,128,192
230 DATA 169,13,32,210,255,96,141,3,223,142
240 DATA 0,223,169,8,141,1,223,41,0,141
250 DATA 1,223,140,0,223,96,165,252,32,128
260 DATA 192,165,251,32,128,192,169,32,32,210
270 DATA 255,165,253,32,128,192,169,32,32,210
280 DATA 255,165,251,32,128,192,169,32,32,210
290 DATA 255,138,32,128,192,169,13,32,210,255,96

```

Fig. 8 - Programma di test in linguaggio macchina.

banco in questione, il dato che si è scritto e quello che si è letto.

Terminata la scrittura/lettura di un banco si passa a quello successivo e si ripete l'operazione fino al termine dei 32 kbyte. Prima di dare il «RUN» ricordarsi di eseguire i ponticelli P2 e P3. Il programma infatti usa il criterio I/O2 e il bit A2 del bus indirizzi negato. Se volete usare I/O1, dovete eseguire il ponticello P1 e modificare la variabile RA ponendola = 56832 (DE00 esa).

TEST-BUFFER IN BASIC

Il loop di scrittura è rappresentato dalle righe che vanno dalla 30 alla 140. Alla riga 10 viene cancellato lo schermo e fissata la variabile RA. Poi si azzerava la variabile A che indica il banco di memoria (riga 20). Alla riga 30 si caratterizzano i 24 pin di I/O di U4 come output. Si entra poi nel loop FOR... NEXT per creare gli 8192 indirizzi necessari per indirizzare la memoria. La variabile

BH indica il valore assoluto dell'indirizzo mentre le variabili H e B sono le due porzioni dello stesso: byte alto e byte basso. In riga 70 vengono memorizzati nella porta A di U4 i primi 8 bit A0-A7 per indirizzare la memoria. In riga 80 si invia il criterio CLK (pin 21) di U4; per trasferire il contenuto della porta A di U4 nel latch U6 (fig. 3). In riga 90 si riutilizza la porta A di U4 per memorizzare i restanti 5 bit A8-A12 per indirizzare la memoria. A questo punto si invia il criterio WR (riga 100), si memorizza il dato da scrivere nella memoria nella porta C di U4 (riga 110), si abilita la memoria (riga 120), si toglie il WR (riga 130) e si toglie l'abilitazione alla memoria (riga 140). È terminata così la scrittura di un dato; si procede ora alla lettura dello stesso. Per fare questo occorre innanzitutto cambiare la configurazione di U4; questo si realizza in riga 160 dove le porte A e B rimangono di output e la porta C diventa di input. Si indirizza di nuovo la memoria (righe

170-190) e poi si inviano i criteri CS e OE (riga 200). Si legge quindi dal buffer il dato precedentemente scritto (riga 210) e si controlla che sia corretto (riga 220). In riga 230 viene stampata la condizione di errore oppure se tutto è ok si ricambia la configurazione di U4 (riga 240) e si prosegue nel loop. Terminato il loop, in riga 260 si incrementa la variabile A e se non si sono superati i 32 kbyte si passa al banco successivo.

TEST-BUFFER IN L.M.

Questo programma, scritto in L.M., si serve di 3 celle di memoria che normalmente non vengono usate: FB, FC, e FD. Occupa 251 byte e risulta allocato in quei 4 byte di memoria interna non accessibile dal BASIC: da 49152 a 53247.

Una volta digitato e salvato, per mandarlo in esecuzione dovete battere SYS 49152.

MKit[®] Quando l'hobby diventa professione

Professione perché le scatole di montaggio elettroniche Mkit contengono esclusivamente componenti professionali di grande marca, gli stessi che Melchioni Elettronica distribuisce in tutta Italia. Professione perché ogni scatola è accompagnata da chiare istruzioni e indicazioni che vi accompagneranno, in modo professionale lungo tutto il lavoro di realizzazione.

Gli Mkit Classici

Apparati per alta frequenza

304 - Minitrasmittitore FM 88 ÷ 108 MHz	L. 17.500
358 - Trasmittitore FM 75 ÷ 120 MHz	L. 25.000
321 - Miniricevitore FM 88 ÷ 108 MHz	L. 14.000
366 - Sintonizzatore FM 88 ÷ 108 MHz	L. 25.000
359 - Lineare FM 1 W	L. 14.500
360 - Decoder stereo	L. 16.000

Apparati per bassa frequenza

362 - Amplificatore 2 W	L. 13.000
306 - Amplificatore 8 W	L. 13.500
334 - Amplificatore 12 W	L. 23.000
319 - Amplificatore 40 W	L. 27.000
354 - Amplificatore stereo 8 + 8 W	L. 36.000
344 - Amplificatore stereo 12 + 12 W	L. 45.000
364 - Booster per autoradio 12 + 12 W	L. 41.000
305 - Preamplific. con controllo toni	L. 22.000
308 - Preamplificatore per microfoni	L. 11.500
369 - Preamplificatore universale	L. 10.500
322 - Preamp. stereo equalizz. RIAA	L. 13.500
367 - Mixer mono 4 ingressi	L. 23.000

Varie bassa frequenza

323 - VU meter a 12 LED	L. 24.000
309 - VU meter a 16 LED	L. 27.000
329 - Interfono per moto	L. 26.500
307 - Distorsore per chitarra	L. 14.000
331 - Sirena italiana	L. 14.000

Effetti luminosi

312 - Luci psichedeliche a 3 vie	L. 40.000
----------------------------------	-----------

303 - Luce stroboscopica	L. 14.500
339 - Richiamo luminoso	L. 16.000

Alimentatori

345 - Stabilizzato 12V - 2A	L. 16.000
347 - Variabile 3 ÷ 24V - 2A	L. 33.000
341 - Variabile in tens. e corr. - 2A	L. 35.000

Apparecchiature per C.A.

302 - Variatore di luce (1 KW)	L. 9.500
363 - Variatore 0 ÷ 220V - 1 KW	L. 16.000
310 - Interruttore azionato dalla luce	L. 23.000
333 - Interruttore azionato dal buio	L. 23.000
373 - Interruttore temporizzato - 250W	L. 17.500

Accessori per auto - Antifurti

368 - Antifurto casa-auto	L. 39.000
316 - Indicatore di tensione per batteria	L. 9.000
337 - Segnalatore di luci accese	L. 8.500

Apparecchiature varie

301 - Scacciazanzare	L. 13.000
332 - Esposimetro per camera oscura	L. 33.000
338 - Timer per ingranditori	L. 27.500
335 - Dado elettronico	L. 23.000
340 - Totocalco elettronico	L. 17.000
336 - Metronomo	L. 8.500
361 - Provatransistor - provadiodi	L. 18.000
370 - Caricabatterie NiCd - 10/25/45/100 mA	L. 17.500
371 - Provaniflessi a due pulsanti	L. 17.500
372 - Generatore di R.B. rilassante	L. 17.000

Prezzi IVA esclusa

Gli Mkit novità

374 - Termostato a relé
-10 ÷ +100°C.
Carico pilotabile 5A a 220V L. 23.000

375 - Riduttore di tensione per auto.
Entrata 12,5 ÷ 15VDC.
Uscita 6/7,5/9VDC L. 12.000

376 - Inverter.
Alimentazione 12,5 ÷ 15VDC
Uscita 50 Hz, 12V, 40W L. 25.000

377 - Modulo termometrico con
orologio. T in °C e °F,
portata -20 ÷ 70°C,
risoluzione 0,1°C,
precisione ± 1°C,
allarme acustico
di T max e min.
Indicazione ore e minuti L. 37.500

Prezzi IVA esclusa

Gli MKit si trovano presso questi punti di vendita specializzati:

Presso questi rivenditori troverete anche gli appositi contenitori per gli MKit montati. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore tra quelli sopraelencati potrete richiedere gli MKit direttamente a MELCHIONI - CP 1670 - 20101 MILANO

LOMBARDIA

Mantova - C.E.M. - Via D. Farnelli, 20 - 0376/29310 • Milano - C.S.E. - Via Porpora, 187 - 02/230963 • Milano - M.C. Elettr. - Via Piana, 6 - 02/391570 • Milano - Melchioni - Via Friuli, 16/18 - 02/594362 • Abbiategrasso - RARE - Via Omboni, 11 - 02/9467126 • Cassano d'Adda - Nuova Elettronica - Via V. Gioberti, 5/A - 0263/62123 • Corbetta - Elettronica Più - V.le Repubblica, 1 - 02/9771940 • Giussano - S.B. Elettronica - Via La Vinci, 9 - 0362/861464 • Pavia - Elettronica Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 • Bergamo - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/233275 • Villongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • Busto Arsizio - Manel - Via Maino, 7 - 0331/625350 • Saronno - Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 • Varese - Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 0332/281450

PIEMONTE - LIGURIA

Domodossola - Possessi & Ialeggio - Via Galletti, 43 - 0324/43173 • Novara - RAN Telecom - Via Perazzi, 23/B - 0321/35656 • Verbania - Deola - C.so Cobianchi, 39 - Intra - 0323/44209 • Novi Ligure - Odicino - Via Garibaldi, 39 - 0143/76341 • Fossano - Elettr. Fossanese - V.le R. Elena, 51 - 0172/62716 • Mondovì - Fieno - Via Gherbana, 6 - 0174/40316 • Torino - FE ME T. - C.so Grosso, 153 - 011/296653 • Torino - Sitelcom - Via delle Mille, 32/A - 011/8398189 • Cirié - Elettronica R.R. - Via V. Emanuele, 2/bis - 011/9205977 • Pinerolo - Cazzadori - Piazza Tegas, 4 - 0121/22444 • Borgosesia - Margherita - P.zza Parrocchiale, 3 - 0163/22657 • Loano - Puleo - Via Boragine, 50 - 019/667714 • Genova Sampierdarena - SAET - Via Cantore, 88/90R - 010/414260

VENETO

Montebelluna - B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 - 0423/20501 • Oderzo - Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/713451 • Venezia - Compel - Via Trezzo, 22 - Mestre - 041/987444 • Venezia V&B - Campo Frari, 3014 - 041/22288 • Arzignano - Enic. Elet. - Via G. Zanella, 14 - 0444/67085 • Cassola - A.R.E. - Via delle Mille, 13 - 0424/34759 • Vicenza - Elettronica Bisello - Via Noventa Vicentina, 2 - 0444/512985 • Sarcade - Ceive - V.le Europa, 5 - 0445/369279 • Padova - R.T.E. - Via A. da Murano, 70 - 049/605710 • Chioggia Sottomarina - B&B Elettronica - V.le Tirreno, 44 - 041/492989

FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE

Montebelluna - PK Centro Elettronico - Via Roma, 8 - 0481/45415 • Pordenone - Elettronica Center - V.le Libertà, 79 - 0434/44210 • Trieste - Fornardi - Via Colonna, 10/D - 040/572105 • Trieste - Radio Kalika - Via Fontana, 2 - 040/62409 • Trieste - Radio Trieste - V.le XX Settembre, 15 - 040/795250 • Udine - Aveco Orel - Via E. da Colloredo, 24/32 - 0432/470969 • Bolzano - Rivelli - Via Ruggia, 9/B - 0471/975330 • Trento - Fox Elettronica - Via Maccani, 36/5 - 0461/984303

EMILIA ROMAGNA

Casalecchio di Reno - Arduini Elettr. - Via Porrettana, 361/2 - 051/573283 • Imola - Nuova Lae Elettronica - Via del Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • Cento - Elettronica Zelabi - Via Penzale, 10 - 051/905510 • Ferrara - Elettronica Ferrarese - Foro Boario, 22/A-B - 0532/902135 • Rimini - C.E.B. - Via Cagni, 2 - 0541/773408 • Cesena - Elettronica 2M - Via Giorgione, 32 - 059/681414 • Carpi - Elettronica - Via del Piromiglio, 1 - 059/783074 • Ravenna - Bertoni - Via Circonvall. P.zza d'Armi, 136/A - 0544/421487 • Piacenza - Elettromecc. M&M - Via Scalabrini, 50 - 0525/25241

TOSCANA

Firenze - Diesse Elettronica - Via Baracca, 3 - 055/350871 • Firenze - P.T.E. - Via Duccio di Buoninsegna, 60 - 055/713369 • Prato - Papi - Via M. Roncioni, 113/A - 0574/21361 • Vinci - Peri Elettronica - Via Empolese, 12 - Sovigliana - 0571/508132 • Lucca - Berti - V.le C. del Prete, 56 - 0583/43001 • Massa - E.L.C.O. - G.R. Sanzio, 26/28 - 0585/43824 • Siena - Telecom - V.le Mazzini, 33/35 - 0577/285025 • Livorno - Elma - Via Vecchia Casina, 7 - 0586/37059 • Piombino - BGD Elettron. - V.le Michelangelo, 6/8 - 0565/41512

MARCHE - UMBRIA

Fermignano - R.T.E. - Via B. Gigli, 1 - 0722/54730 • Macerata - Nasuti - Via G. da Fabriano, 52/54 - 0733/30755 • Terni - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 - 0744/55309

LAZIO

Cassino - Elettronica - Via Virgilio, 81/B 81/C - 0776/49073 • Sora - Capocchia - Via Lungolioni Mazzini, 85 - 0776/833141 • Formia - Turchetta - Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 • Latina - Bianchi - P.le Pramploni, 7 - 0773/499924 • Terracina - Cittarelli - Lungolinea Pio VI, 42 - 0773/727148 • Roma - Centro El. Trieste - C.so Trieste, 1 - 06/867901 • Roma - Centro Elettronico - Via T. Zigliara, 41 - 06/3011147 • Roma - Diesse Elettronica - L.go Frassinetti, 12 - 06/776494 • Roma - Elco Elettronica - Via Pigafetta, 8 - 06/5740648 • Roma - Eleli Elettr. - Via delle Betulle, 124/126 • Roma - GB Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 • Roma - Giampa - Via Ostiense, 166 - 06/5750944 • Roma - Rubeo - Via Ponzo Corrinio, 46 - 06/7610767 • Roma - T.S. Elettronica - V.le Jonio, 18/46 - 06/816390 • Anzio - Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 04645782 • Colfiorito - C.E.E. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 • Monterotondo - Terenzi - Via dello Stadio, 35 - 06/9000518 • Tivoli - Emili - V.le Tomi, 95 - 0774/22664 • Pomezia - F.M. - Via Confalonieri, 8 - 06/9111297 • Rieti - Feba - Via Porta Romana, 18 - 0746/483486

ABRUZZO - MOLISE

Campobasso - M.E.M. - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 • Isernia - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • Lanciano - E.A. - Via Mancinello, 6 - 0872/32192 • Avezzano - C.E.M. - Via Garibaldi,

196 - 0863/21491 • Pescara - El. Abruzzo - Via Tib. Valeria, 359 - 085/50292 • L'Aquila - C.E.M. - Via P. Paolo Tosti, 13/A - 0862/29572

CAMPANIA

Ariano Irpino - La Termotecnica - Via S. Leonardo, 16 - 0825/671665 • Barano d'Ischia - Rappresent. Merid. - Via Duca degli Abruzzi, 55 • Napoli - L'Elettronica - C.so Secondigliano, 568/A - Second • Napoli - Telex - Via Lepanto, 93/A - 081/611133 • Torre Annunziata - Elettronica Sud - Via Vittorio Veneto, 374/C - 081/8612768 • Agropoli - Palma - Via A. de Gasperi, 42 - 0974/823861 • Nocera Inferiore - Teletecnica - Via Roma, 58 - 081/925513

PUGLIA - BASILICATA

Barì - Comel - Via Cancellotto Rotto, 1/3 - 080/416248 • Barietta - Di Matteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • Fasano - EFE - Via Piave, 114/116 - 080/793202 • Brindisi - Elettronica Componenti - Via San G. Bosco, 7/9 - 0831/882537 • Lecce - Elettronica Sud - Via Taranto, 70 - 0832/48870 • Trani - Elett. 2000 - Via Amedeo, 57 - 0883/585188 • Matera - De Lucia - Via Piave, 12 - 0835/219857

CALABRIA

Crotone - Elettronica Greco - Via Spaggiare delle Forche, 12 - 0962/24846 • Lamezia Terme - CE VE C. Hi-Fi Electr. - Via Adda, 41 • Nicastro • Cosenza - REM - Via P. Rossi, 141 - 0984/36416 • Gioia Tauro - Comp. Elett. - Strada Statale 111 n. 118 - 0966/57297 • Reggio Calabria - Rete - Via Marvasi, 53 - 0965/29141

SICILIA

Acireale - El Car - Via P. Vasta 114/116 • Caltagirone - Ritrovato - Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 • Catania - CEM - Via Canfora, 74/B - 095/445567 • Ragusa - Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/23809 • Siracusa - Elettronica Siracusana - V.le Polibio, 24 - 0931/37000 • Caltanissetta - Russo - C.so Umberto, 10 - 0934/259925 • Palermo - Pavan - Via Malaspina, 213 A/B - 091/577317 • Trapani - Tuttolomondo - Via Ort, 15/C - 0923/23893 • Castelvetro - C.V. El. Center - Via Mazzini, 39 - 0924/81297 • Alcamo - Calvaruso - Via F. Crispi, 76 - 0924/21948 • Canicattì - Centro Elettronico - Via C. Maira, 38/40 - 0922/852921 • Messina - Calabrò - V.le Europa, Isolotto 47-B-83-0 - 090/2936105 • Barcellona - EL BA - Via V. Alfieri, 38 - 090/722718 • Vittoria - Rimmaudo - Via Milano, 33 - 0932/988644


SARDEGNA

Alghero - Palomba e Salvatori - Via Sassari, 164 • Cagliari - Carta & C. - Via S. Mauro, 40 - 070/666655 • Carbonia - Billai - Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • Macomer - Enri - Via S. Satta, 25 • Nuoro - Elettronica - Via S. Francesco, 42 • Olbia - Sini - Via V. Veneto, 108/B - 0789/25180 • Sassari - Pintus - Viale San Francesco, 32/A - 079/294289 • Tempio - Manconi e Cossu - Via Mazzini, 5 - 079/630155

MELCHIONI ELETTRONICA

Via Coletta, 37 - 20135 Milano - tel. 57941

ACCETTA ANCHE TU LA SFIDA TELEMATICA

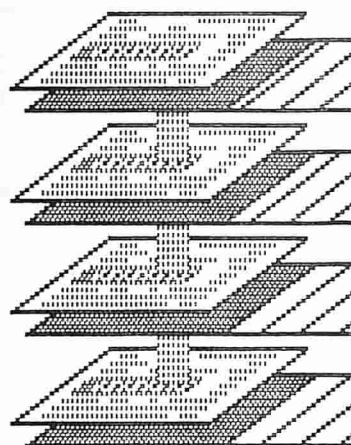

LASERNET 800


800a

Op

Lasermet 800

SOMMARIO

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 Telesoftware | 2 Laser news |
| 3 I corsi | 4 Microbases |
| 5 Chatlines | 6 Messaggi |

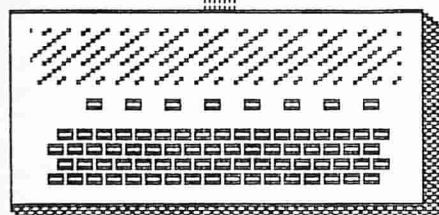

- La potenza di una banca dati, la dinamica di un quotidiano.
- L'unico servizio telematico italiano con le notizie in tempo reale sul mondo dell'informatica.
- Il solo accessibile tramite la rete nazionale Videotel presente in piu' di 32 distretti telefonici (oltre 1000 comuni!).
- Con LASERNET 800 potrai caricare programmi in TELESOFTWARE, chiacchierare in diretta con tutta Italia sulle CHATLINES, editare un tuo spazio personale su PRIMA PAGINA, leggere le notizie piu' interessanti di LASER NEWS e migliorare la tua programmazione con i nostri corsi.
- Oltre 5000 pagine consultabili 24 ore su 24.
- Il nostro servizio ti costa ogni giorno meno della meta' di un quotidiano!

Per avere maggiori informazioni sul servizio compila il tagliando e spediscilo a:

LASERNET 800
VIA G. MODENA, 9
20129 MILANO - T. 02/200201

ABBONATI!

Desidero ricevere maggiori informazioni
su LASERNET 800

Cognome..... Nome.....

Via.....

Citta'.....Prov....

CAP..... TEL...../.....

Data di nascita .../.../...

Il mio computer e' un:

Commodore ☐ 64 ☐ 128 ☐ Amiga

☐ MSX ☐ BBC ☐ Atari ST ☐ PC

Spectrum ☐ 48K ☐ Plus ☐ 128

☐ Ho gia' un adattatore telematico

TECHNITRON

S.A.S.

Via Filippo Reina, 14 - 21047 SARONNO (VA) TEL. (02) 9625264

VENDITA COMPONENTI ELETTRONICI LINEARI E DIGITALI

- TECHNITRON ha scelto per Voi la migliore e più seria distribuzione: per questo può unire al PREZZO la QUALITÀ dei componenti.
- La distribuzione TECHNITRON è totalmente computerizzata: quindi può offrire rapidità, precisione, prezzi giusti, informazioni sullo stato dell'ordine.
- Per quanto non trovate elencato, richiedete: TECHNITRON potrà procurarlo presso i suoi fornitori.
- Marche distribuite: MOTOROLA - TEXAS - PHILIPS - NATIONAL - SIEMENS - AMD - FEME - SGS - ITT e tante altre.

OFFERTE PROMOZIONALI: Per ordini oltre L. 30.000 10 LED ROSSI OMAGGIO oppure 20 BC237
L. 50.000 20 LED ROSSI OMAGGIO oppure 100 1N4148
L. 100.000 50 LED ROSSI OMAGGIO oppure 200 1N4148
L. 200.000 100 LED ROSSI OMAGGIO oppure 100 1N4007

Alcuni prezzi (IVA compresa) - Altri prezzi su catalogo o a richiesta

OPTO ELETTRONICA

LED ROSSO		
3 opp. 5 MM	L.	150
LED GIALLO		
3 opp. 5 MM	L.	170
LED VERDE		
3 opp. 5 MM	L.	170
LED LAMPEG. ROSSI	L.	1.350
LED BICOLORI R/V	L.	1.000
LED PIATTI ROSSI	L.	280
LED PIATTI GIALLI	L.	320
LED PIATTI VERDI	L.	320
DISP. ROSSI 7 MM CC	L.	1.950
DISP. ROSSI 13 MM CC	L.	1.500
DISP. ROSSI 13 MM AC	L.	1.500
DISP. VERDI 13 MM CC	L.	1.950
6030P BARGRAPH		
10 LED TFK		
CON INTEGRATO	L.	13.600
4N25 OPTO ISOLAT.	L.	850
4N26 OPTO ISOLAT.	L.	960
4N35 OPTO ISOLAT.	L.	1.150
MOC3041 OPTO IS.		
TRIAC DRIVER	L.	2.520
BPV50 R/C INFR.	L.	1.520
COV89 LED INFR.	L.	680

BUSTE OFFERTE QUANTITÀ

20 1N4007	L.	2.200
50 1N4007	L.	5.250
100 1N4007	L.	9.900
50 1N4148	L.	1.850
100 1N4148	L.	3.500
200 1N4148	L.	6.800
20 LED ROSSI		
(3 opp. 5 MM)	L.	2.900
50 LED ROSSI		
(3 opp. 5 MM)	L.	7.050
100 LED ROSSI		
(3 opp. 5 MM)	L.	13.800
200 LED ROSSI		
(3 opp. 5 MM)	L.	26.800
20 LED VERDI		
(O GIALLI)		
3 opp. 5 MM	L.	3.250
50 LED VERDI		
(O GIALLI)		
3 opp. 5 MM	L.	7.950
100 LED VERDI		
(O GIALLI)		
3 opp. 5 MM	L.	15.600
20 1N1711	L.	4.600
20 1N1711	L.	9.100
20 2N2222A	L.	4.600
20 2N2222A	L.	9.100
20 2N3055	L.	9.800
20 2N3055	L.	19.000
20 BC237 (o BC238)	L.	2.400
50 BC237 (o BC238)	L.	5.700
100 BC237 (o BC238)	L.	10.900
200 BC237 (o BC238)	L.	20.900
10 BF981	L.	11.900
10 TL081	L.	8.500
20 TL081	L.	16.200
10 TL082	L.	9.700
20 TL082	L.	18.800
10 TL084	L.	17.500
10 NE555	L.	4.800
20 NE555	L.	9.300
50 NE555	L.	22.500
10 µA741 MINIDIP	L.	5.250
50 µA741 MINIDIP	L.	10.300
50 µA741 MINIDIP	L.	24.400
10 MC1458	L.	7.650
10 CD4001	L.	4.500
10 TIC226M	L.	12.400
10 TIC226M	L.	12.900
10 BD135 o BD136		
o BD137	L.	5.500
10 4164 RAM	L.	36.200
5 6116	L.	27.400
5 6264	L.	48.900
5 Z80A CPU	L.	51.500
5 Z7128	L.	42.500
5 Z7256	L.	49.250

TRANSISTOR

(ESTRATTO DA CATALOGO)		
BC107	L.	450
BC109	L.	450
BC140	L.	590
BC141	L.	590

BC182	L.	150
BC184	L.	190
BC1212	L.	190
BC237	L.	130
BC238	L.	170
BC301	L.	740
BC307	L.	140
BC308	L.	140
BC328	L.	210
BC337	L.	170
BC414	L.	190
BC547	L.	160
BC550	L.	150
BC557	L.	160
BC560	L.	150
BC639	L.	350
BD135	L.	580
BD136	L.	580
BD137	L.	580
BD138	L.	580
BD139	L.	580
BD140	L.	580
BD239	L.	850
BD240	L.	850
BD241	L.	870
BD242	L.	870
BD243	L.	880
BD244	L.	880
BD245	L.	2.350
BD246	L.	2.350
BD249	L.	3.900
BD250	L.	3.150
BD577	L.	710
BDX33C	L.	1.050
BDW93C	L.	1.350
BDW94C	L.	1.350
BF245=2N3819	L.	620
BF324	L.	330
BF960 MOSFET UHF	L.	1.260
BF981 MOSFET VHF	L.	1.260
BF982 MOSFET		
LOW NOISE	L.	1.220
BF936	L.	1.990
BF990	L.	1.520
BU208A	L.	1.250
BU408A	L.	1.820
BUX48A	L.	4.300
BUX16S	L.	4.200
MJ2501	L.	2.800
MJ3001	L.	2.650
MJ11015 120V		
30A DARL.	L.	6.400
MJ11016 120V		
30A DARL.	L.	6.400
MPSA14	L.	290
MPSA42	L.	370
2N708	L.	290
2N1613	L.	550
2N1711	L.	480
2N2222A	L.	480
2N2646 UJT	L.	980
2N3055	L.	1.080
2N3440	L.	1.250
2N3771	L.	2.600
2N3772	L.	2.900
2N3773	L.	3.500
2N3906	L.	250
2N5320	L.	2.350

LM324	L.	770
LM339	L.	950
LM346	L.	5.900
LM358P	L.	890
LM380	L.	2.650
LM386	L.	2.490
LM388 1,5W AMPL.	L.	4.850
LM1458=MC1458	L.	790
LM3302	L.	1.350
LM3900	L.	1.250
NE555	L.	480
NE556	L.	1.220
NE557=LM567	L.	3.100
TL071=LF351	L.	1.100
TL072=LF353	L.	1.230
TL081	L.	900
TL082	L.	1.080
TL084	L.	1.920
UA170	L.	4.500
UA180	L.	4.750
µLN2004	L.	1.850
µA741 MINIDIP	L.	540
TBA120U	L.	1.980
TBA810A	L.	1.610
TDA820M	L.	950
TD101	L.	2.400
TD1170S TV VERT.	L.	3.050
TD1160P TV HOR.	L.	4.250
TD1190Z TV SOUND	L.	3.250
TD1220B AM/FM REC.	L.	2.100
TD2002 8W	L.	1.750
TD2004 2x10W	L.	4.250
TD2005 20W PONTE	L.	5.350
TD2009 2x10W	L.	6.800
TD2030AV 18W	L.	4.150
TD2040 22W	L.	5.600
TD2822 1,8+1,8W	L.	2.850
TD7000 FM RADIO	L.	3.950

DIODI E PONTI		
1N4148	L.	40
AA119=0A95	L.	190
1N4002 1A 200V	L.	100
1N4004 1A 400V	L.	110
1N4007 1A 1000V	L.	120
1N5408 3A 1200V	L.	290
EM513 1,2A 1650V	L.	160
BY255 3A 1300V	L.	330
BY458 4A 1200V	L.	450
BY299 2A VELOC.	L.	420
BY299 2A VELOC.	L.	420
ZENER 0,5W	L.	90
ZENER 1,3 W	L.	140
ZENER 5W	L.	630
B40C 3700 3,7A 40V	L.	1.410
B40C 5000 5A 40V	L.	1.620
B80C 3700 3,7A 80V	L.	1.550
B80C 5000 5A 80V	L.	1.790
W01 1,5A 100V	L.	610
W04 1,5A 400V	L.	750
W1005 1A 50V	L.	550
W101 1A 200V	L.	590
W108 1A 800V	L.	760
ZOCOLI		
6 pin	L.	130
8 pin	L.	150
14 pin	L.	230
16 pin	L.	250
18 pin	L.	280
24 pin	L.	380
28 pin	L.	460
40 pin	L.	630
PER STECCHE INTERE SCONTO 10%		
ZOCOLI PIN DORATI PER WIRE-WRAP		
8 pin	L.	750
14 pin	L.	1.230
16 pin	L.	1.320
18 pin	L.	1.410
24 pin	L.	1.720
28 pin	L.	1.940
40 pin	L.	2.570
TRASFORMATORI 220V		
3W 15+15	L.	5.500
7W 15+15	L.	7.200
15W 15+15	L.	9.900
30W 15+15	L.	14.200
50W 15+15	L.	17.500
50W 9/12/15/18	L.	18.300
80W 15+15	L.	20.200
100W 15+15	L.	23.200
100W 9/12/15/18	L.	25.700

TRASFORMATORI SPECIALI		
VOLTAGGIO SU RICHIESTA		
PAG. ANTICIPATO		
160W	L.	29.500
250W	L.	44.100
360W	L.	54.200
500W	L.	62.500

OFFERTA:		
TRASFORMAT. 20 W		
0-24V 0,6A		
0-7,5V 1A		
BLIND. FUNZ. CONT. L. 7.500		

MICROPROCESSORI E MEMORIE		
Z80A CPU	L.	4.500
Z80A CTC	L.	4.500
Z80A PIO	L.	4.500
Z80A SIO	L.	10.000
Z80A DMA	L.	9.800
2716 EPROM 16K	L.	7.900
2732 EPROM 32K	L.	7.900
2764 EPROM 64K	L.	7.500
27128 EPROM 128K	L.	9.200
27256 EPROM 256K	L.	11.300
2114 RAM DIN 1Kx4	L.	4.200
4164 RAM DIN	L.	5.200
41256 RAM DIN	L.	8.650
6116 RAM STAT CMOS		
2Kx8	L.	5.800
6264 RAM STAT CMOS		
8Kx8	L.	10.500
6502 CPU	L.	14.500
6522 VIA	L.	13.900
6532 RAM I/O TIMER	L.	15.500

ABBIAMO A DISPOSIZIONE		
LE SERIE COMPLETE		
CD 40/50 e SN74LS/HC/HCT		

QUALCHE ESEMPIO DEI PREZZI		
CD4001	L.	490
CD4011	L.	490
CD4013	L.	490
CD4017	L.	890
CD4060	L.	1.180
CD4066	L.	970
CD4511	L.	1.250
SN74LS00	L.	490
SN74LS04	L.	750
SN74LS09	L.	950
SN74LS157	L.	950
SN74LS244	L.	1.720
SN74LS245	L.	1.750
SN74LS373	L.	1.600

CONDIZIONI PARTICOLARI PER:		
— FORNITURE PER NEGOZI		
— GROSSI UTILIZZATORI		

FUNZIONI COMPLESSE (DISP. DATA-SHEET)		
ADC0804 A/D 8 BIT	L.	8.650
DAC 0808 D/A 8 BIT	L.	7.600
CA3161 D/A2		
LA COPPIA	L.	13.400
COP444 TIMER		
PROGR. 7 GIORNI+ DISPLAY+QUARZO	L.	29.800
ICL7106 DVM LCD	L.	11.200
ICL7107 DVM LCD	L.	11.200
ICM7216 FREQ. 10 MHz	L.	45.230
ICM7226 FREQ.		
PERIOD. 8 CIFRE	L.	63.250
10 MHz	L.	63.250
ICM7555 TIMER	L.	3.500
L290 POSIZIONE	L.	7.900
L291 CARRELLO PER	L.	7.900
L292 STAMPANTI	L.	12.300
L293 FOUR CHANNEL DRIVER	L.	8.250
L294 SWITCHMODE		
SOLENOID DRIVER	L.	11.200
L295 DUAL SWITCH		
SOL. DRIVER	L.	12.900
L296 AL. SWITCHING		
40 40V	L.	14.300
L297 STEPPER MOTOR	L.	8.900
L298 CONTROL	L.	12.500

MM53200		
ENCOD. - DECOD.	L.	6.800
LS1240		
TWO TONE RINGER	L.	2.550
LM35 SENSOR		
TEMPERAT. 10 mV/°C	L.	11.200
LM3914 10 LED	L.	7.700
LM3915 8 DRIVER	L.	7.700
MC1488 RS232 cad.		
MC1489 LINE DRIVER	L.	1.230
SA80529 TIMER 31,5H	L.	7.150
S5768		
TOUCH CONTROL	L.	7.690
XR4151 CONV. V/F	L.	3.650

AY-31350		
GENERATORE SUONI	L.	7.500
AY-3-8910		
GENERATORE EFFETTI SONORI PROGRAM.	L.	10.250
AM7910		
AM7911		
S3530		
SP0256 PROCESSORE DI PARLATO	L.	16.850

QUARZI		
1 MHz CAMPIONE	L.	9.600
2.4576	L.	3.500
3	L.	2.900
3.2768	L.	2.900
3.5795	L.	2.900
4.000	L.	2.900
4.433	L.	2.900

REGOLATORI DI TENSIONE		
L200CV 2/36V 2A	L.	2.130
LM317T 1/37V 1A	L.	1.850
LM723=µA723	L.	950
L7805/08/12/15/24	L.	760
L7805/08/12/15/24 T03	L.	2.650
IDEM PER SERIE L79XX		

SCR		
BRX71 0,6A 400V	L.	560
TIC106D 5 A 400V	L.	1.190
TIC116D 8 A 400V	L.	1.250
TIC126M 12 A 600V	L.	1.310

TRIAC		
TIC216M 5A 600V	L.	1.300
TIC226M 8A 600V	L.	1.350
TIC246M 16A 600V	L.	1.980
DB3 DIAC	L.	420

COMPONENTI PASSIVI		
BUZZER 2/30V 3100 Hz	L.	3.900

CONDENSATORI ELETTRICI, POLIESTERE E TANTALUM		
---	--	--

ANTIFURTI


CAR ALARM

VERSATILE, ECONOMICO, SICURO: QUESTE LE CARATTERISTICHE
DEL NOSTRO NUOVO ANTIFURTO PER AUTO. COMPLETO DI
CIRCUITO PER LA PROTEZIONE DELLE CASSE E
DELL'AUTORADIO.


In commercio esistono numerosissimi dispositivi elettronici per proteggere la propria vettura nei confronti dei cosiddetti «topi d'auto». In questo campo la fantasia dei progettisti si è sbizzarrita come non mai. Sono state tirate in ballo tecniche di ogni genere, da quelle più semplici a quelle ultrasofisticate. Addirittura sono stati realizzati dei sistemi a microprocessore che, francamente, non sappiamo chi possa per-

mettersi. Tra le varie tecniche utilizzate nei circuiti antifurto è difficile stabilire quale sia la più valida; come considerazione generale riteniamo che quanto più semplice è il circuito tanto più affidabile risulta l'apparecchiatura.

In alcuni casi un semplice interruttore (nascosto con cura) che inibisca il circuito di accensione può rappresentare la soluzione migliore. Certo, un antifurto così semplice ha anche i suoi lati negativi ma è più che sufficiente per una vettura malandata o di scarso valore commerciale che, al massimo, può attirare l'attenzione solamente di qualche ragazzaccio di borgata. Se invece siete i fortunati possessori di una

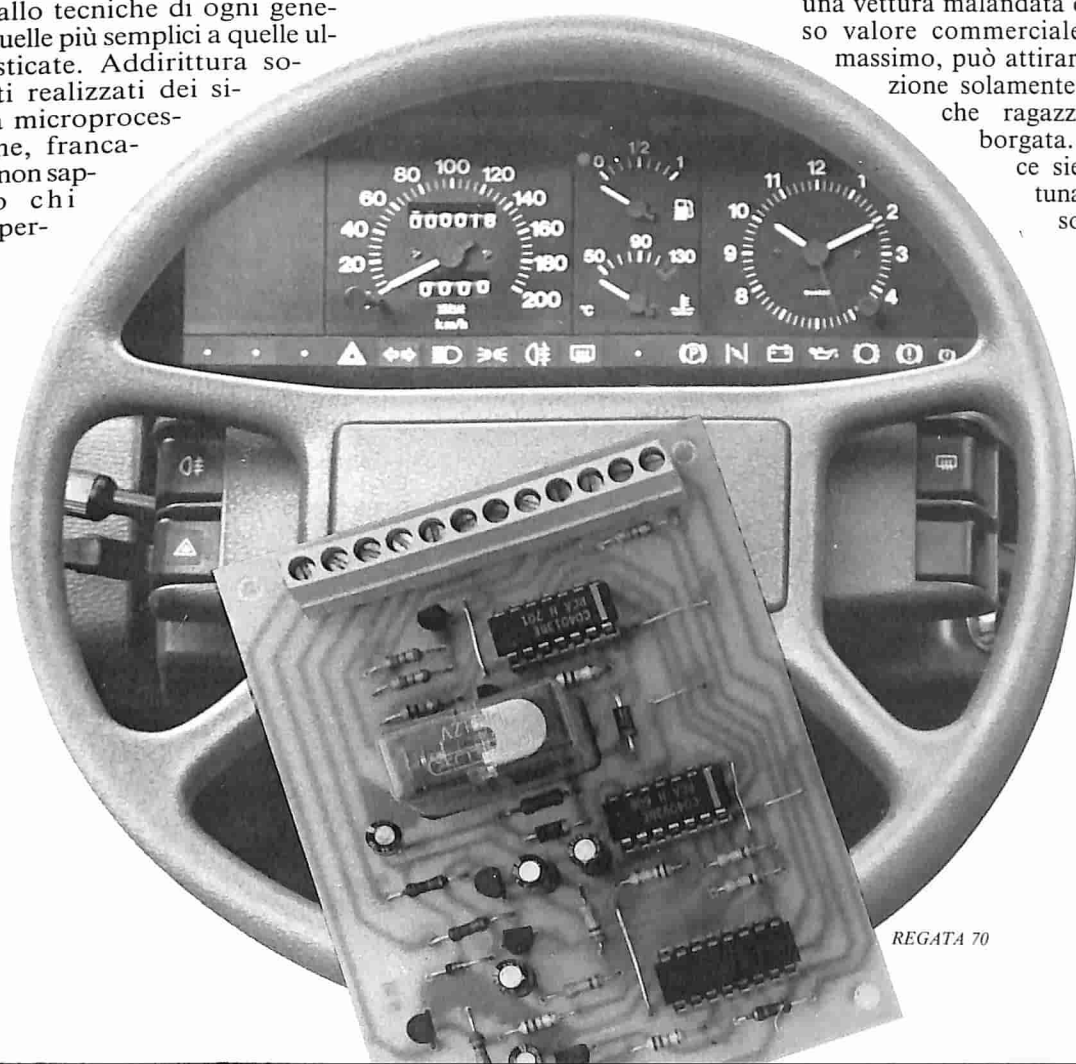



REGATA 70

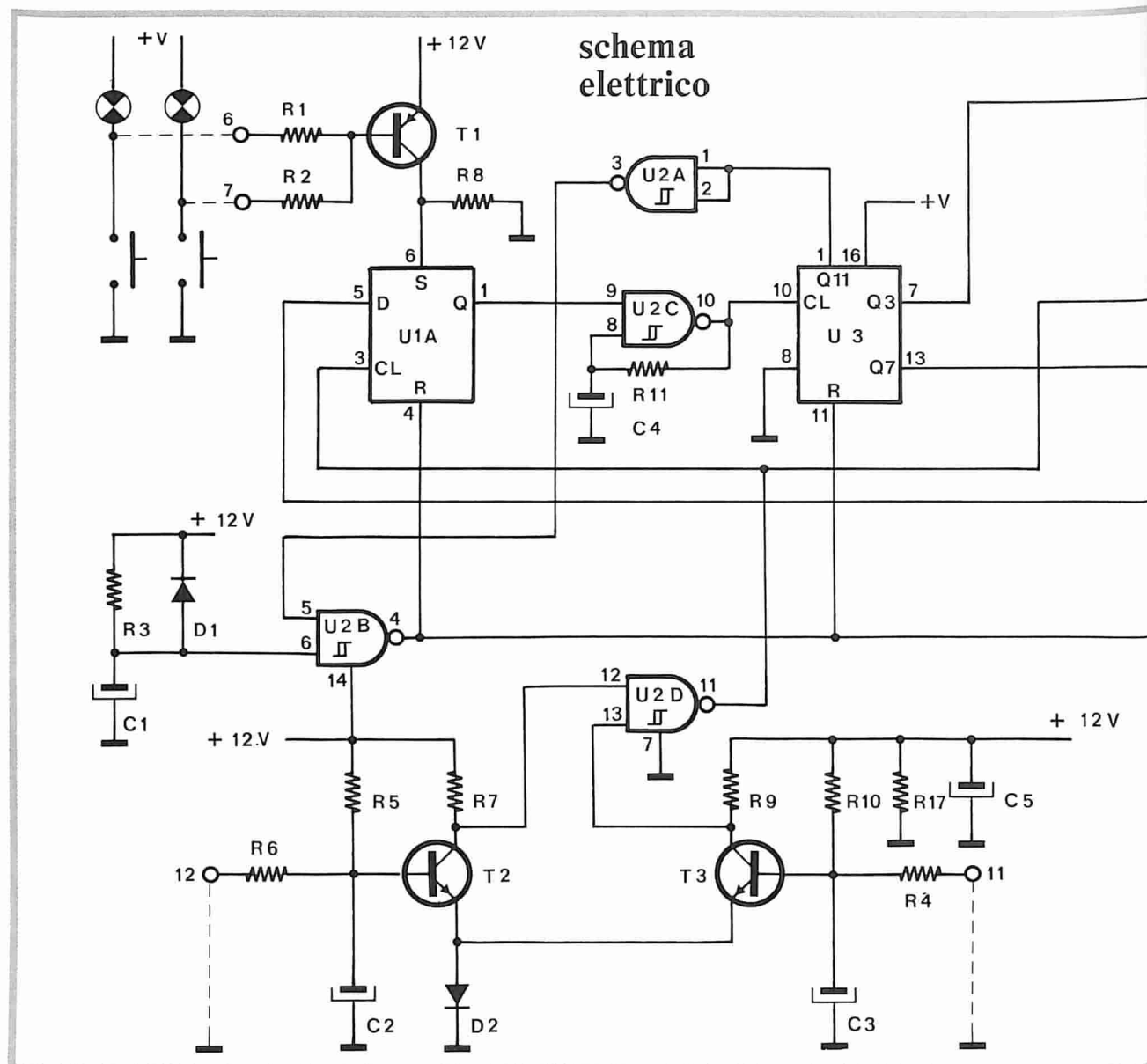


Mercedes o di una Maserati per voi ci vuole qualcosa di più sofisticato come una delle due apparecchiature antifurto che ci accingiamo a descrivere sulle pagine della rivista.

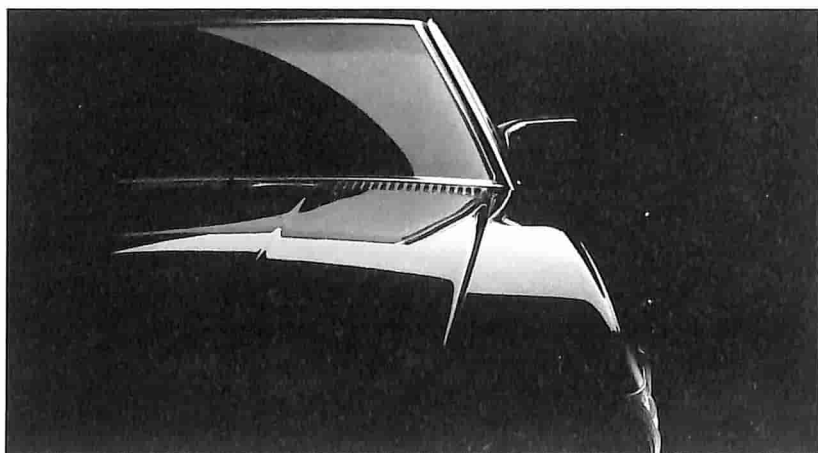Il primo progetto, presentato questo mese, è un circuito tradizionale che entra in funzione non appena vengono aperte le portiere della vettura; l'antifurto dispone anche di una sezione che segnala la manomissione dell'autoradio o delle casse acustiche. Il secondo progetto, che presenteremo sui prossimi numeri, è invece un antifurto volumetrico ad



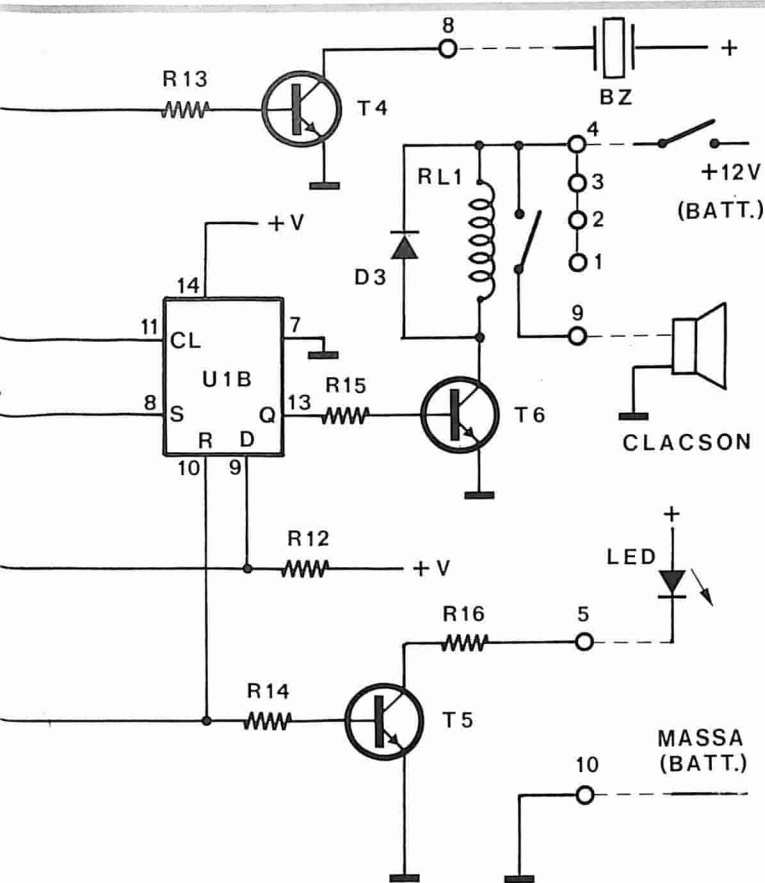

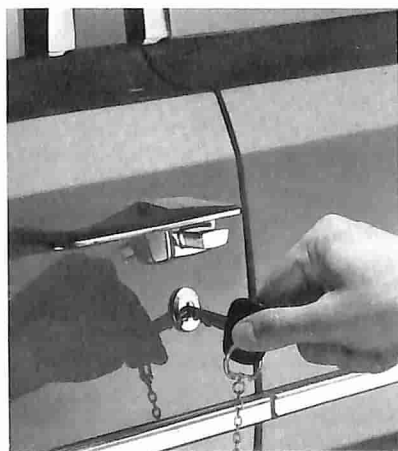Lo schema evidenzia il limitato numero di componenti utilizzati: solamente tre integrati CMOS e sei transistor. L'ingresso del circuito di allarme è collegato ai contatti delle portiere. È prevista anche la possibilità di loop massa per la protezione di casse e autoradio.




ultrasuoni che entra in azione non appena qualcuno si introduce fraudolentemente all'interno della vettura. In entrambi i casi è ovviamente previsto un ritardo iniziale per consentire di uscire dalla vettura senza che entri in funzione l'allarme ed un ritardo nell'attivazione della sirena per consentire di disinserire l'antifurto. Vediamo dunque il primo di questi circuiti. Lo schema elettrico fa uso di tre integrati CMOS e di sei transistor, tutti di costo contenuto e di facile reperibilità. All'accensione l'uscita 4 di U2b presenta un livello logico alto in

quanto il condensatore C1, inizialmente scarico, inizia a caricarsi lentamente. L'uscita di U2b è collegata ai pin di reset di tutti i contatori le cui uscite pertanto presentano un livello logico basso. Durante tale fase iniziale (la cui durata dipende dai valori di R3 e C1) il led collegato al transistor T5 risulta acceso. Questo componente ci segnala pertanto che l'antifurto è attivato ma gli ingressi sono ancora inibiti. Trascorsi circa 10 secondi il led si spegne in quanto la linea di reset controllata dal pin 4 di U2b passa da un livello logico alto a livello basso. Da questo momento il circuito risulta quindi completamente attivato. Vediamo ora cosa succede se qualcuno tenta di rubare la vettura. Non appena viene aperta una delle portiere il transistor T1 entra in conduzione producendo, attraverso il pin di set, la commutazione del livello logico di uscita del bistabile U1a. Il pin 1 di tale sezione passa istantaneamente da zero a 1 e rimane in questo stato fino a quando non giunge un impulso di reset. Il bistabile controlla il funzionamento dell'oscillatore che fa capo all'integrato U2c il quale, se il pin 9 presenta un livello logico alto, inizia a funzionare. La frequenza di oscillazione di questo stadio è di circa 20 Hz. Gli impulsi vengono inviati al contatore U3 alle cui uscite fanno capo tutti i restanti stadi dell'antifurto.

Dopo otto impulsi l'uscita Q3 (pin 7) presenta un livello logico alto; successivamente, dopo altri otto impulsi, Q3 va basso e così di seguito. Il pin 7 di U3 controlla il transistor T4 e quindi anche il buzzer la cui attivazione ci segnala che l'allarme sta per scattare. Questo dispositivo suona per otto volte prima che la sirena entri in funzione. Lo scopo di questo stadio è quello di avvisarci, al rientro in macchina, che il clacson sta per suonare. Dopo 128 impulsi (6/7 secondi circa), l'uscita Q7 di U3 (pin 13) passa ad un livello logico alto «settando» il bistabile U1b la cui uscita attiva, mediante il relé, il clacson o l'eventuale sirena supplementare. La sirena, ovviamente, non suona per un tempo infinito. Dopo 2048 im-

il montaggio

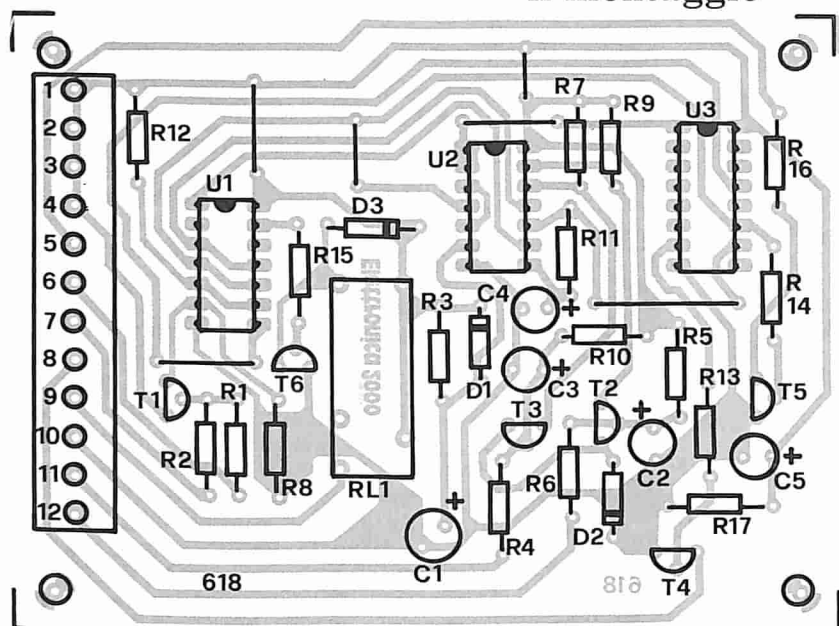

COMPONENTI


R1,R2,R12 = 47 Kohm
 R3 = 470 Kohm
 R4,R6,R16 = 1 Kohm
 R5,R7,R9,R10 = 100 Kohm
 R8,R17 = 10 Kohm
 R11 = 150 Kohm
 R13,R14 = 15 Kohm
 R15 = 22 Kohm
 C1 = 22 μ F 16 VL
 C2,C3,C4 = 1 μ F 16 VL
 C5 = 10 μ F 16 VL
 U1 = 4013
 U2 = 4093
 U3 = 4020

D1,D3 = 1N4002
 D2 = 1N4148
 T1 = BC327B
 T2,T3,T4,T5,T6 = BC237B
 RL1 = Relé 12 V 1 Sc
 Varie: 1 c.s. cod. 618, 1 interruttore, 1 ronzatore, 1 led rosso, 1 morsettiere 12 poli, 2 zoccoli 7+7, 1 zoccolo 8+8.

La basetta (cod. 618) costa 8 mila lire mentre il kit completo di tutte le minuterie (cod. FE503) costa 26 mila lire. Basetta e kit possono essere richiesti alla ditta Futura Elettronica, C.P. 11, 20025 Legnano (MI), tel. 0331/593209.


pulsi (circa 2 minuti), l'uscita Q11 di U3 diventa alta producendo, tramite U2a e U2b, un impulso di reset che azzerà il contatore e i due bistabili: la sirena viene disattivata ed il circuito è pronto per una nuova sequenza. Le temporizzazioni d'ingresso e d'uscita possono essere modificate a piacere. Per aumentare o ridurre il primo periodo (temporizzazione d'uscita) bisogna agire sul valore di R3 o di C1 mentre per allungare o ridurre la temporizzazione d'ingresso è possibile agire su R11 o C4. Per aumentare il tempo di attivazione della sirena si può utilizzare una differente uscita del contatore U3. Ad esempio, utilizzando il pin 2 (uscita Q12) al posto del pin 1 (Q11), la sirena rimarrà attiva per 4 minuti anziché due. Analizziamo ora il funzionamento della sezione che viene utilizzata per proteggere l'autoradio o le casse. I terminali 11 e 12 debbono essere collegati a massa tramite gli altoparlanti o la chassis della radio. In altre parole, per proteggere le casse, sarà sufficiente collegare questi terminali al lato caldo dei diffusori. Il circuito d'ingresso dell'antifurto risulta collegato elettricamente a massa tramite la bassa impedenza della cassa. Se il diffusore viene asportato, il collegamento a massa viene interrotto e, immediatamente, T2 o T3 entrano in conduzione. Questo fatto provoca la commutazione dell'uscita di U2D (da 0 a 1) e la conseguente attivazione dei bistabili facenti capo a U1a e U1b. L'antifurto ripete quindi la sequenza vista in precedenza con la sola differenza che l'attivazione della sirena risulta immediata in quanto l'impulso prodotto da U2d ha già «setato», tramite il terminale di clock, il secondo bistabile. Il circuito assorbe durante il normale funzionamento una corrente di appena 5 mA: non esiste dunque il pericolo che il dispositivo scarichi la batteria dell'auto, anche se quest'ultima resta ferma per parecchi giorni.

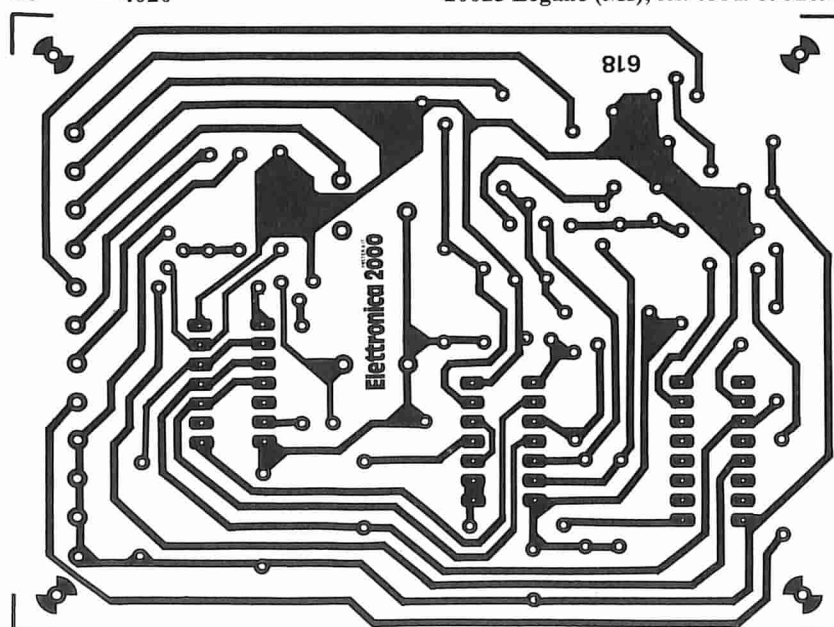La realizzazione di questo progetto non presenta particolari difficoltà: chiunque abbia una minima esperienza di montaggi elettronici potrà portare a termi-




ne con successo la costruzione di questo dispositivo senza incontrare alcuna difficoltà. Per i più pigri, o magari per coloro che abitano in zone decentrate lontani dai distributori più forniti, abbiamo approntato una scatola di montaggio comprendente tutti i componenti, la basetta, le minuterie e quant'altro serve al montaggio. Il kit va richiesto alla ditta Futura Elettronica (C.P. 11, 20025 Legnano, tel. 0331/593209). Iniziate il montaggio inserendo e saldando sulla basetta i componenti a più basso profilo (resistenze, zoccoli ecc.); proseguite quindi con i condensatori e i transistor per finire con la morsettiere e con il relé. Durante il montaggio degli elementi polarizzati verificate l'esatto orientamento dei terminali con il disegno relativo al cablaggio della basetta. In caso di dubbio effettuate un ulteriore controllo con lo schema elettrico. Per ultimi inserite i tre circuiti integrati prestando, anche in questo caso, molta attenzione al loro corretto orientamento.

A montaggio ultimato non resta che alloggiare il circuito all'interno della vettura ed effettuare i collegamenti necessari. La basetta non deve essere sistemata nelle immediate vicinanze di fonti di calore (motore o altro). Per evitare accidentali corto circuito con parti metalliche della vettura (che sono generalmente connesse a massa) è consigliabile inserire la basetta all'interno di una piccola scatolaletta plastica. Per i collegamenti all'impianto elettrico della vettura consultate il libretto di istruzioni della stessa. In caso di dubbio controllate con un tester la tensione presente in ogni singolo punto di connessione. Il led ed il buzzer dovranno essere montati sul cruscotto in modo da poter essere visti (o sentiti). Per quanto riguarda l'interruttore di accensione e spegnimento dell'antifurto, sceglierne con cura l'ubicazione. Ovviamente l'interruttore potrà anche essere montato all'esterno, ad esempio, sotto i parafranghi. Non resta ora che verificare il funzionamento del tutto. Se i collegamenti sono stati effettuati bene tutto sarà Ok.

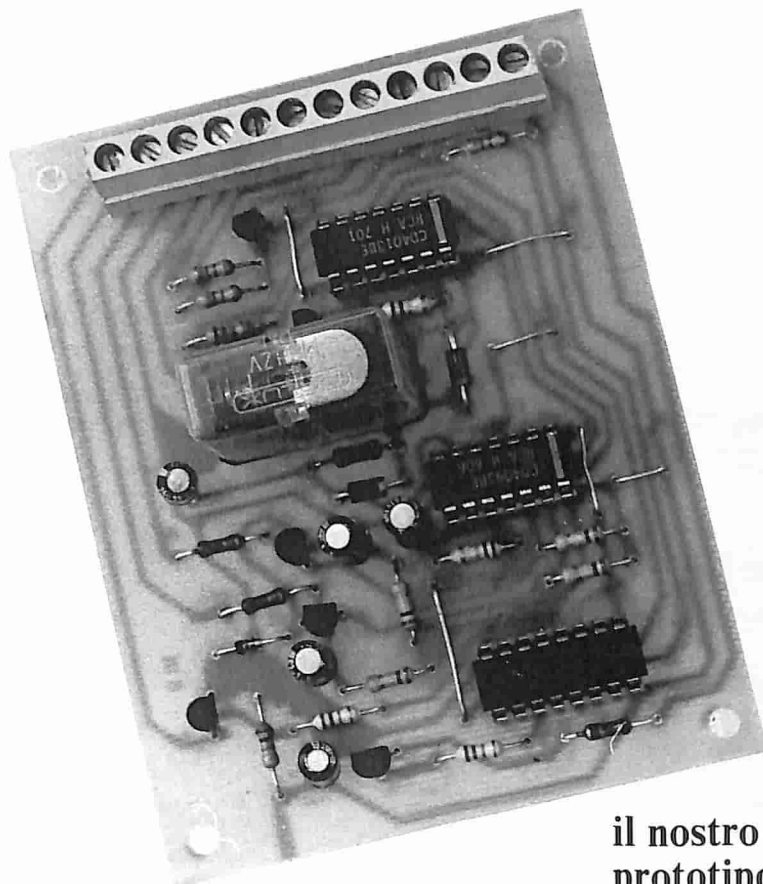


il nostro prototipo

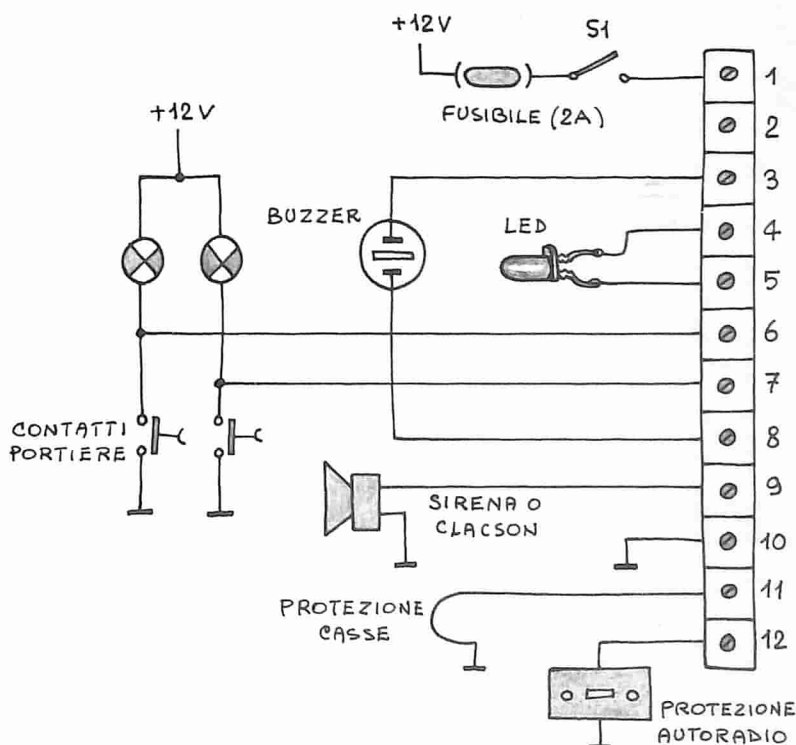

Lo schema chiarisce come collegare l'antifurto all'impianto elettrico della vettura. I terminali 11 e 12 della morsettiere, se non utilizzati, debbono essere collegati a massa. L'interruttore S1 deve essere nascosto con cura onde evitare che l'ipotetico ladro possa individuarlo facilmente.

MK 890 MODULO ELETTRONICO PER DICITURE SCORREVOLI LUMINOSE L. 19.500

Nell'imminente ricorrenza di San Valentino si può evidenziare un messaggio romantico, mediante un modulo elettronico per scritte scorrevoli luminose, versatile e di basso costo. Utilissimo per attirare l'attenzione con un apparato luminoso in movimento; per evidenziare nuovi prodotti nelle vetrine, messaggi augurali, indicazioni di direzione o di avvertimento, nei negozi, uffici, locali pubblici, ecc.. La velocità di scorrimento è ampiamente regolabile. Per il funzionamento è sufficiente un qualsiasi trasformatore 24 Volt 500 mA.

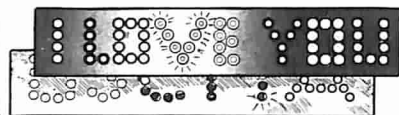

**ULTIME
NOVITÀ**

Se nella vostra città manca un concessionario G.P.E. potrete indirizzare gli ordini a:

G.P.E. - Casella Postale 352 - 48100 Ravenna



oppure telefonare
allo 0544/464.059

Non inviate denaro anticipato.
Pagherete l'importo direttamente
al portafoglio

MK 270 IGROMETRO ELETTRONICO L. 50.200

Strumento di precisione per il rilevamento della percentuale d'umidità (U.R. %). Adatto per rilevamenti meteorologici (centraline meteo) o per misurazioni locali (ambienti domestici, magazzini di stivaggio merci, centri di calcolo, celle di lievitazione, ecc.). Idoneo sia per strumenti fissi che portatili. Per la visualizzazione può essere usato un voltmetro elettronico (mod. MK 625 o mod. MK 595) oppure un microamperometro con fondo scala 50 micro A; in alternativa, un qualsiasi tester digitale o analogico. L'alimentazione potrà essere compresa tra 5 e 15 Volt c.c..

MK 775 MODULO BIVALENTE: CIRCUITO VOX PER RICETRASMETTITORI/TIMER ACUSTICO L. 21.500

Con questa realizzazione, è possibile dotare di un ottimo vox qualsiasi ricetrasmittitore, oppure si può realizzare un timer acustico programmabile. In questo caso, quando il microfono capta un segnale, il circuito provvede a tenere eccitato un relè per un tempo prestabilito. Kit completo di microfono preamplificato e relè doppio scambio. Alimentazione 10 ÷ 15 Volt c.c..

TECNOLOGIA

Kit G.P.E.®


G.P.E. è un marchio della T.E.A. srl Ravenna (ITALY)

NOVITÀ


Diciture scorrevoli disponibili

MK 890/A	USCITA	L. 27.500
MK 890/B	ENTRATA	L. 27.500
MK 890/C	NOVITÀ	L. 27.500
MK 890/D	I LOVE YOU	L. 27.500
MK 890/E	PERICOLO	L. 27.500
MK 890/F	LIBERO	L. 27.500
MK 890/G	OCCUPATO	L. 27.500
MK 890/H	CHIUSO	L. 27.500
MK 890/I	APERTO	L. 27.500
MK 890/J	SCONTI	L. 27.500
MK 890/K	AUGURI	L. 27.500
MK 890/L	BUON ANNO	L. 27.500

MK 820 - PAPILLON PSICHEDELICO L. 19.800

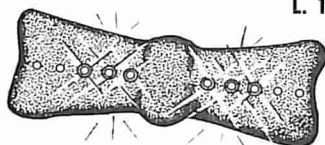

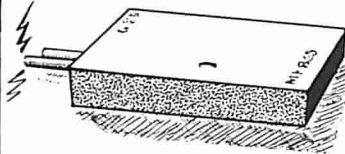Insostituibile in discoteca o alle feste fra amici. Il kit, completo di «contenitore» in ABS simil velluto nero con strass oro, a forma di papillon, dispone di due barre di led che si muovono simmetricamente rispetto al centro, seguendo il ritmo musicale o la voce. La sensibilità è regolabile. Alimentazione 9 V.



MK 865 SCOSSONE ELETTRONICO L. 19.500 (nuova versione)

Un simpatico scherzo, adatto al carnevale, alle feste fra amici o in discoteca. Provoca una forte scarica elettrica, messo a contatto della pelle. Kit completo di contenitore plastico. Alimentazione 9 Volt.

G.P.E. è un marchio della T.E.A. srl Ravenna (ITALY)

Le novità di questa pagina, sono solo una piccola parte delle **oltre 40 NOVITÀ** che potrai trovare, complete di specifiche tecniche e prezzi, sul nuovo **CATALOGO GPE N. 2 '87** in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita G.P.E.. Se ti è difficile trovarlo, potrai richiederlo, inviando L. 1000 in francobolli a:
G.P.E. Casella Postale 352 - 48100 RAVENNA.

MK 815/RX1 RICEVITORE MONOCANALE DECODIFICATO PER MK 815/TX L. 44.000


MK 815/RX2 RICEVITORE BICANALE DECODIFICATO PER MK 815/TX L. 48.000

MK 815/RX4 RICEVITORE A 4 CANALI DECODIFICATO PER MK 815/TX L. 61.200

Questi tre modelli, differiscono solamente per il numero di comandi indipendenti eseguibili (1-2-4). Sono dotati di sistema per la scelta di funzionamento di ogni canale: ON (eccitazione del relè solamente quando arriva l'impulso dal trasmettitore), oppure ON-OFF (al primo impulso di trasmissione il relè si eccita, per diseccitarsi solamente con l'arrivo di un secondo impulso di trasmissione). Dispongono di led per l'indicazione di arrivo della corretta codifica dal trasmettitore. Kit completi di relè e trasformatore alimentazione 220 Volt rete. Possibili alimentazioni: 10 ÷ 15 Volt tensione continua oppure 220 Volt tensione alternata.

MK 815/TX TRASMETTITORE CODIFICATO A 4 CANALI PER RADIOCOMANDO L. 25.900

Sistema di trasmissione PCM con preselezione di codici segreti di sicurezza. Più piccolo di un pacchetto di sigarette, permette l'utilizzo simultaneo da 1 a 4 canali indipendenti, con comandi ON oppure ON-OFF. Kit completo di elegante contenitore plastico con 4 pulsanti di comando ed avvisatore a led per l'insufficiente carica della batteria (pila 9 Volt). Frequenza di trasmissione ≈ 300 MHz. Indicato per il controllo di antifurti, apricancello, portiere auto ed in tutti quei casi dove necessiti un radiocomando di sicurezza assoluta.

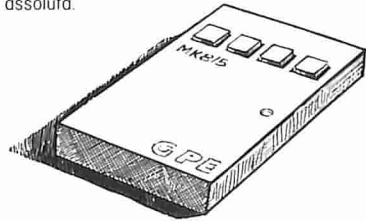

AUTOMAZIONE



PER ATTIVARE CON LA
VOCE QUALSIASI
DISPOSITIVO
ELETTRONICO.

di ANDREA LETTIERI

VOX MACHINE


Il vostro ricetrasmittente ne è sprovvisto? Siete indaffarati anche quando parlate con gli amici via etere? Tutti buoni motivi per realizzare questo semplice vox, il quale (lo diciamo esclusivamente per i giovanissimi) consente di controllare l'entrata in trasmissione dell'RTX mediante la vostra stessa voce. Lo schema a blocchi consente di comprende-

re il principio di funzionamento del circuito.

Il segnale microfonico (la cui ampiezza è di circa 1 millivolt) viene amplificato in tensione da due stadi di preamplificazione ad elevato guadagno. Per effetto di questa fortissima amplificazione, l'ampiezza del segnale presente all'uscita di questi due stadi raggiunge e supera il potenziale di


alimentazione tanto che in alcuni casi l'onda viene «tosata». Il segnale di bassa frequenza viene successivamente rettificato e filtrato mediante due diodi ed un condensatore di filtro, viene cioè trasformato in un impulso in grado di attivare il relé.

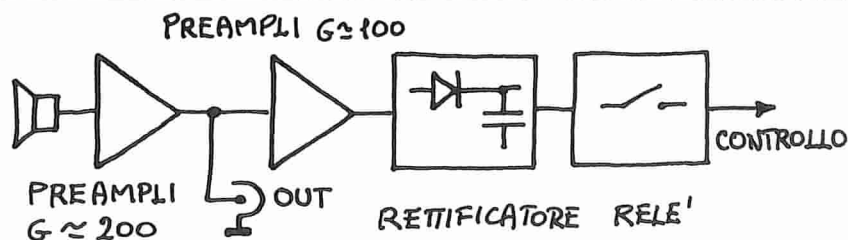Analizziamo ora più in dettaglio il funzionamento del circuito. Il dispositivo utilizza nei due



Il circuito (nel disegno lo schema a blocchi) può essere utilizzato anche come preamplificatore.

schema elettrico

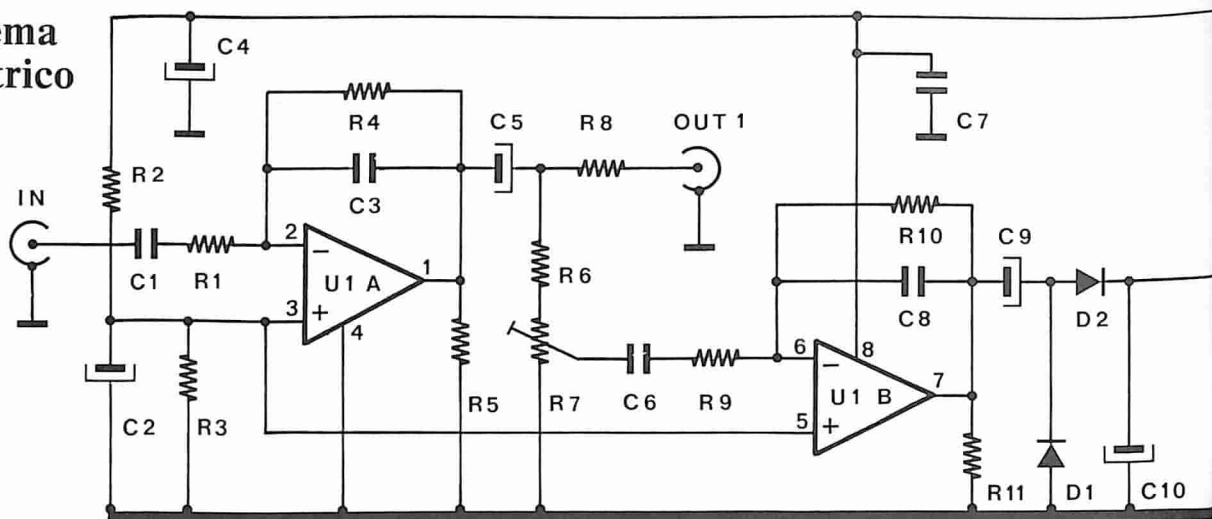

stadi di preamplificazione un doppio operativo del tipo LM358. Il primo operativo (U1A) presenta un guadagno di 50 dB, il secondo di 40. Il segnale microfonico viene applicato all'ingresso invertente di U1A (pin

2) tramite C1 e R1 mentre all'ingresso non invertente viene applicato un potenziale pari a metà tensione di alimentazione che polarizza correttamente l'operazionale il quale, lo ricordiamo, in questo caso non viene alimentato

con una tensione duale. Il guadagno in tensione dello stadio dipende dal rapporto tra la resistenza di reazione (R4) e la resistenza d'ingresso (R1); nel nostro caso tale rapporto risulta pari a 220 e tale è appunto il guadagno

LE FORME D'ONDA


A

Il grafico rappresenta le forme d'onda presenti nei vari punti del circuito. Il segnale microfonico d'ingresso presenta una ampiezza di pochi millivolt ed una subisce, ad opera del primo operativo, una amplificazione in tensione di 50 dB (200 volte) e pertanto, all'uscita di tale stadio, l'ampiezza è di circa 200/500 mV (onda B). Successivamente il segnale viene ulteriormente amplificato in tensione ad opera del secondo operativo. In uscita otteniamo perciò un segnale la cui ampiezza ammonta a parecchi volt picco-picco. In alcuni casi, se la sensibilità del microfono è elevata, la sinusoide può raggiungere il livello di saturazione con conseguente «clipping» (grafico C). La sinusoide viene quindi rettificata mediante un circuito a diodi e livellata tramite un condensatore elettrolitico. L'impulso così ottenuto (grafico D) viene utilizzato per pilotare il relé.

B

C

D

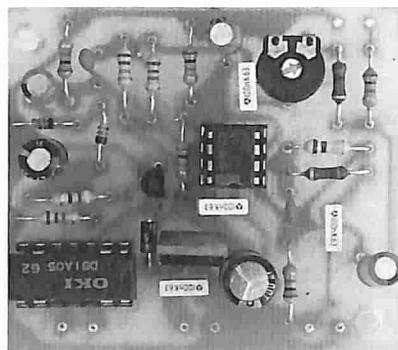


Il prototipo del VOX

in tensione della prima sezione.

Il segnale amplificato è presente sull'uscita OUT 1 da dove, se necessario, può essere prelevato. Il segnale amplificato giunge anche all'ingresso del secondo stadio tramite il trimmer R7 mediante il quale è possibile regolare la sensibilità del vox.

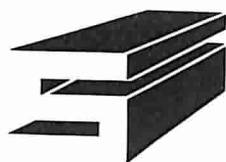La seconda sezione è del tutto simile alla prima salvo che per il guadagno che, in questo caso, è di circa 100 volte. Per effetto della doppia amplificazione subita, l'ampiezza del segnale presente sul pin di uscita del secondo operativo è di alcuni volt; tale ampiezza è sufficiente per poter



SELECT

*Componenti Elettronici
Personal Computers*

Piazzale Gambara, 9 - ☎ 4043527
20146 MILANO - (MM GAMBARA)
VENDITA ANCHE PER CORRISPONDENZA

CIRCUITI INTEGRATI

SERIE: SN74LS

CD

SN

LM

TDA

TBA

EPROM

RAM

TRANSISTOR

BC

BD

BF

BF

BU

BFX

ZN

ZOCOLI

ELEMENTI DI CONNESSIONE

(vasto assortimento)

RESISTENZE

CONDENSATORI

QUARZI

OPTOELEMENTI

TRASFORMATORI E ALIMENTATORI

MATERIALE CONSUMER

VU-METER

CASE: Motorola - Texas - National - Fairchild - SGS

STRUMENTAZIONE: Fluke - Weller

MATERIALE per realizzazione circuiti stampati

NOVITÀ: Kit per la copiatura di circuiti

stampati da qualsiasi disegno

CONTENITORI professionali Gänzerli

DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA TECNICA

TECNOLOGIA
Kit G.P.E.

G.P.E. è un marchio della T.E.A. srl Ravenna (ITALY)

SANDIT MARKET
VENDITA PER CORRISPONDENZA

DIERRE
MASTER



PROVENZI

ORGANIZZANO CON IL PATROCINIO DI
ENTE FIERA BERGAMO
NELLA SEDE
BERGAMO FIERE



**LA 1ª MOSTRA MERCATO DELL'ELETTRONICA,
SURPLUS, HI-FI E COMPUTER**

BERGAMO, 20-21 FEBBRAIO 1988

ARRETRATI Elettronica 2000 in buono stato cerco. Mi occorrono i numeri 1, 3, 6, 8, 9, 10, quelli dal 16 al 21, quelli dal 31 al 36 ed il numero 40. Prezzo da stabilire. Graziano De Giorgi, Madelaine 37, CH 1800, Vevey, Svizzera.

ALTOPARLANTE nuovissimo da 6 watt, diametro 20 cm, ottimo per chitarra e altri usi, vendo a lire 18 mila. Regalo all'acquirente componenti e schemi vari. Vendo inoltre amplificatore a valvole da 12 watt, totalmente restaurato, a lire 85 mila; ideale per



La rubrica degli annunci è gratis ed aperta a tutti. Si pubblicano però solo i testi chiari, scritti in stampatello (meglio se a macchina) completi di nome e indirizzo. Gli annunci vanno scritti su foglio a parte se spediti con altre richieste. Scrivere a Elettronica 2000, C.so Vitt. Emanuele 15, Milano 20122

uso con esecuzioni di genere orchestrale americano. Renato Piccolo, via Fabrizi 215, Pescara, tel. 085/30300.

COMMODORE 64, monitor a fosfori verdi, joystick Albatros, vendo a lire 295 mila. Alessandro Memo, via U. Foscolo 31/B, Spinga (VE), tel. 041/891602.

CERCO Isepic o Freeze Freme (sprotettori) ed offro in cambio cartidge Omega Race e Tennis per C64.

Eugenio Palomba, via Mura dei francesi 195/T, Ciampino.

CBM64, drive 1541, registratore C2N, speeddos, joystick, 35 cassette di giochi e 20 dischi, vendo a lire 700 mila trattabili. Fabio Fattini, via Ruffio 2558, Cesena, tel. 0547/52635.

HOME computer Commodore C128, registratore, disk drive 1571, stampante Seikosha 500VC ed un migliaio di giochi ed utility, vendo a lire 950 mila. Marco Strada, via Goi, Grontardo, tel. 0372/89125.

MODEM per C64, cerco a prezzo interessante. Compro inoltre Infiltrator II, Rocky e Bruce Lee. Denys Pinna, via Cuminello 11, Grisignano, tel. 0444/614783.

COMMODORE 64 con disk drive, cartuccia O.M.A., duplicatore nastro/nastro, joystick da bar e più di 800 programmi su 100 dischi vendo a lire 700 mila. Massimo Spelta, via Trebbia 24, Piacenza, tel. 0523/44518.

COMMODORE computer, praticamente nuovo, completo di tutti gli accessori e con 2000 giochi meravigliosi, vendo a lire 200 mila. Leandro Tinti, via Cavalletti, Lucca.

SOFTWARE per CBM 64 vendo, ultime novità sia su disco che su cassetta. Ogni gioco lire 800. Per ulteriori informazioni richiedere la mia lista gratuita oppure telefonare. Paolo Sarego, via del Terminillo 51, 02100 Rieti, tel. 0746/484988.

VENDO molti programmi per C64 ad un prezzo irrisorio (lire 500 cadauno). Vendo molti accessori hardware (prezzo molto interessante) Claudio Martini, via Isabella Novaro 11, 18018 Taggia (IM), tel. 0184/45274.

italiano inglese
inglese italiano


italian - english
english - italian

R. Musu-Boy

A. Vallardi

Dizionario
Italiano-inglese ed
inglese-italiano, ecco il
tascabile utile in tutte
le occasioni per cercare
i termini più diffusi
delle due lingue.
Lire 5.000

PER LA TUA BIBLIOTECA TECNICA

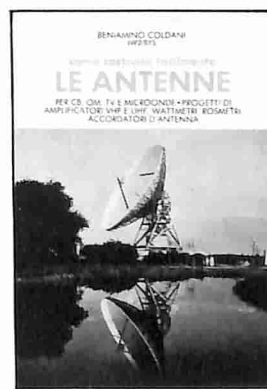

Le Antenne
Dedicato agli appassionati
dell'alta frequenza: come
costruire i vari tipi di
antenna, a casa propria.
Lire 6.000

Puoi richiedere i libri
esclusivamente inviando vaglia
postale ordinario sul quale
scriverai, nello spazio apposito,
quale libro desideri ed il tuo nome
ed indirizzo. Invia il vaglia ad
Elettronica 2000, C.so Vitt.
Emanuele 15, 20122 Milano.



**AMPLIFICATORI
LINEARI
VALVOLARI
PER C.B.**

**ALIMENTATORI
STABILIZZATI**

**INVERTERS E
GRUPPI DI
CONTINUITÀ**

*Richiedere catalogo
inviando lire 1.000
in francobolli*

Rappresentante per NORD ITALIA: *ELTE* S.A.S. - Tel. 02/8320581

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5

ELTE

**ELETRONICA TELETRASMISSIONI
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135**

COMEL

**Via S. Rita n. 3
20061 CARUGATE (MI)
telefono (02) 9252410**

**UN SERVIZIO CELERE E QUALIFICATO
NEL SETTORE PROFESSIONALE**

Noi consegniamo: AMD - AEG TELEFUNKEN - AD - EXAR - FERRANTI - G.E. - G.I. - H.P. - HITACHI - INTEL - I.R. - INTERSIL - ITT - MM - MOTOROLA - MOSTEK - NATIONAL - PHILIPS - PMI - RCA - ROCKWELL - SGS - SIEMENS - SILICONIX - SANKEN - TEXAS - THOMSON - TOSHIBA

APR - AUGAT - ALCOSWITCH - BECKMAN - C e K - KEMET - DAEWOO - FEME-NIPPON CHEMI CON - PIHER - SEN SYM - ROEDERSTEIN - WELWYN

Interruttori, pulsantiere militari e avioniche in grado di risolvere allo stesso tempo qualsiasi problema di corrosione, salinità, umidità, temperatura, estetica, robustezza meccanica a urti, vibrazioni. Realizzazioni CUSTOM quantitativi minimi.

Resistenze da 1/8 W e di potenza anche all'1%, condensatori a film all'1%, trasformatori toroidali su richiesta e IMQ, transzorbi, varistori, faston da C.S., ronzatori, morsetti serrafilo, quarzi, fusibili, portafusibili.
Spedizione entro 7 gg. dall'ordine. Per quantità consegniamo anche manopole, prese e spine audio e TV.

RICHIEDECI:

AM 7910 FSK MODEM
AM 7911 FSK MODEM
MK 48202 ZERO POWER SRAM
MK 48202 ZERO POWER SRAM
D 8087-8 NUMERIC PROC.
D 80287-8 NUMERIC PROC.
ICL 7106 DVM 3 1/2 LCD
ICL 7107 DVM 3 1/2 DISPLAY
ICM 7216D 8 DIGIT COUNT.
ICM 7224 4 DIGIT DRIVER
ICM 7555 TIMER CMOS
ICL 8038 FUNCT. GEN.

ICL 7116 DVM 3 1/2 LCD
ICL 7117 DVM P 3 1/2 DISPLAY
ICL 7650 CHOTPER OP
MC 14433 3 1/2 DIGIT ADC
UM 3262 CLOCK ANAL.
XR 4558 DUAL OPER. AMPL.
XR 2206 FUNCT. GEN.
XR 2211 FSH DEMOD
XR 2216 COMPANDER
XR 4151 U.F. CONV.
XR 4118 DISPLAY DRIV.
XR 4741 QUADR. OP. AMP.

2N 6080 RF TRANS.
2N 6081 RF TRANS.
2N 6082 RF TRANS.
2N 6083 RF TRANS.
BGY 33 RF HIBRYD
BGY 36 RF HIBRYD
BLY 87 RF TRANS.
BLY 88 RF TRANS.
BLY 89 RF TRANS.
RPY 97 INFRAR RIV.

*Spedizione entro giorni 3 dall'ordine, solo all'ingrosso, per corrispondenza, contrassegno.
Prezzi industriali secondo quantità e importo dell'ordine, minimo imponibile L. 200.000.
Comunicare l'esatta ragione sociale, Codice Fiscale e Partita Iva.*

PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA DEGLI ACQUISTI, CONSULTATECI

ANNUNCI

COMPRO/CAMBIO software di qualsiasi genere. Spedire la lista dei programmi a: Mauro Pederzoli, v.le Dalla Chiesa 103, 41010 Vaciglio Modena.

CERCO utenti Modem per scambio esperienze e prove collegamenti. Scrivere a: Renato Casella Postale n. 95 21018 Sesto Calende (Varese).

A BASSO PREZZO vendo e scambio giochi per IBM e compatibili (avventura nel castello, scacchi, ecc.). Scrivere a: Bergamini Stefano, via Scarlatti 2, 41030 Bomporto (MO).

VENTOTTO gruppi di lezioni del corso televisione a colori (Scuola Radio

AMIGA/128/64: amici, volete ricevere direttamente a casa vostra tutti i programmi per il vostro computer? Basta una telefonata per lasciare il vostro indirizzo ed al ricevimento del software pagate solo il supporto. Mauro Lorini, C/O Forum Palace, 03043 Cassino (FR), tel. 0776/24231.

GIOCHI per Commodore 64 vendo a lire 1000 ognuno. Giochi come Dragon's Lair, Raid Over Moscow, Ghostbusters, Maradona, Calcio Replay, Impossible Mission, Strip Poker, 1942, Rambo II, Commando ed altri 200. Pasquale Cerbo, Via S. Pasquale 40, 81051 Pietramelara (Casserta), tel. 0823/986072.

CAUSA partenza per il militare, vendo al migliore offerente PC compatibile basato sul microprocessore 8086, con 2 floppy, tastiera rientrabile, interfacce seriale e parallela e monitor a fosfori verdi. Contattare Michele Scarpa, tel. 0461/913956.

PER PASSAGGIO a sistema superiore vendo portatile Bondwell 8 IBM compatibile, 512 Kb, visore a

SOFTWARE PUBBLICO DOMINIO NUOVO CATALOGO SU DISCO

Centinaia di programmi: utility, linguaggi, giochi, grafica, musica e tante altre applicazioni.
Il meglio del software PC di pubblico dominio.
Prezzi di assoluta onestà

CHIEDI SUBITO IL CATALOGO TITOLI SU DISCO
INVIANDO VAGLIA POSTALE DI L. 8000 A PC USER.
C.SO VITTORIO EMANUELE 15, 20122 MILANO.

Elettra vendo a lire 150 mila. Vendo inoltre prova-telecomando, praticamente nuovo, a lire 100 mila. Aniello Mantone, via Campania traversa Emilia 1, Pontedagnano, tel. 089/381497.

TASTIERA elettronica portatile Casio SK1 polifonica, nuovissima e in garanzia, corredata di campionatore vocale e sintetizzatore, funzionante su 2 ottave e mezzo, vendo. Include anche una sezione ritmica, tre memorie, strumenti presettati, accompagnamento ritmico accordato e altri effetti. Vendo la tastiera, completa di imballo originale e manuali a lire 140 mila. Pierangelo Discacciati, via Paganini 28/B, Monza, tel. 039/329412.

cristalli liquidi da 640x200 punti, 1 drive da 3,5", alimentatore esterno per carica batteria con autonomia di 6 ore. Il tutto a L. 2.300.000. Rivolgerti a: Andrea Nassisi, tel. 0522/569447.

STAMPANTE parallela Mannesman Spirit 80 vendo a lire 260 mila. Paolo Miani, via Dante 10, Pradamano, tel. 0432/670359.

ARRETRATI in buono stato dei numeri 1,3,6,8,9,10, dal 16 al 21, dal 31 al 36 e numero 40 di Elettronica 2000 cerco.

Graziano De Giorgi, Madeleine 37, 1800 Vevey, Svizzera.



SERVIZIO STAMPATI

Per aiutarti nel tuo hobby preferito, Elettronica 2000 mette a disposizione le basette (già incise e forate) dei più interessanti progetti che appaiono sulla rivista. Per acquistare i circuiti stampati puoi rivolgerti ai rivenditori autorizzati oppure inviare l'importo corrispondente sul conto corrente postale n. 44671204 intestato a FUTURA ELETTRONICA C.P. 11 - 20025 LEGNANO: il materiale ti verrà spedito a casa a stretto giro di posta. Ricordandoti sempre di indicare sul versamento il codice della basetta ed il tuo indirizzo completo. Se vuoi avere l'elenco completo delle basette arretrate ancora disponibili, invia la richiesta allo stesso indirizzo allegando l'importo di 2.000 lire in francobolli.

OCCASIONE UNICA!!!


Abbiamo preparato una selezione di basette relative a progetti apparsi sulla rivista negli anni 1984/5/6. Ogni pacco contiene più di 20 basette per un valore commerciale di oltre 100 mila lire. Il tutto viene offerto a sole Lire 20.000, spese di spedizione comprese. Affrettati ad inviare la richiesta, il quantitativo è LIMITATO. Ogni pacco contiene anche l'elenco dei progetti a cui si riferiscono le basette.

by

Elettronica 2000

MISTER KIT



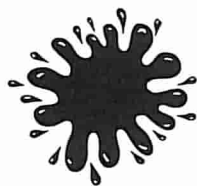

ERRATA CORRIGE

Errare humanum est... Ogni tanto qualche bizzarro folletto si diverte a pasticciare gli elenchi componenti o a distrarre, con segrete magie, i disegnatori. Ve ne chiediamo scusa.

Già interpellati i ghostbusters; ci hanno promesso il progetto di un super «folletto detector»!

In fiduciosa attesa..., eccovi, per il momento, cosa notare:

- **VIVA VOCE** (feb 87, pag. 67): nello schema elettrico le sigle di C6 e C7 appaiono invertite fra loro rispetto alla disposizione pratica. Lo schema di montaggio e l'elenco componenti sono corretti. Sempre nell'elettrico C14 ed R12 (fra loro in serie) risultano scambiati: ciò non muta il significato elettrico del collegamento.
- **COMPACT MODEM 64** (mar 87, pag. 13): nel disegno del master il piedino 8 di U4 è erroneamente collegato alla pista che va al pin 10 di U1. Sullo schema elettrico: R5 è collegata al pin 1 e non 11.
- **BIOFEEDBACK** (mar 87, pag. 41): C21 = 100 KpF.
- **ANALIZZATORE DI SPETTRO** (mar 87, pag. 25): i condensatori CF sono 7 elementi da 10 nF cadauno.
- **TOUCH CONTROL** (apr 87, pag. 49): U3 = 4027; U4 = 7555.
- **SPECTRUM MODEM** (mag 87, pag. 21): nello schema pratico la tacca di U5 è stata purtroppo disegnata in senso opposto. Attenzione!
- **TX TV III BANDA** (sett 87, pag. 19): R9 = 1,5 Kohm potenziometro, C10, C13 = 2,2 KpF NPO, L2 = 2 spire, L3 = 21 spire.
- **SMART CHARGER** (ott. 87, pag. 10): T1,3,4,6,7 = BC 237B.

ANNUNCI

VENDO 11 cassette di Load'n'Run originali con oltre 160 programmi, prezzo da concordare, vero affare. Walter Perinelli, via Croce 3, Lazise, tel. 045/7580784.


CBM 64 + Registratore + drive 1541 + paddle + 4 joystick + Fast Load + 4 cartucce + 128 cassette + 50 disk compreso riviste + tastiera musicale + portacassette e disk + tasto reset incorporato a lire 2.500.000 trattabili.

Vincenzo Giardini, via S. Angelo 14, 63036 Pagliare (Ascoli Piceno), tel. 0736/89631.

SOLO SU NASTRO per C64 circa 700 giochi ed utility a lire 1000-1500 cadauno. Inviare lire 1000 in francobolli per ricevere la lista con i prezzi. Claudio Ferrero, via Langhe 101, 12060 Magliano Alpi (Cuneo).

CERCO programmi per calcoli statistici, finanziari e di econometria. Versatile gioco del Lotto. Inviare offerte a: Francesco Angrisani, via O. Di Giordano 11, 84013 Cava de' Tirreni (SA).

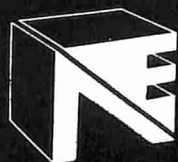OLIVETTI M24 e compatibili. Inviatemi la vostra lista di programmi ed io invierò la mia per scambio software. Cerco inoltre manuale mouse e software dedicato. Contattare: Marco Ginevri, V. Santarosa 7, 15100 Alessandria, tel. 0131/56989.



NEWEL srl
computers ed accessori

20155 MILANO - Via Mac Mahon, 75
Tel.: neg. 02/32.34.92 - uff. 32.70.226

OFFERTA SPECIALE!

sconto 50%
sul prezzo di listino
per tutti i kit elettronici
GPE, ElseKit e altre case
offerta valida fino a
esaurimento scorte

affrettatevi!

I "potenziatori" di P.C. al massimo livello

Adesso aggiungere potenza ai
Personal Computer è più facile,
più affidabile, più sicuro:
ve lo garantisce Dysan con la
sua nuova linea di periferiche.

Ingegnerizzate e documentate
per la più semplice delle
installazioni.

Prodotte e collaudate secondo il
suo proverbiale standard
qualitativo.

Garantite contro tutti i difetti per
ben 2 anni!



cod. 100150 - memoria aggiuntiva di 20 milioni di caratteri su scheda interna.

cod. 100100 - memoria aggiuntiva di 10 milioni di caratteri su scheda interna.

cod. 100110 - incremento di memoria centrale di 512 K Byte (si può montare sulla scheda cod. 100100)

cod. 100200 - memoria aggiuntiva portatile di 20 milioni di caratteri (con possibilità di utilizzo su più personal)

cod. 100250 - sistema interno di archiviazione dati su cartucce magnetiche (capacità fino a 60 milioni di caratteri)

Dysan

*Somebody has to be better than
everybody else.

* Qualcuno deve essere migliore di chiunque altro

datamatic
TRATTAMENTO E CALCOLO

20124 Milano - Via Volturno, 46
Tel. 02/6073876 (5 linee r.a.)



**Finalmente
una disko card
corta e compatta
che non ruba spazio
ai tuoi floppy
e che si fissa
con una
semplice
vite!**

20-30 Mbytes di affidabilità

La disko card Telcom vi consente un montaggio rapidissimo e senza l'ausilio di particolari strumenti hardware o software.

- Dimensioni di mezza scheda IBM PC
- ECC Hardware 48 bit
- Capacità formattata: 20 Mbytes MFM o 30 Mbytes RLL
- Velocità di trasferimento 5 o 7,5 Mbits/sec
- Tempo di accesso: 65 msec

TELCOM s.r.l. - 20148 Milano - Via M. Civitali, 75
Tel. 02/4047648-4049046 (ric. aut.)
Telex 335654 TELCOM I
Telefax 02/437964

PER AUMENTARE LE PRESTAZIONI E LA PRODUTTIVITA' DEI VOSTRI PC

**telcom
PC line**